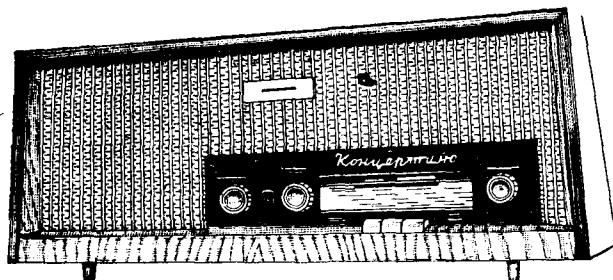


„Концертино“

„Концертино“ (фиг. 2.21.1) е четвъртокласен настолен суперхетеродинен радиоприемник (малък супер). Реализиран е с радиолампи от се-



Фиг. 2.21.1. Радиоприемник „Концертино“

рията Е80. Оформен е в дървена кутия с клавиши превключване на обхватите. Притежава регулатор на тона и електронен индикатор на настройката (око).

Основни технически данни

Честотни обхвати:

КВ—5,8÷18 MHz
СВ—520÷1600 kHz
ДВ—145÷350 kHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB:

КВ—150 μ V
СВ—130 μ V
ДВ—130 μ V

Избирателност по съседен канал: 28 dB

Избирателност по огледален канал:

КВ—10 dB
СВ—30 dB
ДВ—38 dB

Изходна мощност при $k \leq 10\%$: 1,5 W

Междинна честота: 468 kHz

Точки за настройка:

КВ—6,6 и 172 MHz
СВ—600 и 1540 kHz
ДВ—160 и 330 kHz

Принципна схема (фиг. 2.21.2)

Входно устройство

Входното устройство на късовълновия обхват е осъществено по схема с трансформаторна връзка на антената с кръга. За останалите два обхвата (средни и дълги вълни) е приложена схемата с вътрешнокапацитивна връзка на антената с кръга. В случая свързыващият кондензатор е $C_3 = 5000 \text{ pF}$. Паралелно на този кондензатор е включен резистор със съпротивление $47 \text{ k}\Omega$. Той служи за намаляване на сигналите с индустриска честота при евентуалното им проникване в антената, когато последната се намира в близост с мрежови проводници.

Схемата на входното устройство е определила и типа на спирация междиночестотен филтър. Последният представлява паралелен трептящ кръг, включен последователно в антената верига.

Честотен преобразувател

Честотният преобразувател е реализиран с лампата ECH81. За късите вълни хетеродинът е осъществен по схема с трансформаторна обратна връзка, а за средни и дълги вълни — по схема с капацитивна обратна връзка (схема Колпитц). Кръговите бобини са включени в решетъчната верига на триода.

Междиночестотен усилвател и детектор

Междиночестотният усилвател е едностъпален с двукръгов лентов филтър. Реализиран е с лампата EBF89. Първият лентов филтър е включен като товар на смесителя.


За амплитуден детектор е използван един от диодите на лампата EBF89. Използвана е схемата на последователен диоден детектор. Като товар на последния е включен потенциометър със съпротивление $0,5 \text{ M}\Omega$. Същият служи и за регулиране на силата на звука. В товарната верига на детектора е включен филтър за отсъединение на междиночестотното напрежение.

Нискочестотен усилвател на напрежение

Нискочестотният усилвател на напрежение е реализиран с триодната система на лампата ECL82 по класическата схема на RC-усилвател. Преднапрежението на управляващата решетка на триода се получава посредством утечен резистор с голямо съпротивление ($5M\Omega$).

Нискочестотен усилвател на мощност

Нискочестотният усилвател на мощност е реализиран с пентодната част на лампата ECL82. Преднапрежението на управляващата решетка на пентода се получава чрез катоден резистор със съпротивление 520Ω . Непосредствено към първата решетка на пентода е включен резистор със съпротивление $22 \text{ k}\Omega$. Той служи да

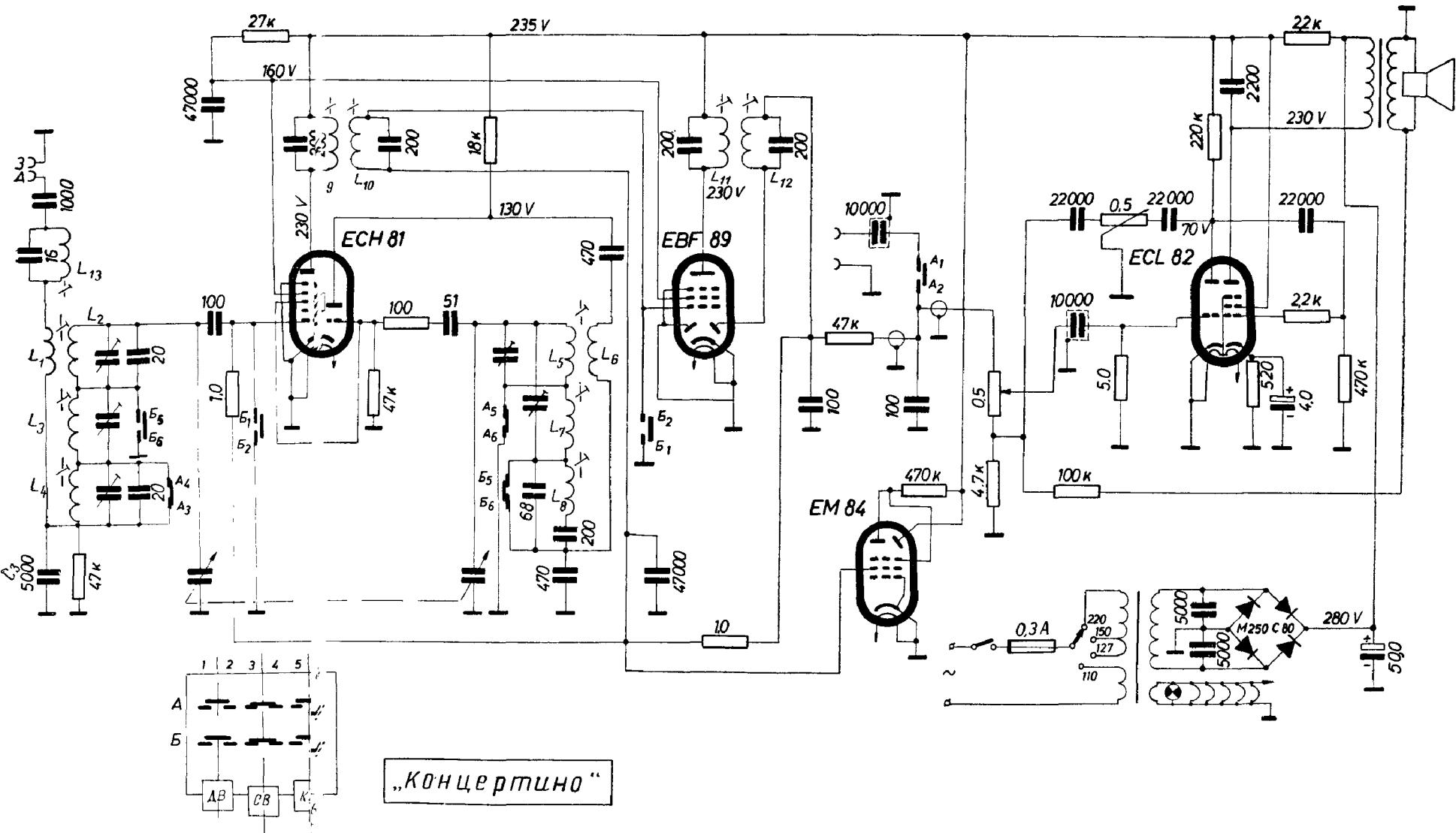

Фиг. 2.21.2. Схема на радиоприемника „Концертино“

Таблица 2.21.1

Данни за бобините на радиоприемника „Концертино“

Наименование на бобината	Означение в схемата	Брой на навивките	Марка и диаметър на проводника, mm	Вид на намотката
Антenna KB Входна KB	L_1 L_2	25 17	ПЕЛКЕ 0,13 ПЕЛ 0,72	универсал еднослойна
Входна СВ	L_3	130	ЛК 15×0,05	универсал
Входна ДВ	L_4	430	ПЕЛКЕ 0,13	универсал
Хетеродинна KB Обр. връзка KB	L_5 L_6	14 9	ПЕЛ 0,72 ПЕЛКЕ 0,13	еднослойна еднослойна
Хетеродинна СВ	L_7	97	ПЕЛКЕ 0,13	универсал
Хетеродинна ДВ	L_8	217	ПЕЛКЕ 0,13	универсал
МЧ трансформатори	L_9, L_{10} L_{11}, L_{12}	216 216	ЛЛ 7×0,05 ЛЛ 7×0,05	на куп на куп
МЧ филтър	L_{13}	155	ЛК 15×0,05	универсал

предотвратява възникването на паразитни високочестотни трептения.

Целият нисковолностен усилвател (предусилвателят и крайното стъпало) е обхванат от отрицателна обратна връзка. Последната е осъществена от вторичната намотка на изходния трансформатор към решетката на триода на ECL82 чрез резисторите със съпротивление $100\ \Omega$ и $4,7\ k\Omega$.

Захранване

Захранването на радиоприемника е осъществено чрез мрежов трансформатор с волтажен превключвател за стандартните мрежови напрежения. Токоизправителят е реализиран със селенов пакет тип M250C80 по схема Грец.