

АНГЕЛЪ ПЕТРОВЪ

Дипломиранъ отъ Висшето телеграфо-пощенско училище въ Парижъ,
бившъ началникъ на техническото отдѣление при Гл. Дирекция на П. Т. Т.



Общедостъпно изложение
на науката за радиото.
Строежъ на радиоапарати.
Акумулятори. источници на
аноденъ токъ. Измѣрвания.

С О Ф И Я

ПЕЧАТАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИСОНЪ“ — СОФИЯ

1928

N. V. PHILIPS-RADIO

Ейндхоренъ (Холандия)

Предавателни и приемни радиостанции съ дълги и къси вълни,adioапарати и радиолампи съ всемирна известностъ,



За приемни radioапарати препоръчваме комбинация отъ следните лампи:

Усиливане висока честота — А 435 или А 415
Детекторна лампа — А 415

I етажъ усиливане низка честота — А 415

Крайна лампа за високоговорител — В 405 или В 403

При апаратъ съ усиливане чрезъ съ-
противление препоръчваме: Лампа — А 425

Комбинация отъ трите чудесни лампи: А 442 дву-
решеткова, А 415 и В 443 трирешеткова,

съ трансформаторъ за низка честота, високоговорител и
аноденъ апаратъ — фабрикация „Филипсъ“ — представ-
лява най голѣмата възможна простота за единъ радиоприем-
никъ и осигурява превъзходенъ подборъ на станциите, силно
слушане и съвършенна пълнота въ тоновете.

Анодни апарати и токоизправители недо-
стигнати въ доброто си действие.

Високоговорители, несравними въ вѣрното въз-
произвеждане всички тонове.

Трансформатори за низка честота, които пре-
даватъ безъ никакво изменение отъ най-ниската до
най-високата звукова честота.

ДЕПОЗИТЪ ПРИ

Общо Електр. Д-во „СВѢТЛИНА“

София, Алабинска, 46. Телефонъ № 10-60.

АНГЕЛЪ ПЕТРОВЪ.

На Никола Георгиевъ
предаден от менъ
8/8 1928 г. от Ангелъ

РАДИО

Общедостъжно изложение
на науката за радиото. — Стро-
ежъ на радиоапарати.

Акумулатори. Източници за
аноденъ токъ. Измѣрвания.

Ангел Петров
Кернацов гр. Свищов
 ул. Мария!

СОФИЯ
1928

ОТЪ СЪЩИЯ АВТОРЪ:

- Ръководство по телеграфна техника —**
235 стр., съ 171 фигури (1927 год.), цена . . 70 лв.
Доставя се отъ Главната Дирекция на по-
щите, телеграфите и телефоните и отъ
всички телеграфо-пощенски станции.
- Книга за радиолюбителя, 160 стр., 75 фи-**
гури (1927 год.) цена 60 лв.
Доставя се направо отъ автора, ул. „Тодоръ
Каблешковъ“ № 8, София; намира се за про-
данъ въ по-главни книжарници и въ книго-
издателство „Факелъ“ въ София, улица
Витоша № 1.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

ПРЕДГОВОРЪ

Книга за радиолюбителя, която издадохме миналата година, има назначение да бъде помагало отъ общъ и отъ технически характеръ по радиоприемните постове.

Книгата, що поднасяме сега на читателя, има друго назначение: въ нея се даватъ въ общедостъпна форма основните положения въ науката за радиото. Познанията, черпени отъ тази книга, ще позволяватъ на интересуващите се да извършватъ съзнателно настройка и поддържане на приеменъ радиоапаратъ; ще имъ уяснятъ добре значението на нѣкои думи и явления: обратна свръзка, резонансъ, настройка, самоиндукция и т. н., за да направятъ добъръ изборъ при купуване радиоапаратъ. Най-после, нѣкои радиолюбители ще се упътятъ, какъ да си построятъ сами прости радиоприемни апарати.

На нашия езикъ до сега не е излѣзла отдѣлна книга за акумуляторите и анодните батерии, които се употребяватъ въ радиото. Това наложи да прибавимъ къмъ книгата специална глава, въ която се разглежда тази материя.

При съставянето на настоящата книга сме се ползвали отъ най-новата чуждестранна литература и радиопрактика, тъй като радиото, като наука и техника, е постигнало сегашните успѣхи изключително въ по-напредналите отъ нашата страни въ културно и научно отношение.


Накрай, считаме за приятенъ дългъ да благодаримъ на г. Хр. Ст. Бахчеванджиевъ, инспекторъ по техническата подготовка на персонала и редакторъ на сп. „Те-

леграфо-пощенско и телефонно дѣло", и на г. Никола Василевъ, преподаватель по физика въ Механо-техническото училище, които прегледаха книгата въ ржкописъ и ни дадоха ценни съвети за коригиране и попълване на нѣкои отдѣли.

София, юни 1928 год.

Ангелъ Петровъ

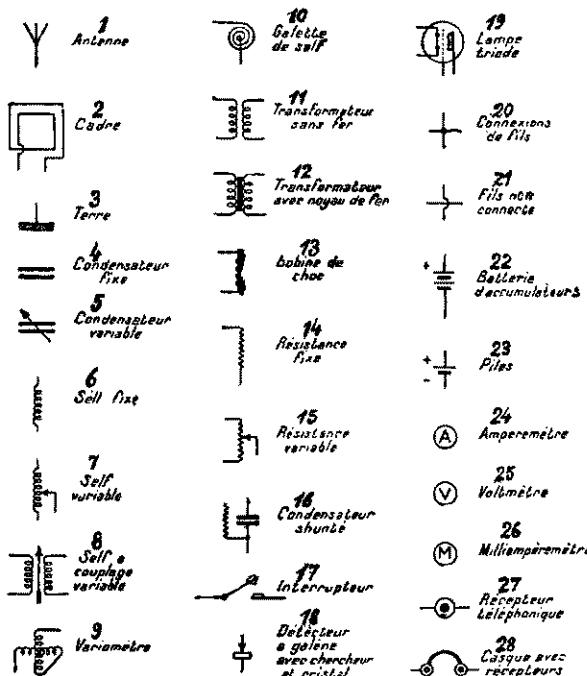Условни знаци, употребявани въ радиотелефонията:



1 — Антена (външна); 2 — рамкова антена; 3 — земя; 4 — неизмѣняемъ конденсаторъ; 5 — измѣняемъ конденсаторъ; 6 — неизмѣняема самоиндукция; 7 — измѣняема самоиндукция; 8 — самоиндукция съ измѣняема свързка; 9 — вариометъръ; 10 — плоска самоиндукция; 11 — трансформаторъ безъ желѣзо; 12 — трансформаторъ съ желѣзна сърцевина; 13 — ударна (спирачна) самоиндукция (макара); 14 — неизмѣняемо съпротивление; 15 — измѣняемо съпротивление; 16 — шунтиранъ конденсаторъ; 17 — прекъсвателъ; 18 — кристаленъ детекторъ; 19 — триелектродна лампа; 20 — съединени жици; 21 — несъединени жици; 22 — акумулаторна батерия; 23 — анодна батерия; 24 — амперметъръ; 25 — волтметъръ; 26 — милиамперметъръ; 27 — телефоненъ приемникъ; 28 — слушалки телефонни за глава.

Р А Д И О.

Радиото — безжичниятъ телефонъ — последното чудо на модерната наука — малко по — малко завладѣва свѣта. Прогреса му, последица на неотдавнашни открития, бѣше бѣрзъ, толкова бѣрзъ, че мнозина, които мислѣха вчера още, че се касае до лабораторни опити, се очудватъ, като чуватъ по радио говора и пѣсните, по-чисти и ясни отколкото при най-добрите грамофони и при телефона.

Предаването на говора на далечни разстояния бѣше една отъ мечтите на човѣчеството. Мечтата на древните се реализира отъ модерната наука. Наистина, какво по-чудно точно въ часа, опредѣленъ въ разписанията, обикновениятъ гражданинъ, спокойно седналъ въ семейното огнище, земедѣлецътъ въ глухите полета, морякътъ срѣдъ вълните, въздухоплавателътъ въ висините, изследователътъ въ центъра на пустинята, която минава съ мяка, всички слушатъ съ помощта на твърде прости уреди, къмъ които има обикновенна телефонна слушалка, и изведенажъ човѣшкиятъ гласъ, най-добриятъ изразъ на мисълъта, пристига отъ далечното отечество, разказва имъ дневните новини, дава имъ най-точни метеорологически предвиждания за времето, после пѣсните последватъ говора и всепонятниятъ гласъ на музиката достига всички съ своята най-тънка приятностъ.

Прочее, кой не ще бѫде подложенъ на изкушение да присъствува на тѣзи прояви, които турятъ модерната наука въ разположение на изкуството за общо добро? Радиото е демократична наука по своята сѫщностъ, вчера непознато, днесъ то влиза въ нашите обществени нрави, а утре ще стане необходимъ помощникъ на земедѣлеца, на трудящия се и висша наслада за артиста.

Исторически бележки.

На старитѣ гърци е било известно статическото електричество и тѣ сѫ имали донѣкѫде представа за

свойствата на магнетната стрелка. Философите също учили, че действието на разстояние е мечта, която не ще се сбъдне. Тъй като настоявали на това, че действието не може да бъде пространствено отдалено от пораждащата го причина и че, във всички случаи, трябва да има връзка, която да може да се възприема от човешките чувства. На това разсъждение се е основавала старата теория за етера, неосезаема, вседесъща течност, която прониква и във най-малките междудини на материята и изпълня дори и междузвездното пространство; съществата на етера се обяснявало разпространението на топлината и свѣтлината.

Въ 1820 год. Ерщедъ (Oersted) открилъ по опитен пътъ, че електрическият токъ има действие, подобно на действието на магнетната стрелка, а именно — образува магнетно поле около проводника. Въ 1831 година английският физикъ Михаилъ Фарадей доказалъ произвеждането на индуктивни електрически токове. Въ 1864 год. Клеркъ Максуелъ изказалъ теорията, споредъ която, като се ограничава свѣтовният етеръ със срѣдата, необходима за поражданието на магнетните явления и явленията, описани отъ Фарадея, установилъ, че свѣтлината и топлината също форми на електромагнетната енергия. Заедно съ това той установилъ съществуванието на етерни колебания, подобни на топлинните и свѣтлинните, но съ голѣма дължина на вълната, и неговият творчески духъ пръвъ предугадилъ съществуванието на радиовълните.

На немскиятъ учень Хенрихъ Херцъ се пада заслугата за произвеждане електрически вълни въ пространството чрезъ електрическа искра и приемането имъ съ уредъ (1885 г.).

Въ 1890 год. професоръ Бранли въ Парижъ, по свой пътъ, построилъ тъй наречения уредъ кохереръ или приемникъ на електромагнетни вълни. Такъвъ уредъ е билъ построенъ въ 1884 год. и отъ италиянецъ Каллеки Онести.

Въ 1895 год. рускиятъ учень Поповъ показалъ влиянието на атмосферните електрически изправления върху кохерера, като го включилъ въ веригата на единъ гръмоотводъ. Така кохерерътъ отбелязвашъ присъствието на електрически вълни въ етера. Това е първата антена и първиятъ радиоприемникъ.

До това време никой не е правилъ опитъ да приложи добититѣ въ тая област резултати за целитѣ на практическата сигнализация съ електромагнетни вълни. Въ 1896 год. у Гуглиемо Маркони, младъ студентъ отъ Болонскиятъ университетъ, се явила мисълъта да използува откритията на Херцъ и Бранли за предаване знакове на разстояние. Като прибавилъ къмъ вибратора на Херцъ и къмъ приемния уредъ антена, т. е. високо издигнатъ изолиранъ проводникъ, сполучилъ да увеличи дължината на излъчваните вълни и, благодарение на това, да предаде знакове на по-голямо разстояние — отъ начало нѣколко стотинъ метра, после, въ 1897 год., нѣколко километра, а въ края на 1899 год. сполучилъ да предаде буквата „S“ презъ Атлантическия океанъ.

Предавателниятъ апаратъ на Маркони постепенно е билъ подобренъ отъ Ф. Браунъ, който устроилъ предавателенъ апаратъ съ затворенъ колебателенъ кръгъ въ индуктивна връзка съ излъчваща верига отъ типа на Маркони. Подобрения сѫ били направени отъ нѣмциятъ А. Слаби и графъ Арко. Въ 1905 г. Максъ Винъ е увеличилъ радиуса на действие на съществуващите апарати, като замѣнилъ въ тѣхъ искрообразователя съ новъ типъ искрообразователъ, при който се отстранявала двойната вълна, присъща на старите апарати, и се получава по-голяма чистота. Кохерерътъ, като недостатъчно чувствителенъ, е билъ замѣненъ съ кристалния детекторъ, но и този апаратъ е ималъ много недостатъци и е замѣненъ съ катодната лампа, благодарение на която безжичните съобщения достигнаха сегашното си състояние. Основниятъ принципъ на този уредъ, който е билъ изученъ отъ Едисонъ въ 1883 год., е билъ развитъ отъ английсния ученъ Флемингъ, а въ 1907 г. е билъ усъвършенствуванъ отъ американца Де Форестъ.

Въ 1906 год. австрийскиятъ инженеръ Либенъ построилъ лампа съ живачни пари, почти подобна на Де Форестовата.

Въ 1913 год. откриването на принципа за обратната свръзка направи катодната лампа основенъ приборъ, както при предаването, така и при приемането на радиовълните; това откритие се дължи главно на американца Армстронгъ и на нѣмца Мейснеръ, който пръвъ го патентовалъ. Опити за радиотелефония най-

първо били направени съ така наречената „пъяща джга“ отъ датчанина *Пулзен*, продължени въ последствие (1904 г.) въ Съединените щати.

Въ сегашно време, едва-40 години отъ както Херцъ е направилъ опита си съ електрическитъ вълнъ на нѣколко метри, човѣшкиятъ гласъ може да се слуша на хиляди километра. Въ Америка, Англия, Франция, Германия, десетки радиотелефонни станции разпръсватъ ежедневно, въ опредѣлени часове, концерти, лекции и вестникарски новини, които се приематъ отъ стотини хиляди и милиони човѣци, разпръснати по земното кълбо.

Такава е новата чудесна връзка между човѣчеството, която се създаде отъ безжичните съобщения.

Сѫщностъ на радиосъобщенията

Единъ отъ първите въпроси, който неволно се задава отъ всѣкиго, е, по какъвъ начинъ се установяватъ сношенията между две и повече станции, които не се намиратъ въ видима връзка помежду си. Въобще, може да се каже, че радиосъобщенията се състоятъ въ предаване знакове посредствомъ електромагнетни вълни (радиовълни), които се разпространяватъ въ пространството подобно на свѣтлинните вълни, съ сѫщата скоростъ и притежаватъ свойства като тѣхните.

Слушали сте, навѣрно, въздушната музика — свиренето на телеграфни жици въ време на вѣтъръ. Въздухътъ въ движение изпълнява роля на невидимъ лжкъ, който стържи жиците на линията. Антената на радиоприемния апаратъ се люлѣе по подобенъ начинъ отъ етерния вѣтъръ, причиненъ отъ електромагнетните вълни. Радиоприемниятъ апаратъ е резонираща кутия, която превръща тѣзи нематериални трептения (колебания) въ звукови вълни и ги усилва значително. Но що е етеренъ вѣтъръ? Що е етеръ? Какъ една жица — проводникъ — въ въздуха може такада трепти и чрезъ какво мистериозно превръщане излиза отъ приемния апаратъ музика или речь? — Тѣзи сѫ въпросите, които си задаватъ любителите и слушателите на радиото.

Радиотелефонията е наука, но тя е и изкуство. Електромагнетните вълни преминаватъ безъ прѣчки, стени и предмети, лоши проводници на електричеството; ала споредъ едно или друго разположение на мѣстата, действието имъ се измѣня и въздействието на невиди-

мия лжкъ върху антената не бива еднакво. Полезнинът коефициентъ на приемния постъ (антена и радиоприемът апаратъ) зависи отъ това, що го заобикаля, безъ да е възможно да се посочи твърде точно правило.

Никое друго научно приложение не е толкова демократично по простота на прибори и части, които сѫ нуждни за използването му, и никое не засъга и интересува така дълбоко народните слоеве, както радиотелефона. Чудесата на безжичното предаване възбуджатъ въображението на всички. И понеже всъки може да постигне, при малко по-вече воля и внимание, разбирането на радиотелефонията, ние ще разгледаме въпросите, набелязани по-горе.

Това е особено навременно при създадените условия: 1) Закона за радио въ България влѣзна въ сила отъ началото на м. Септември м. г. и съ него се разреши инсталирането на радиоприемни апарати за слушане чуждестранни радиостанции и 2) строи се вече край София нова безжична станция съ радиотелефонъ предавател за разпръсване българска музика и речь, а това ще има, безъ друго, за последствие широко разпространение на радиото у насъ.


I. Електромагнетни вълни. Етеръ.

Безжичните телеграфни и телефонни съобщения се извършватъ посредствомъ електромагнетни вълни (херцови вълни). Електромагнетните вълни се разпространяватъ отъ предавателя равномѣрно по всички посоки съ скоростта на свѣтлината (300,000 километра въ секунда), при което магнитното поле се разпространява около предавателя съ увеличаващи се постепенно концентрически кръгове, а силовитъ линии на електрическото поле се насочватъ по прави линии, перпендикулярни къмъ елементите на тези кръгове.

При предаване енергия на разстояние, необходимъ е посреденъ органъ или срѣда, който да установи връзка между предавателя и приемника. Известно е, че като срѣда за разпространението (предаването) на звука служи главно въздухътъ. Като срѣда — проводникъ — за предаване на свѣтлината служи една извѣнредно еластична срѣда, наречена етеръ. (Този етеръ нѣма нищо общо съ веществото етеръ, което се продава по аптеките). Хипотезата за етера, чрезъ който се предава свѣтлината, се обосновава отъ следното размишление: „Ако свѣтлината пристига до насъ отъ далечна звезда, презъ време на пътуването тя не ще бѫде нито на звездата, нито още на земята; презъ това време свѣтлината е нѣкѫде и, така да се каже, поддържана отъ нѣщо материално“. Отъ това произлиза идеята, че етерътъ изпълня междупланетното пространство и служи като срѣда (посрѣдникъ) за разпространение на свѣтлината. Приема се още, че тази чудна срѣда, която нашигътъ груби чувства не схващатъ, е пропита и въ самата материя, най-малко въ прозрачните тѣла, понеже въздухътъ, водата, стъклото и др. вещества пропускатъ свѣтлината; етерътъ минава свободно презъ материята, понеже тя е пориста (шуплива). Тази хипотеза не е пълна, защото не обяснява какъ едно материално тѣло може да изпушта свѣтлинни лжчи, а сѫщо и топлинни

(тъй като топлината е въ съотношение съ свѣтлината) и какъ тѣзи нематериални лжчи, напр. топлинните, могатъ да се погълнатъ отъ едно тѣло, което се затопля на свой редъ. Тукъ се доближаваме до сжцинската загадка за образуване на материята.

Споредъ електронната теория (Лоренцъ), атомът не е най-малката частица на материята. Атомът има свой строежъ (фиг. 1). Той е подобенъ на слънчева система, въ която слънцето е ионът (нарича се още и протонъ) — малка материална частица, заредена съ положително-

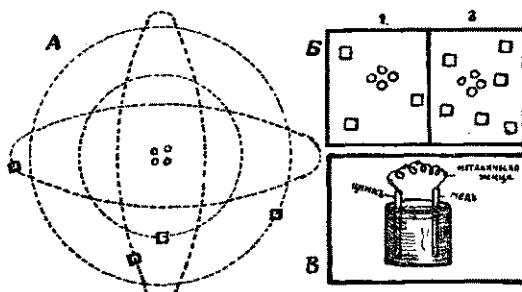

Фиг. 1. А. Общъ съставъ на атомитъ. Малкиятъ кръгчета въ средата сѫ протоните (ионите), квадратчетата — електроните.

Б. Атомъ 1 е положителенъ, защото му липсва единъ електронъ. Атомъ 2 е отрицателно натоваренъ, защото въ него има два излишни електрона.

В. Галванически елементъ. Електролита взема електрони отъ медта и ги предава на цинка: медта става положителна, цинка — отрицателенъ, вследствие на което по външната металическа жица потича токъ отъ цинка къмъ медта.

електричество, чиито сателити сѫ електроните — частици, заредени съ отрицателно електричество; зарядите въ системата сѫ такива, че съборът имъ образува неутрално цѣло. При разпространяване на електромагнитните вълни въ атмосферата се срѣща явлението **ионизация** на газовете. Да се „ионизира“ въздуха, значи да се разчупи малката слънчева система на атома и да се изпратятъ на една страна положителните иони, а на друга страна освободените електрони. Отъ казаното следва, че основа на материята не е атомът, а електронътъ.

Електрическия токъ е потокъ отъ електрони, несвързани съ атомите. Електрическите проводници — металите — съдържатъ електрони въ свободно състояние, числото на които е измѣняемо въ зависимост отъ естеството на металъ и температурата му. Тѣзи елек-

трони произхождат отъ *частично* разпадане на атомите на метала; тъ магат да се движат презъ молекулната постройка, която образува тази материя и която е безкрайно голъма въ сравнение съ тъхната малка величина. Тъ съ въ тази постройка като молекулите на газъ въ шупливо тъло. Тъ съ въ състояние на непрекъснато движение, подобно на прахолинки въ слънчевъ лъчъ. Тъ не могат да преминават голъми разстояния, защото се сблъскватъ скоро съ атомите на метала. Но, ако се появи нѣкъде разлика въ потенциала, т. е. въ електрическото падане, тъ се насочватъ всички въ едно направление, на страната на електрическата празнина и предизвикватъ бурно изтичане — *електрически токъ*. Искрата при прекъсване на електрическа верига е изкачване (избъгване) на електроните въ въздуха, защото поради инерцията си, потокът не може да се спре мигновенно.

Забелязано е, че единъ металъ изгубва (изпуша) толкова по-лесно топлината си, колкото е по-добъръ проводникъ на електричеството. Причината е, че съдържа повече свободни електрони, на които скоростта на движението въ всяка посока се увеличава съ увеличаване нагрѣването. Така се достига до моментъ, когато електроните изкачатъ вънъ отъ метала и то толкова по-лесно, колкото съ повече и колкото раздвижването имъ е по-голъмо отъ по-високото нагрѣване на метала.

Това именно става въ радиолампата, описание на която се дава по-нататъкъ*). Жичката (влакното) на лампата, нагрѣта чрезъ акумулаторна батерия, изпуша електрони. Електроните се привличатъ отъ положителната плоча (съединена съ положителния полюсъ на батерията съ високо напрежение, на анодната батерия), понеже тъ съ отрицателно електричество, а електричествата съ противенъ знакъ се привличатъ. За да стане това, електроните тръбва да минатъ презъ решетката на лампата, която въ зависимост отъ колебанията на електрическото ѝ състояние или ги остава да минаватъ свободно, или имъ прѣчи лесно да минаватъ, или пъкъ съвсемъ ги спира.

*) За действието и свойствата на катодната лампа (радиолампата) интересуващите се могатъ да намърятъ по-подробни сведения въ „Книга за радиолюбителя“, стр. 44—51 и въ сп. „Телеграфо-пощенско и телефонно дѣло“, год. I, кн. 3—4, стр. 135 и кн. 5—6—7, стр. 56 и год. III, кн. 3—4—5—6—7—8—9 и 10.

Когато електроните преминатъ решетката, тъй се удрятъ върху плочата и така сключватъ презъ безвъздушно пространство (върху радиолампите въздуха е изтегленъ до краенъ предѣлъ) електрическата верига на анодната батерия.

Електромагнетната индукция е ударъ въ етера. Електронниятъ потокъ може да се оприличи на тренъ, който се движи въ етера. *Когато се яви началото на трена, етера се обхваща отъ вълна на налѣгане, натискане (компресия); при отминаване края на трена, етера се обхваща отъ вълна на отпушкане (депресия).* Тези две вълни се разпростиратъ на далече; тъй сж електро-магнетната индукция.

Електромагнетната индукция минава свободно и презъ „диелектричните“ тъла, наречени още лоши проводници на електричеството. „Диелектричните“ тъла се противопоставятъ на минаването на електрическия токъ, защото тъй не съдържатъ като „добрите проводници“ свободни електрони. Електроните на диелектричните тъла съзатворени въ атомите — свързани съ положителните иони (протони) и иматъ движение само по орбитите си — вътре въ атома. Движенето имъ въ етера е редовно и не се явява никаква пертурбация. Ала щомъ една вълна на натискане или на отпушкане достигне нѣкой електронъ, той получава ударъ, както при лодка, която се раздрусира отъ внезапна вълна.

Кръгътъ, описанъ отъ електрона, претърпява внезапно изменение въ скоростъ, чийто ефектъ се разпространява чрезъ етера до съседните атоми и по този начинъ се препредава изменението на началния токъ.

Действието на електромагнетната индукция презъ диелектричните тъла на голъми разстояния е чувствително само при „висока честота“¹⁾ на колебанията ѝ. Конденсаторътъ показва най-добре това. По принципъ конденсаторътъ се състои отъ две метални арматури

¹⁾ Този терминъ се употребява за означаване честотата на колебания, които се намиратъ задъ предѣлите на звуковата честота. Колебания съ висока честота се наричатъ асички колебания, на които честотата е по-голяма отъ 20,000 периода въ секунда. Колебания съ честота подъ 20,000 въ секунда се наричатъ низка честота.

(плочи), заредени съ противни електричества.¹⁾ Диелектрикът (въздухъ, слюда и др.), разделящъ плочите, се противопоставя да мине токъ на изпразване (разреда).

Когато се пълни (зарежда) единъ конденсаторъ, явява се мигновенъ токъ, който се стреми да мине изолиращата сръда между арматуритѣ. Но понеже тази изолираща сръда се противопоставя за минаване на постояненъ токъ, остава само електромагнетната индукция, която упражнява своето въздействие въ момента, въ който започва зареждането, и въ този, когато се свършва. За да има непрекъснато минаване презъ изолиращата сръда, необходимо е да има безспирно пораждане и изчезване на пълнящъ (заряденъ) токъ. Конденсаторът тръбва да се изпразва въ междувремието, после да се зарежда и това да се повтаря твърде често. Другояче казано, тръбва да се произведе висока честота.

Ако конденсаторът има за арматури земята — проводникъ, отъ една страна, и метална жица — антена, отъ друга страна, а въздуха като диелектрикъ помежу имъ, последният ще биде преминаванъ отъ въздействия на електромагнетна индукция, които съ толкова по-проникващи, т. е. съ толкова по-голъмъ обсъгъ, колкото промънитъ на пълнене и изпразване на конденсатора съ по-бързи. Въздействието (удара) върху етера ще биде толкова по-буйно, колкото е по-висока честота, или, ако се повърнемъ на сравнението съ въздуха, въздействието ще биде толкова по-силно, колкото по-бързо, съ по-голъма скоростъ мине трена.

Индустриалните токове (за електрическо осветление и пр.) иматъ низка честота (въ София 53 промъни — периода въ секунда) и затова тъхното въздействие по индукция на разстояние е незначително. — Когато въ единъ басейнъ съ вода, напр. езеро или тихо-течаща вода, удряме водата съ бухалка много бързо, вълните, които се произвеждатъ, отиватъ много по-далече, отколкото когато удряме бавно, отдавно: новите вълни изглежда, поддържатъ и тикатъ напредъ вълните, образувани преди тъхъ.

Бързка между електромагнетните и свътлинните вълни. Постигнато е да се произвеждатъ електро-магнетни вълни съ 10 милиарда колебания — треп-

¹⁾ Гл. сп. „Т. П. Т. Дъло“, год. III, Eisberg, кн. 6 и 7, Книга за радиолюбителя, стр. 39 и 122 и обясненията въ учебниците по физика.

тения въ секунда (при дължина на вълната 3 санти-метра). Но то е безкрайно малко въ сравнение съ числото на колебанията на червената свѣтлина, която е съ най-малко трептения въ сравнение съ другите цветни лъчи на спектъра. Числото, посочено по-горе, е 45000 пъти по-малко отъ това на трептенията на червената свѣтлина.

Доказано е, че електромагнетните вълни се разпространяватъ въ етерното пространство съ скоростта почти равна на скоростта на свѣтлината — 300,000 километра въ секунда. Опитите съ показали, че електромагнетните (херцовите) лъчи могатъ да се пречупватъ (рефракция), отражаватъ (рефлексия) и поляризиратъ, подобно на свѣтлинните лъчи. Тези общи свойства на свѣтлинните и херцовите лъчи съ позволяли да се мисли, че свѣтлинната вълна е също и електромагнетна вълна съ много по-висока честота, защото трептенията ѝ съ отъ 450 до 750 трилиона пъти въ секунда, когато херцовите вълни могатъ да трептятъ до 1,500 милиарди пъти въ секунда.

Установява се, прочее, все повече идентичността между различните етерни вълни, макаръ тѣ да съ херцови, свѣтлинни или топлинни. Ако до сега съ изглеждали толкова различни, то е, защото материалните тѣла реагиратъ различно споредъ честотата, която ги преминава. Благодарение на тази идентичност, се разкриватъ малко по малко действията и взаимновъздействията на етера и материията и се постига да се обясни, какъ весомата срѣда — материията може да направи да трепти такава невесома (нематериална срѣда), каквато е етерътъ и, обратно, какъ подобни толкова нематериални трептения, могатъ да изчезнатъ въ нѣкои тѣла — материални срѣди, т. е. да се погълнатъ отъ тѣхъ, като предизвикватъ молекулярни изменения.

Разпространението на електромагнетните вълни по земната повърхност и въ атмосферата. За електромагнетните вълни, както е и за свѣтлинните вълни, има прозрачни тѣла. Електромагнетните вълни се характеризиратъ съ това, че за тѣхъ най-прозрачни съ тѣлата, които иматъ най-малко свободни електрони, т. е. тези, въ които най-мжечно може да се яви или мине електрически токъ — тези които съ най-лоши проводници — най-добри изолатори или диелектици. Напротивъ, най-непроницаеми съ тѣлата, които съ най-

добри проводници, защото тъй съдържатъ най-много свободни електрони, способни да се изтекатъ подъ формата на какъвъ и да е токъ. Това обяснява разпространението на вълните при безжичната телеграфия и телефония и нѣкои аномалии при разпространението имъ.

На теория, т. е. като се приема че земята е плоска, напълно проводима, и атмосферата, напълно диелектрична, намира се, че едно радиосъобщение би се по-доброявало постепенно съ скъсяване дължината на вълната, съ която се служи въ случаи, а следователно, съ увеличаване честотата. Електромагнетната вълна минава толкова по-лесно диелектричните тѣла (въ случаи въздуха), колкото честотата ѝ е по-висока; тя прониква (и се изгубва) толкова по-малко въ земята, за която се предположи, че е проводникъ, колкото честотата ѝ е по-висока.

Действителността е съвършенно друга. Въздушът не е напълно изолиращъ, нито земята напълно проводникъ. Сферичността на земята упражнява влияние, както и състава на различните почви и подпочвени пластове; влияние се упражнява и отъ земния магнетизъмъ, и отъ разпределението на океаните и географическият очертания. Всички тѣзи условия въздействуватъ за измѣняване на изведеното теоритически разпространение на електромагнетните вълни. При това и метеорологичните явления сѫщо измѣняватъ въ всѣки моментъ изолацията на атмосферата.

Може да се каже, че по-море, където водата е проводникъ, опитът потвърждава теорията: *каждътъ вълни сѫ най-подходящи и силата на приемането е еднаква, както дене, така и ноще.* Но щомъ разпространението е по земя, констатира се, че силата на приемането се намалява много по-бързо съ разстоянието, отколкото по море. Тѣзи аномалии се появяватъ главно въ радиосъобщенията на голѣми разстояния.

При сегашното състояние на радиотехниката е установено, че разстояние 5,000 до 6,000 километра, се достига съ сигурностъ, поне презъ по-голѣма част отъ денонащието, като се употребяватъ кжди вълни съ дължини отъ 10 до 100 метра. При тѣзи вълни за предавателната станция е достатъчно да има енергия 2—3 киловата, когато за сѫщото разстояние при вълна съ дължина надъ 1000 метра е потребна много по голѣма

енергия, която достига до 100 киловата. Този фактъ е въ съгласие съ теорията, която посочва много по-голъма проницаемостъ за кжситѣ вълни и, следователно, по-голъмъ обсъгъ; той показва, че преимуществото е на страната на кжситѣ вълни.

Нѣкой може да зададе въпроса: Какви чудотворци сѫ тия кжси вълни, на какво се дължатъ свойствата имъ за разпространение на твърде голъми разстояния при незначителна енергия?

Единъ нашъ физикъ се изказва по следния начинъ за свойствата на кжситѣ вълни:

„Вземете дебела и голъма пружина, направена отъ недостатъчно еластиченъ материалъ; вземете и твърде малка и тънка пластинка отъ най-еластична стомана, прикрепена само на крайчеца ѝ. Обтѣгнете първата пружина съ голъма сила и я пустнете. Пружината ще направи само нѣколко движения на лѣво и дѣсно и постепенно, за малко време, ще се върне въ покой. Вие чувате слабъ звукъ и осъщате разбръкване на въздуха. При малката пружина, обаче, съ най-незначително разходване на енергия, като се опъне само съ нокътъ, вибрирането ѝ продължава дълго време, а звукътъ, който издава, е пронизителенъ и се чува на голъмо разстояние. Малката пружина образува кжси звукови вълни, които се разпространяватъ въ въздуха по-добре, отколкото дългите звукови вълни на голъмата пружина. Предавателя за кжси вълни упражнява аналогично въздействие въ етерното море и затова неговите вълни, произведени при много по-малка енергия се разпространяватъ на много по-далечни разстояния“.¹⁾

Планинитѣ прѣчать повече на кжситѣ вълни, отколкото на дългите. Трѣбва да се отбележи, че на нѣколко стотини или десетки километра отъ предавателя, много кжситѣ вълни иматъ мртви зони, въ които не се „чуватъ“ никакъ, когато по-нататъкъ се приематъ лесно и силно, и че, особено ноще и зимно време, въ зависимостъ отъ дълчината, ослабватъ и заглъхватъ (fading effect). Тѣзи аномалии сѫ вече достатъчно изследвани и сѫ установени срѣдства за избѣгване на влиянието имъ въ радиотелеграфията.²⁾

¹⁾ Изъ статията ни „Преломътъ въ радиотелеграфията и изборъ на радиотелеграфна станция за София“, печатана въ в. „Телеграфо-пощенско съзнание“ отъ 1. февруари 1927 год.

²⁾ На интересуващите се читатели препоръчаме статията ни „Нова безжична станция въ София“, сп. „Телеграфо-пощенско и телефонно дѣло“, год. III (1927), кн. 4—5, стр. 156.

Хевизайдовъ (Heaviside) слой. Главната причина за мъртвите зони се отдава на отражение на електромагнетнитът вълни във единъ високъ слой, където се измъня състава на атмосферата. Този слой се намира на височина около 70 километра надъ земната повърхност. Изследванията същ показали, че отъ тази област започва чувствително измънение във гъстотата на атмосферата и че надъ нея има само водородъ. Въ тъзи висини се явяватъ полярните сияния. Това показва, че този слой съдържа свободни електрони, т. е. че той е добър проводникъ на електричеството и, като така, отражава електромагнетнитът вълни.

Приема се, че свободните електрони във този слой се получаватъ отъ слънцето и че дневно време се явяватъ свободни електрони и въ по-долните слоеве, но тъхното количество се намалява колкото се слизат по-надолу къмъ земната повърхност. Отъ това следва, че „ионизирането“ на атмосферните слоеве се увеличава дене постепенно докато се достигне до височина 80 км., и че ноще е ионизиранъ само най-горния слой.

„Ионично“ отражение (рефлексия) и пречупване (рефракция). Електромагнетната вълна се движжи между две сфери — проводници, върху които се отразява: слоя на високата атмосфера на 80 — 100 км. височина, отъ една страна, и отъ друга, земята, по подобие на свѣтлинни лъчи, които се отражаватъ последователно между две паралелни огледала. Така се обяснява защо херцовите вълни не се спиратъ отъ изпъкаността (заоблената повърхнина) на земята.

Какъ, обаче, да се обяснятъ значителните разлики между къси и дълги вълни, между дневно и нощно разпространяване?

Нощно време, когато има само отражаване на вълните, повръщането на късите и дългите вълни върху земята е еднакво. Дене отражаването се замества отъ пречупване, което става по-скоро, защото се произвежда отъ по-низки слоеве, но нееднакво: късите вълни слизатъ по-скоро отъ дългите, защото се пречупватъ отъ по-слабо ионизирани, т. е. по-низки слоеве и поради това се застъпватъ отъ планините.

Мъртвите зони се обясняватъ по следния начинъ: лъчите, като се разпространяватъ по земната повърхност, при известни условия се погълватъ отъ земята. Отъ точката, въ която тъзи лъчи същ били погълнати, до

точката, въ която ще се явятъ лжчи, отразени отъ високата атмосфера, ще има мъртва зона.

Заглъхването и отслабването на вълните е резултатъ отъ интерференцията (наслагането) между вълната, що се разпространява по земната повърхност, и тази, що иде отразена отъ високите атмосферни слоеве. Тези две вълни минаватъ по два различни пътя и затова при сръщането имъ може да се случи да не съвпада началото и края на периодите имъ.

Вълната, която се получава следъ интерференцията може да бъде по-вече или по-малко слаба, въ зависимост отъ несъвпадането на двете вълни при сръщането имъ.

II. Прихващане на електромагнет- нитъ вълни.

Казахме, че дветѣ полета, магнетно и електрическо, сѫ перпендикулярни едно на друго и че ефекта имъ, който образува вълната, се разпространява съ скоростта на свѣтлината. Опитът е показалъ, че и дветѣ полета сѫ перпендикулярни на направлението, по което става разпространяването, т. е. перпендикулярни на електромагнетния лжчъ. Дветѣ полета не действуватъ едновременно върху опредѣлена точка отъ пространството, достигната отъ лжча, а действуватъ последователно, така че тази точка е подложена поредно на електрическо въздействие, подиръ което следва противно електрическо въздействие, последвано отъ противно магнетно-въздействие и т. н.

Отъ това следва, че колкото и нематериална да е електромагнетната вълна, тя може, при все това, да произведе механическо въздействие върху една материална точка, не само като ѝ предаде периодично колебателно движение въ една посока, но сѫщо и въ перпендикулярна посока; така че материалната точка би изглеждало, че описва спирално (хеликоидално) движение, ако електромагнетната вълна е постоянна (като махало, чиято амплитуда — размахъ — на люлѣене или колебание, е постоянна) или пъкъ движение на свредель (тирь-бушонъ), когато вълната е затихваща (като махало, което започва да се спира).

Въ действителностъ, ако електромагнетния лжчъ срещни изолираща повърхност, той ще я проникне и то толкова по-лесно, колкото честотата му е по-висока; като прониква въ нея, той ще се пречупи, както се пречува свѣтлиненъ лжчъ при минаване отъ една срѣда въ друга. Пречупването му ще бѫде толкова значително, колкото по-висока е честотата.

Напротивъ, ако електро-магнетниятъ лжчъ срещне срѣда — проводникъ, той ще предизвика върху ѝ раз-

мъестване на свободни електрони, т. е. на вълни, като по повърхността на вода, когато се хвърли камъкъ във нея, вълни, които излъчватъ по реда си, така че всичко става, като че електромагнетния лжчъ се е отразилъ подобно на свѣтлиненъ лжчъ отъ огледало.

Въ случаи, когато срѣдата-проводникъ се свежда до една изолирана хоризонтална металическа жица, т. е. до тѣло, което, така да се каже, канализира въ едно направление голѣмите размѣствания на свободни електрони, като имъ прѣчи да се изтекатъ, да избѣгнатъ, странично и отъ изолирания край, хоризонталниятъ електромагнетенъ лжчъ може да възбуди движения на електричество по-мощни, по-силни, отколкото въ случаи на една каква и да е повърхность, когато тѣ се изгубватъ чрезъ дифузия. Тѣзи движения сѫ толкова по-мощни, колкото направлението на лжча е по-близко до това на жицата, защото жицата накрай продължава и материализира, така да се каже, самия електромагнетенъ лжчъ.

Така се прозира вече възможността не само да се прихващатъ по нѣкой начинъ електромагнетните вълни, но сѫщо и да се узнае направлението на разпространяването имъ. Но за да стане събиратель на вълни (или антена), нуждно е изолираната металическа жица да образува частъ отъ това, що се нарича колебателенъ крѣгъ, и крѣгътъ да бѫде въ резонансъ (електрическо съзвучие) съ електромагнетните вълни, които го достигатъ.

Явление на звуковъ резонансъ (съзвучие). Махало, камертонъ или струна, на които е дадено периодично колебателно движение около опорна точка, не се колебаятъ до безкрай, когато се оставятъ на себе си. Вжрешни търкания и търкания съ въздуха, що измѣстватъ, правятъ да се намалява малко по-малко размаха (амплитудата) на колебанията имъ, т. е. на най-голѣмото имъ отдалечаване отъ положението на равновесие. Тогава се казва, че колебанията сѫ затихващи (амортираци). Затихването влияе само върху амплитудата, а не и върху трайното на едно колебание, споредъ закона на Галилея за изохронизма на люльянната. Честотата за колебанията на единъ камертонъ, който затихва, остава постоянна, т. е. височината на звука, на тона, който издава, не се измѣня, когато амплитудата, а следователно и звукътъ, намаляватъ по сила.

Ако, вместо да се остави само на себе си едно-тъло, което се колебае, да извършва свободни колебания съ собствения му периодъ, нему се предаватъ тласъци съ същата честота, движението му ще се поддържа. Това е явлението съзвучие (резонансъ).

Ако се натисне дъясната педала на едно пиано, за да се освободятъ струните отъ спирачката-заглушител и ако предъ пианото се изпъне, се възпроизведе, определенъ тонъ, ще забележимъ, че струните на пианото, настроени на този тонъ, започватъ да се колебаятъ, да отгласятъ, резониратъ. Другите струни оставатъ въ покой. При замълкването на гласа, струните продължаватъ звука, който е причинилъ трептението имъ и го продължаватъ презъ толкова по-дълго време, колкото затихването имъ е по-слабо, по-малко, т. е. колкото по-бавно се изгубватъ свободните колебания. Благодарение на ритмичното повтаряне на тласъците на въздуха, макаръ тъ да съ толкова слаби, и благодарение на това, че този ритъм е, който биха приели струните при свободни колебания, достига се да се направятъ да резониратъ доста силно, та да могатъ да се схванатъ и отъ ухoto. Струните излъчватъ по реда си енергията, що имъ се придава; може да се каже, че тъ отражаватъ звука, що получаватъ. И това отражаване, този резонансъ, е толкова „по-остъръ“, колкото по-малко затихване иматъ струните, т. е. колкото съпротивлението, що указватъ на звука, що ги подтиква, е по-малко.

Има, обаче, и принудителни колебания на звуковъ резонансъ. Такива колебания съ колебанията, що едно-тъло налага на друго тъло, и ги налага толкова полесно, колкото това възбудено тъло, при свободни колебания има по-голямо затихване.

Една тънка мембрана има твърде силно затихване (амортиране); затова тя трепти (вибрира) подъ влиянието на каквите и да било звукове. Кутията на струнни инструменти (напр. цигулка) има силно затихване, защото тя тръбва да възпроизвежда точно честотите, които се последватъ при трептения на струните.

Електрическиятъ колебателни вериги резониратъ, като звуковитъ струни. Електрическиятъ колебателни вериги иматъ, като звуковите струни, качества по-вече или по-малко благоприятстващи на външните вълни. Тези качества се представляватъ отъ тъхното

затихване (погасяване, амортиране), т. е. отъ по-голъмото или по-малкото противодействие, което сръщатъ външнитъ вълни при пораждане на трайни електрически колебания.

Затихването се причинява отъ твърде различни влияния, може да се каже даже противни, които съжефектъ на капацитетъ, ефектъ на самоиндукция и ефектъ на съпротивление.

Подъ ефектъ на капацитетъ, разбираме ефекта, що описахме въ първата глава, който произвежда неравенство (денивелация) въ електрическото ниво между дветъ площи (арматури) на конденсатора. Тази денивелация, може да се каже, всмуква електрическата вълна, понеже тя предшествува пораждането и промънитъ ѝ.

Напротивъ, ефектътъ на самоиндукция окъснява и спира електрическата вълна; този ефектъ се постига, като се навие (спирално като макара) жицата-проводникъ, по която минава вълната. Електрическият токъ въ навивките няма безпредѣлна скоростъ; винаги има моментъ, колкото малъкъ и да бъде, когато токътъ се е установилъ вече въ първите навивки на спиралата или макарата, но не е достигналъ (не се е появилъ) още въ последващите навивки. Тогава първите навивки действуватъ по индукция върху по-последните, като че тъ принадлежатъ на друга верига. Ние знаемъ, че въ този случай се поражда токъ въ другата верига. Тукъ взаимната индукция или по-скоро индукцията върху себе си — самоиндукцията има за ефектъ да направи да се появии нѣщо като предивремененъ токъ въ последващите навивки. Тъй като този мигновенъ токъ е обратенъ по посока на токътъ, който ще се появии редовно, той се противопоставя, накрай, на пораждането му, отъ което последва окъсняване.

Също така, когато токътъ, що минава презъ навивките, свърши, поражда се мигновенъ обратенъ токъ, който продължава съществуването на изчезващия токъ. По тази причина се появява искра, когато се раздѣлятъ две жици, по които минава известенъ токъ. Съедна речь, самоиндукцията е нѣщо като инерция.

Вариации (измѣнения) и резонансъ на колебателния кръгъ. Отъ изложеното се вижда, че капацитетътъ (конденсаторътъ) и самоиндукцията (макарата съ жица-проводникъ) произвеждатъ върху тока противни ефекти (въздействия). Трѣбва да се прибави още и ефекта съпротивление на изтичането, подобенъ

на търкания при движението — търкания, които също така спиратъ движенията на електричеството. Такива търкания съществуватъ въ всички вериги.

Разгледаните три елемента съ присъщи на всъки колебателенъ кржгъ. Колебателниятъ кржгъ ще има добри или лоши свойства, споредъ склонността на затихването му, т. е., споредъ това, дали ефектътъ на капацитета превъзмогва или не двата други ефекти — самоиндукция и съпротивление.

Отъ това следва че, като се измѣнява капацитета на единъ колебателенъ кржгъ чрезъ измѣняемъ конденсаторъ, чито плочи се приближаватъ или отдалечаватъ, може да се намали, ако не да се унищожи затихването, т. е. да се компенсира съединенитъ ефекти на самоиндукция и съпротивление. Тогава могатъ да се получатъ електрически колебания, повече или по-малко затихващи, съ по-голъма или по-малка честота, т. е. може, по желание, да се измѣни собствената честота на единъ колебателенъ кржгъ.

Доказано е, че честотата на колебанията между дветъ плочи на конденсатора въ една колебателна верига (кржгъ) е толкова по-голъма, колкото самоиндукцията и съпротивлението на веригата съ по-малки, т. е. колкото жицата е по-къса и навивките на макарата съ по-отдалечени една отъ друга.

Както, когато се пъе предъ звуковите струни на отворено пиано, се явява резонансъ, също така единъ колебателенъ кржгъ, наречень *възбудящъ* или *колебателъ*, може да направи да резонира на разстояние другъ колебателенъ кржгъ, наречень *резониращъ*, при условие, вториятъ да бъде настроенъ върху първия, т. е. да има собствена дължина на вълната, равна на дължината на вълната на първия кржгъ.

Това съзвучие, тази настройка може да се постигне, като се действува върху измѣняемия конденсаторъ. Резонансътъ е толкова по-остъръ, толкова по-забележимъ, колкото затихването на единия и другия кржгъ е по слабо. Ако затихването е силно, възбудителните вълни биха били погасени (затихнали), не биха имали достатъчно продължително действие и биха действували по начина на камбанни удари, а резониращиятъ кржгъ би действувалъ и при коя да е друга честота. Въ този случай резонаторътъ ще бъде *апериодиченъ*.

Явлениета на електрически резонансъ иматъ твърде голъма важност във безжичната телеграфия, защото, като се използватъ, може, отъ една страна, да се направи да се появятъ във една приемна антена достатъчно силни токове, които да могатъ да бждатъ открити (детектиранi) и при голъмoto разстояние, отъ което иде предаването, и, отъ друга страна, да се постигне да се изолиратъ знаковетъ на една опредѣлена предавателна станция и да се отдѣлятъ отъ знаковетъ на станциите, които предаватъ във сѫщото време. Съ една речь, благодарение на електрическия резонансъ, се постига синтонизацията или настройката на еднакво съзвучие, т. е. настройка, при която приеманата вълна се отдѣля между вълните на съседни по честота станции. За това е нужно само да се настрои собствената честота на приемната антена съ честотата на колебанията, които ще се приематъ.

Високата честота се разпространява по повърхността на колебателните вериги. Намаляване на затихванието, съ цель да се улесни еднакво-звучие (синтония), срѣща затруднения, но не отъ ефектът на самоиндукция и капацитетъ, които сѫ противни и се уравновесяватъ, а отъ ефекта на съпротивление, което е разпространено почти навсъкѫде по веригата. Този ефектъ се измѣня съ честотата, която минава по веригата. Съпротивлението, което се появява, не е съпротивление, което прѣчи за изтичане на постояненъ токъ. Жицата, през която минаватъ електрически вълни, материализира, така да се каже, електро-магнетния лжчъ. Но въ такъвъ лжчъ електрическата сила е перпендикулярна на лжча. Електроните, разположени по продължението на лжча, сѫ потиквани да изкочатъ навънъ перпендикулярно на външната повърхность на жицата. Изглежда, че при колебанията съ висока честота, електроните, разположени въ вътрешността, се удрятъ съ толкова бързи промѣни, че достигатъ да се стремятъ да избѣгнатъ странично, т. е. на вънъ.

На английски това се нарича „надкоженъ ефектъ“ (*skin effect*), при който токоветъ съ висока честота циркулира само по повърхността на проводниците, по „кожата“, когато обикновените токове използватъ цѣлото съчленение на проводниците. Колкото честотата е по-висока, толкова това явление е по-силно, толкова по-малко вътрешността на проводника се използува за

минаване на токоветъ и, следователно, толкова по-голямо е съпротивлението. По тази причина проводникът във радиоинсталациите също било плоски (съпоголъма повърхност), било кухи, било, както е при антените, отъ кабелъ, образуванъ отъ повече жички, за да се постигне по-голяма повърхност.


Резониране на приемна антена. За да резонира (във електрическо съзвучие) съвълните, които се приематъ, антената тръбва да образува частъ отъ колебателна верига, т. е. отъ една сложна система, притежаваща капацитетъ, самоиндукция, обикновено съпротивление, наричано омическо съпротивление (съпротивление, което се противопоставя на течението на обикновения токъ) и добавъчно съпротивление, което се предизвиква отъ високата честота (съпротивление, зависяще отъ „надкожния ефектъ“) и се нарича радиансъ. Поради радианса, една приемна антена излъчва (т. е. отражава) във околното пространство известно количество отъ приетата енергия. Така излъжената енергия е най-много (максимумъ), когато има сintonия, т. е. резонансъ между приеманиите вълни и свободните колебания на антената. Малкиятъ остатъкъ отъ приетите вълни във антената е достатъченъ да поддържа вътрешните колебания, които при тези условия сръщатъ незначително съпротивление.

Опитът е установилъ, че $\frac{1}{4}$ отъ дължината на собствената (основната) вълна на едноюичната вертикална антена, единиятъ край на която е съединенъ съзмята, е равна на дължината на жицата във антената. Но, както е и при звуковите струни, една антена може да вибрира и на високи тонове съчестота 3, 5 и 7 пъти по-висока отъ честотата на основната вълна. Това обяснява, защо съголъми антени (съдълга собствена вълна) може да се прихващатъ станции, чито вълни съмного по-къси отъ дължината на основната вълна на антената.

Настройване на антена върху вълни за приемане (фиг. 2). Каза се, че антената, на която единиятъ край е съединенъ съзмяя, а другиятъ изолиранъ, се колебае съ $\frac{1}{4}$ вълна, т. е. че дължината на собствената й вълна е равна на 4 пъти дължината на жицата й. За да може колебателната верига на една такава антена, която се състои отъ сжинската антена, входящата (отводната) жица въ приемния постъ и зе-

мята, да бъде въ резонансъ, т. е., за да се направи собствената честота (или дължина на вълната) на веригата да бъде равна на тази на вълните, които се приематъ, тръбва да си спомнимъ това, що се каза за колебателните кръгове, а именно: че увеличаване на самоиндукцията, т. е. увеличаване числото на навивките или сближаването имъ, при което взаимната индукция се увеличава съразмерно, повлиява намаляване собствената честотата на веригата (или увеличаване на собствената й дължина). Въ случаи на антена верига, за такава цели въ отводната ѝ (къмъ земята) жица се включва бобина (макара), която се нарича *антенна самоиндукция*.

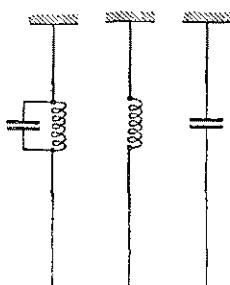Фиг. 2. Настройка на приемна антена върху приеманите вълни. *На лъво*: антененъ капацитет (измъняемъ конденсаторъ) въ последователно съединение за настройване на къси вълни; *въ средата*: антenna самоиндукция (измъняма) за настройване на дълги вълни; *на дясно*: антененъ капацитет (конденсаторъ) въ паралелно съединение съ антenna самоиндукция (умърена) за настройване на дълги вълни.



Напротивъ, за да се увеличи собствената честота на веригата (или да се намали дължината на собствената вълна) тръбва да се намали капацитета. Но въ антенната верига този капацитетъ, който се състои отъ арматури, представлявани отъ въздушната жица и образа ѝ върху земята, е неизмъняемъ. Отъ това става нуждно да се постави капацитетъ въ последователно съединение (серия), като се включи въ отводната (къмъ земята) жица *антененъ конденсаторъ*.

Самоиндукцията увеличава дължината на вълната на антената, а конденсаторът ѝ я намалява. Дължината на вълната не може да се намали подъ половината отъ величината ѝ. Да се намали капацитета до крайната граница, т. е. до нула, е все едно да се премахнатъ дветъ паралелни арматури (плочки) на антения конденсаторъ. Въ този случай, антената остава прекъсната, т. е. изолирана въ основата си. Като е изолирана и на другия си край, антената ще избира, по подобие на звукова струна, прикрепена на двата си края, т. е. съ половинъ вълна. Дължината на собствената

ната ѝ вълна ще падне отъ 4 пъти на 2 пъти дължината на жицата. Честотата се удвоява. Ала, ако е необходимо да се приематъ по-високи честоти, т. е. да се приематъ още по-късни вълни, тръбва да се повърнемъ къмъ антена, съединена направо съ земята, която се колебае на $\frac{1}{4}$ вълна и да настроимъ тогава върху високите ѝ вълни (хармониките) отъ реда 3, 5 и 7 (такова приемане е по-слабо).


Градуирана (включвана постепенно) антenna самоиндукция, която служи да се настрои антената на вълна, по-голяма отъ собственната ѝ вълна, се нарича *Variometer*. Обикновено вариометрътъ се състои отъ две самоиндукционни макари, последователно съединени (една въ друга или една до друга), чиято взаимна индукция се изменява чрезъ въртене на макарите една спрямо друга.

III. А н т е н и.

Антениятъ биватъ: а) външни (високи), б) вътрешни и в) рамкови (kadъръ).

Изборътъ на външна антена зависи отъ мястните условия, въ които се намира приемниятъ постъ. Инсталирането на външна вертикална антена е по-мъжко отъ това на хоризонтална антена и изисква голъма височина. Но е неоспоримо, че вертикална антена, напримеръ, поддържана отъ балонъ, събира 4 до 5 пъти повече енергия, отколкото хоризонтална антена съ същата дължина. Единъ метръ височина е равносилна на 10 метра дължина, защото електромагнетните вълни по повърхността се поглъщатъ повече отъ земята, която не е достатъчно проводима, отколкото електромагнетните вълни на голъма височина. Срещу това, вертикалната антена е по-чувствителна спрямо атмосферните паразити.

Хоризонталната антена прихваща съ по-голъма или по-малка сила въ зависимост отъ направлението ѝ. Хоризонтална жица във въздуха, съединена съ отводна жица къмъ земята, образува така наречената пречупена

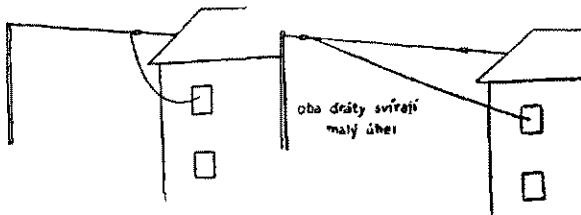


Фиг. 3. Маркониева (Γ) антена. Отъ лъво — добре построена антена; отъ дъясно — лоша антена.

Маркониева антена (Γ -антена), фиг. 3, при която най-голъмата сила (максимума) на приемането се явява за предавателните станции, разположени въ същата вертикална плоскост отъ страна на отводната (къмъ земята)

жица. Въ противоположно направление (от страна на изолирания край на антенната жица) приемането е по-слабо; то е по-слабо и за вълните, които идат отъ наклонно и перпендикулярно направление. Това значи, че приемането ще бъде толкова по-добро, колкото направлението на електро-магнетният лжъ е по-близко до това на антената и отъ страна на отводната жица.

Когато е потръбно да се намали (отслаби) направляващето качество на подобна антена, необходимо е да се употреби T-образна антена (фиг. 4) или антена съ чадъро-образна форма. За да се приематъ вълни съ голъмни дължини при едноножична антена, дължината на жицата тръбва да бъде голъма, защото антената (като не се счита удължението ѝ съ антenna самоиндукция)

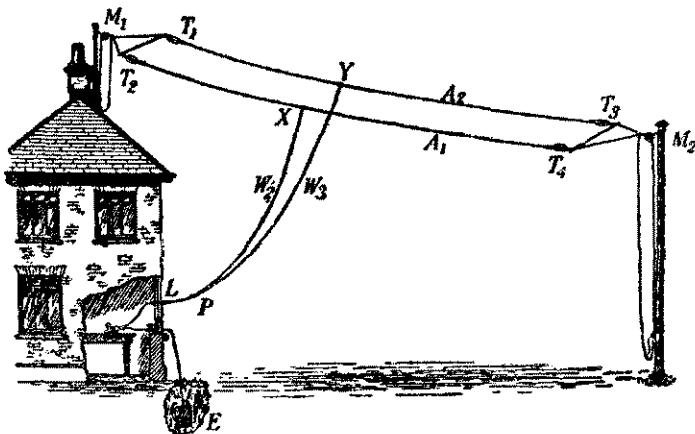

Фиг. 4.

не бива да има по-малко отъ четвъртъ дължина на вълната. Въ такива случаи, за да се избегнатъ голъмите размъри, употребява се предпочтително антена съ успоредни хоризонтални жици, при която се увеличаватъ и поглъщателните повърхности на антенната система и се намалява „надкожния ефект“ (*skin effect*). Успоредните хоризонтални жици увеличаватъ значително дължината на собствената вълна на антената, която отъ 4 пъти дължина на единичната антена жица се покачва на 7 или 8 пъти. Не тръбва да се върва, че, като се добави втора паралелна жица на единична антена, се удвоюва силата на приемането. Съ втора жица силата на приемането се увеличава малко, но често


пъти това малко увеличаване се загубва предъ трудността на инсталацията и на изолацията. Затова хоризонтална антена съ паралелни жици се замъства съ полза отъ единична жица, съ по-голямо съчение, напр. съ кабелно вжже съставено отъ повече жици или съ плетена метална лента, плоска или въ форма на тръба.

Изолация на антените. Не е достатъчно да се прихване възможно най-много (максимумъ) отъ енергията, излъчена отъ предавателната станция; необходимо е, освенъ това, да се предотврати избътането на хванатитъ вълни. Това се постига много мъжно, защото се касае до токове съ висока честота, които минаватъ по повърхността на антената (*skin effect*) и за които, следователно, обикновеното изолиране, което напр. е достатъчно за проводникъ отъ инсталация за електрическо осветление, тукъ може да се окаже недостатъчно. *Колкото антената е по-дълга, толкова по-добре тръбва да е изолирана. Обикновено недостатъчното изолиране е причина за лошото действие на любителските радиоприемни постове.*

Изолаторитъ, употребявани при външни антени, съ обикновенно отъ глазиранъ порцеланъ и, за да се постигне по-добра изолация, се поставятъ по нѣколко единъ следъ другъ (фиг. 5).

Ако се използватъ дървета за прикрепване, необходимо е antennата жица да бѫде достатъчно отдалечена (2 до 3 метра) отъ клонитъ и листата, които

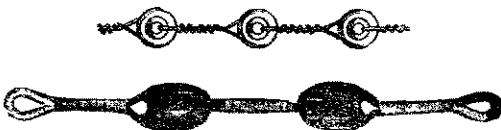Фиг. 5. Антенни изолатори съ седлообразна и яйцеобразна форма.




изпушватъ влага въ въздуха и правятъ въздуха по-малко диелектриченъ, съ други думи — образуватъ благоприятно пространство за право изтичане на вълните въ земята. Също така antennата и входящата (отъ antennата) жица тръбва да съ грижливо отстранени отъ стените или отъ металическите конструкции.

Земни съобщения и противовеси. Antennата и входящата (отъ antennата въ приемника) жица тръбва да бѫдатъ отлично изолирани, за да се избегне всъка преждевременна загуба въ земята; напротивъ, земната

жица, която излиза отъ приемника и отива къмъ земята, тръбва да биде установена по начинъ, че да улеснява по възможност най-много изтичането въ земята. Въ сжцинската антена тръбва да се избъгне всъко безполезно съпротивление: повръщане на жица, огъвки („копчета“, „петелки“) или внезапни чупки, които играятъ роля на самоиндукция и окъсняватъ минаването на колебанията. Въ „земните съобщения“ такива съпротивления влияятъ още по-лошо. Земната жица тръбва да биде колкото е възможно по-къса и отъ голя медна жица съ дебело съчение. Земната жица (фиг. 6) тръбва да се съедини съ земята чрезъ плоча съ голъма повърхност.

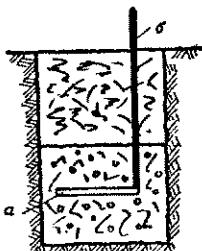Входящата жица и земната жица тръбва да минаватъ по различни пътища. Вънъ отъ апарата тръбва да се избъгва доближаването на тъзи жици, понеже-



Фиг. 6. Земно съобщение — „земя“. Медна плоча *a*, на голъмина до 1 кв. метръ, се поставя на дълбочина до 1 метръ, а ако има възможност и подъ уровня на подпочвената вода. При плочата пръстът се размъсва съ дървени въглища или консъ. Желателно е плочата да е калайдисана. Земниятъ проводникъ *b* се запоява за плочата.

такова доближавание образува капацитетъ. А знае се, че капацитетътъ, чрезъ диелектрика си, спира обикновения токъ, ала се преминава отъ високата честота. Отъ това следва, че при тъзи условия ще има възможностъ за пръсти избъгвания въ земята, безъ да се мие презъ приемния апаратъ.

Когато не може да се направи „земя“, напр. по причина, че земята е отъ изолиращи скали, тя се замъства съ втора изолирана жица, равна на дълчината на антената и поставена на височина 20—50 см. надъ земята. Втората жица може да се замъсти отъ голъма металическа маса, която въ случаи се нарича антененъ противовесъ и се състои обикновенно отъ метална мрежа. Споредъ голъмината на противовеса, антенната верига има собственна вълна отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{4}$.


Вътрешни антени. Антенитъ, за които се говори, могатъ да се инсталиратъ и въ вътрешността на здания,

Естественно, силата на приемането при такива антени се намалява, особено въ здания, въ стените на които има метални маси (напр. желъзо-бетонни здания). Въ последния случай не може да се служи съ вътрешна антена, защото постройката образува преграда (екранъ), която спира всичките външни вълни.

Вътрешната антена (фиг. 7), която обикновенно се състои отъ къси жици, има слабо развитие, поради което е по-подборна (селективна); тя тръбва да се прави отъ проводници съ широка повърхност — кабелъ, тръби или плетени ленти. Изолирането ѝ се постига по-лесно, отколкото при външна антена, защото има по-малка опасност отъ влага. Тръбва, обаче да се боимъ отъ стените. Вътрешната антена и паралелна на нея стена, когато сѫ много близко, образуватъ капацитетъ, който предизвиква избъгване на токовете съ висока честота. Нуждно е разстоянието помежду имъ да бѫде поне десетина сантиметра. Особено тръбва да се боимъ отъ съседство съ жици за електрическо освѣтление. Фиг. 7 представлява антена, построена въ таванъ на здание.

Въ жилищата „земя“ се образува съ водните тръби. Въ този случай тръбва да се съединяватъ помежду си и съ приемния апаратъ всички водни тръби, които сѫ наблизо. При невъзможност да се намъри такава „земя“ или да се направи редовна „земя“, може да се употреби противовесъ, за каквото обикновено се използватъ, било изолирани жици, било металически маси — креватъ, тръби на водно отопление — като се прави свръзка по-ниско отъ апаратата и като се гледа да нъматъ никаква електрическа свръзка съ антената.

Макаръ вътрешната антена да прихваща по-малка енергия отъ външна антена, тя пакъ задоволява, когато се иска да се слушатъ силни и близки станции, защото инсталирането на такава антена е по-лесно и резулта-

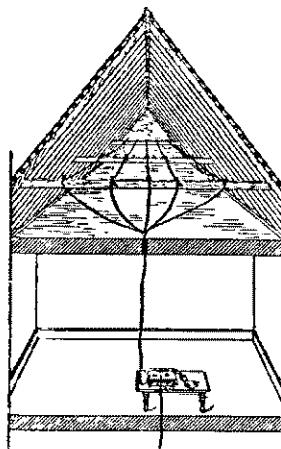

Фиг. 7. Вътрешна антена, подъ покрива на здание.

титъ й съ постоянни. Настройката ѝ е лесна и остра и затова подборността добра. Паразитите оказват по-слабо влияние.

Интересна е комбинацията на външна и вътрешна антена, която се прави по различни начини. Когато приемникът е на горен етажъ, външната антена може да се направи съ вертикална жица, окачена на единъ прътъ, който я поддържа отдалечена отъ външната стъена. На долния край на антената се закачва единъ тежък предметъ, напр. торбичка съ пълно, за да се избегнат люлението ѝ. Такава външна антена продължава вътрешната, която отива въ приемника.

За случайни антени, т. е. антени „на слука“ (de fortune, Glücksanennen) могатъ да се използватъ най-разнообразни предмети: балкони, стълбища, кревати, полюлеи, централно отопление, изобщо голъми метални предмети, и жиците на електрическото освъртление. Въ последния случай въ съединителната жица предъ апаратъ се поставя блокъ-конденсаторъ (съ капацитетъ 2000—3000 см.) за предпазване, който спира токовете на освъртлението, но остава да минатъ колебанията съ висока честота. За тази цел се продаватъ специални щепси и фасунги.

Резултатите отъ такива антени съ най-различни. Изобщо, такива антени съ много по-долни отъ обикновените антени и особено съ измъняеми. Когато се взематъ жиците на освъртлението за антена, достатъчно е съседътъ да прекъсне (изгаси) освъртлението си, за да се развали настройката на антената.

Приемане на рамкова антена. Пречупената антена (Г-антена), която се състои отъ дълга хоризонтална жица (въ въздуха) и отводна вертикална жица (къмъ апаратъ), има направляващи свойства за приемане, съ максимумъ сила, за предавателните станции, разположени въ вертикалната ѝ площъ и отъ страна на отводната (входната) жица и съ минимумъ сила за азълните, които пристигатъ въ перпендикулярно направление.

Опитът показва, че, ако се присвие (наклони) изолирания край на такава антена къмъ земята, направляващето ѝ свойство се усиства. Ако се отиде още по-нататъкъ и се съедини свободният край на антената съ земята, като се спусне перпендикулярно, приемането не се прекъсва, а направляващето свойство на антената се проявява по-силно. Ако се замъни „земята“ въ така

нагласена антена съ жица-проводникъ, достига се до „рамкова антена“, която въ същност е антена, навита върху си.

Направляващето свойство на рамковата антена е причина за две неоспорими преимущества. Първо, превъзходно исклучване на атмосферните паразити. Въ бурно време, от приемници съ външна антена се слуша мъжко и неприятно вследствие силни „врения“, когато въ същото място и време рамковите антени дават обикновено напълно чисто слушане. Второ, обикновената антена образува съ земята капацитетъ. Този капацитетъ е „атмосферен“, диелектрическите величини на въздуха въ него зависят от метеорологическите условия, а понекога и от колебанията, що вътвърдът предава на антенната жица, която въ такива случаи измества непрекъснато капацитета си. От това настройката (реглажа) на един приемник постъ може да стане непостоянна. А рамковата антена е по-скоро самоиндукция, защото се състои от навита жица — проводникъ. Следва, че атмосферните обстоятелства ѝ влияят по-малко и настройката е по-постоянна.

За да може рамковата антена, която, както се каза, е по-скоро самоиндукция, да изпълнява назначението си, т. е. да влезе въ резонанс съ приеманите вълни, тръбва да образува колебателна верига. Но понеже въ рамковата антена самоиндукцията превишава капацитета, явява се нужда да се прибави въ мостъ (диференция) върху краищата ѝ малък изместващ конденсаторъ.

Настройката на рамкова антена се състои въ същност от две настройки: завъртване на рамката по посока на предаващата станция и настройка на изместващия конденсаторъ върху приеманата вълна.

Рамковата антена, като малка по размѣри, привлича много по-слаба енергия въ сравнение съ обикновената антена. Вертикалните страни, които прирезанонсъ се преминават от токове съ противна посока, сѫ на близко разстояние. Вълната не ги диференцира (отдѣля) достатъчно. Затова противните токове не сѫ достатъчно силни и приемането е слабо. За да се постигне добро слушане, тръбва да се усилва по-вече, поради което приемниците стават по-сложни, по-скъпи и не могат да бѫдат от обикновените типове.

Обикновената антена подхожда за начеващи радиолюбители, които не притежават достатъчна практика и способност да си служат със многолампови и сложни приемници. На онези, които желаят да се усъвършенствуват и имат среѓства, се препоръчва рамкова антена, особено, ако има във съседство силни предавателни станции, които е желателно да се изключат, за да се слушат далечни станции, и, ако, както се случва във големи градове, се срещат затруднения за инсталiranе на външна антена.

Постройка на рамкови антени. Жицата тръбва да биде колкото е възможно по-дебела и със добра проводимост; повърхността на навивката на рамката тръбва да биде колкото е възможно по-голема; жицата тръбва да биде изолирана отъ дървената рамка; може да се употреби гола жица, ако се изолира добре във прикрепителните точки или, когато е по-дебела, ако е намотана във въздуха, безъ да има опорни точки; във противен случай тръбва да биде изолирана (каучукът се избръгва); рамковата антена тръбва да се поставя на далечъ отъ стъни, преградки и големи металлически предмети.

Рамковата антена се прави по различни начини: чрезъ спирално навиване върху рамка, подобна на барабанъ (чакъръкъ), или чрезъ навиване по плоска спирала, върху единъ кръстъ, образуванъ отъ две дървени пръжки. Първият начинъ подхожда за приемане дълги вълни. За вълни отъ 1000 до 4000 метра, намотката има 20 до 30 навивки, на разстояние няколко миллиметра една отъ друга. Дори, навивките могатъ да бъдатъ и една до друга. За къси вълни, отъ 200 до 700 метра, обикновенно се употребява втория начинъ, при който също достатъчни 5 до 10 навивки. Тези навивки тръбва да също са разделени също по 1 сантиметъръ, защото по тяхъ ще минава по-висока честота и, следователно, по-проникваща презъ въздуха, що ги разделя.

Потребни също са две рамки, едната за къси, другата за дълги вълни. Може да се посочи, че числото на навивките тръбва да нараства също увеличаване дължините на вълните, които се приематъ и колкото е по-малка площта, обхваната отъ навивка. За да се избегне построяването на две или повече рамкови антени, обикновено се прави една антена, във която навивките могатъ да се разделятъ на няколко части, като се пре-

късва напълно взетата за слушане част от другата неупотрѣбена част.

Двойната рамкова антена е устройство, което увеличава още повече подборните и противо-паразитните свойства на обикновената рамкова антена. Вътрешната част се употребява като рамкова антена за обикновено приемане. Въ такъвъ случай външната рамка се употребява като предохранителна навивка, подобно на фараадеева клетка. Външната навивка може да бъде поставена на късо (затворена) върху себе си или върху регулируемъ конденсаторъ. Тогава се унищожава влиянието ѝ, като се постави перпендикулярно на вътрешната рамка, която е насочена срещу приеманата станция. Външната рамка може да се насочва върху станция, която прѣчи, смущава приемането, и да се настрои върху ѝ, при което въ приемния апарат постепенно се намалява слушането на смущаващата станция и най-подиръ се изгубва напълно. Въ такъвъ случай външната рамка служи за филтъръ, а вътрешната за приемане.

Стени рамкови антени. Обикновенниятъ рамкови антени иматъ размѣри най-много по 1 метръ за дветѣ страни на четверожгълника. Понѣкога, когато въ помѣщението се намира стена насочена срѣщу предавателната станция, може да се намѣри за по-удобно рамковата антена да се направи на стената, като се употребятъ по-малко навивки, но съ по-голѣма повърхностъ, напр. 4 метра на 3 метра. Въ такъвъ случай, ако въ стените нѣма метални части, силата на прихванатата енергия, поради по-голѣмата повърхностъ, ще бѫде по-голѣма и приемникътъ може да бѫде по-простъ.

Когато се открие софийската радиоразпрѣсвателна станция, въ софийската област слушането ще бѫде възможно съ кристални детекторни апарати при стени рамкови антени.

Забележка: Въ *Книга за радиолюбителя* стр. 110—115 сѫ дадени правилата за постройка на външни (високи) антени.

IV. Радиоприемникъ.


Казаното въ първите глави позволява да се настрои антената на получаваната вълна, т. е. на далечната предавателна станция. За това си служимъ съ подвижните циферблати (бутони, показателни ръчки), които командуватъ капацитетите (конденсаторите) и измѣняемите самоиндукции (наричани обикновено настройка), включени въ антенната верига, която се затваря чрезъ земята и атмосферата за обикновена антена, а върху си за рамкова антена. Но да видимъ какъ става, че само една вълна, една трептяща струна, може да пренася, да отглася, всичките звукове на музикална продукция.

Радиофонната вълна (фиг. 8) въ действителностъ се състои отъ две наложени вълни. Едната е постоянна носяща вълна, съ висока честота, произеждана отъ предавателната станция, независимо отъ предаване на говоръ или музика; другата е съ низка честота, наложена върху първата, безъ да ѝ измѣня честотата, а само амплитудата. (Това наслагане на двете вълни, носяща и телефонна, се нарича модуляция, а произведената вълна модулирана). Носящата вълна е съ твърде висока честота и затова не може да се чуе.

Що се отнася до телефонната вълна съ низка честота, и тя също не може да се чуе, защото съставлява частъ отъ вълната, която не се хваща отъ слуха, и на която е измѣнила само размаха (амплитудата). Дори ако носящата вълна би имала звукова честота, трептящата мембрana на телефонната слушалка не би възпроизвела нищо, поради промѣните на вълната. Ефектътъ въ едната посока веднага се унищожава отъ ефекта въ другата посока и отъ това равнодействуващия (срѣдния) токъ въ телефона ще бѫде нула и мембраната, която притежава механическа инерция, ще остане въ покой, понеже не може да следва толкова чести промѣни.

Носящата вълна може да се оприличи на телефонна жица. Тя е нематериална поддръжка — защото е движение на етера — на обикновената телефона вълна. Разбира се сега, защо такава поддръжка тръбва да биде постоянна, непрекъсвана: една телефонна линия, било обикновена, материална, било нематериална, не може да предава телефонните вълни, говора, ако се прекъсне. Затихващите вълни във искровия безжичен телеграфът се състоят от групи вълни, прекъсвани от междувремията, през които конденсаторът при тази система се пълни със електрическа енергия, след което се изпразва чрезъ колебателна искра. Затова искрите предаватели не дават постоянна, непрекъсната вълна, и, следователно, не съдържат пригодни за безжична телефония.

За да се пренася телефонната вълна, потребна е постоянна (поддържана) вълна. Настройка на антената значи да се „скачи“ тази вълна „съпостоянен ходъ“ съвместно със вълната, която би изпускала антената при свободни колебания. И понеже всяка предавателна станция има само една носяща вълна, настройката се свежда до поставяне приемната антена във съзвучие със предавателната, безъ да се гледа на модулацията, която е измънение на размаха (амплитудата) на постоянноното колебание.

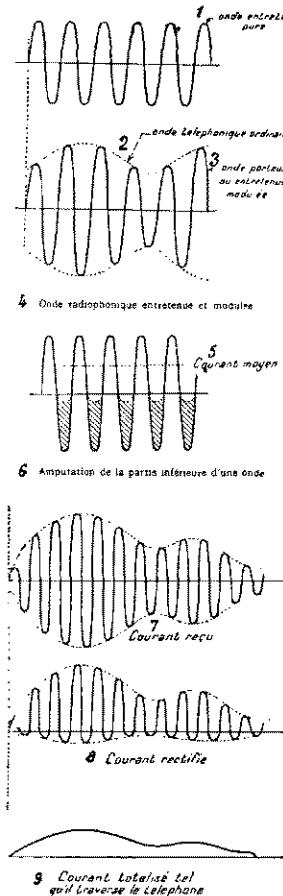

Фиг. 8. — Явления при детекция на радиофонна вълна: — 1 постоянна незатихваща вълна; 2 обикновена телефонна вълна; 3 носяща вълна или незатихваща модулирана вълна; 4 радиофонна незатихваща и модулирана вълна; 5 сръденъттокъ; 6 изразоване допълнителна част на вълната; 7 приемъттокъ; 8 изправенъттокъ; 9 сумираниъттокъ, който минава през телефонната слушалка.

Затихващата вълна, която произлиза отъ електрическо изправяване (разрядъ, искра), действува по подобие на единъ ударъ. Ако има 500 изправявания въ секунда, ще има 500 удара въ тази секунда и ако тъзи удари могатъ да се схванатъ отъ ухото, ще се чуе музикаленъ тонъ, съответствуващъ на 500 трептения въ секунда. Но щомъ имаме ударъ, антената ще трепти винаги, настроена или не, на честотата на всъка отъ тъзи 500 групи вълни. Тя ще трепти, при собствената си честота, както една камбана трепти при ударъ, какъвто и да биде този ударъ. Отъ това следва, че една затихваща вълна застъга всички приемни антени, каквито и да съ тъ, и смущава слушанията.

Приемане на радиофонната вълна (фиг. 8). Телефонната слушалка не може да се включи направо въ антенната верига, защото макаритъ на телефона иматъ самоиндукция, която задушва по-голъмата част на тока съ висока честота, който се поражда въ антената и така твърде слабъ. Затова е необходимо телефона да се включи, било въ отклонителна, било въ вторична верига.


Това, обаче, не е достатъчно. Прихвататите колебания не могатъ да се чуятъ, първо, поради високата имъ честота и, второ, поради промъните имъ. Нуждно е да се употреби апаратъ, който не само да превръща токовете съ висока честота въ токове съ достатъчно низка честота, за да може телефонната мембрана да следва върно колебанията, но още да служи като клапа, която се отваря въ една посока, и така да премахва или поне да ослабва едната отъ промъните (посоките) на тока спрямо другата. Съ една речь, това е все едно като да се изръже едната страна на телефонната вълна. Равнодействуващата на тока, който действува върху телефона, не е вече нула, защото тя не е вече сборъ на две промъни съ противни посоки. Уредътъ, който изръзва вълната, се нарича **детекторъ**. Отъ това следва, че въ единъ радиоприеменъ апаратъ вълните, минаващи предъ детектора, съ съ висока честота, а вълните, минаващи следъ детектора, т. е. тъзи, които излизатъ отъ детектора, съ съ низка честота.

Детекторътъ е централната точка въ радиоприемника.

Употребяеми детектори. Първиятъ детекторъ бъ кохерера или още фритерътъ — стъклена тръж-

бичка съ метални стърготини. Най-простиятъ и много разпространенъ сега детекторъ е детекторътъ съ галенитъ (оловень сулфидъ — PbS). Една пружинираща металическа игла, при слабо налѣгане се допира върху парче кристалъ отъ галенитъ.

Детектирането съ кристалъ се дължи на следното свойство: когато токътъ минава презъ кристала въ една посока съпротивлението при минаването му се различава отъ съпротивлението за минаване на тока въ противната посока. За галенита, съпротивлението въ едната

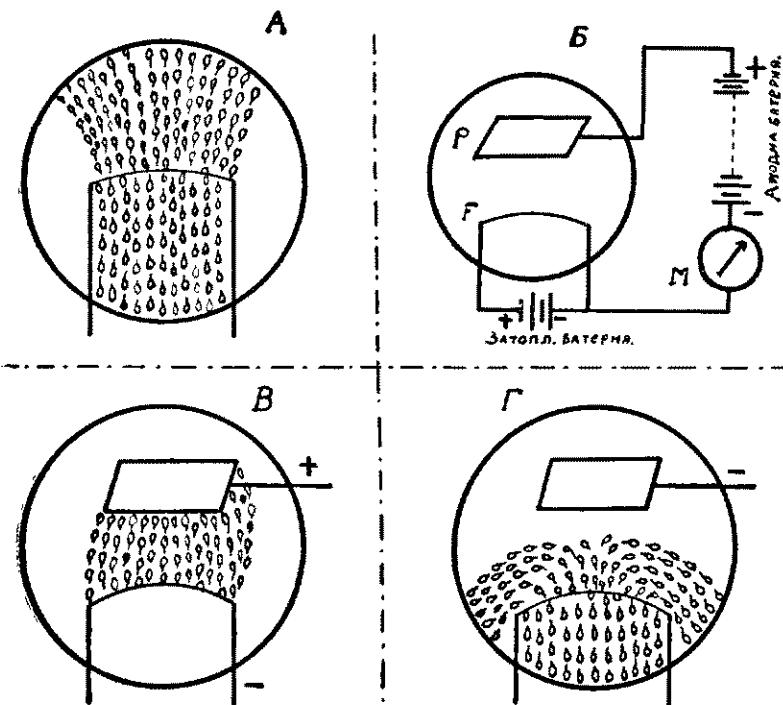

Фиг. 9. А Нажежената жичка на лампа изпува отрицателно електричество — електрони.

В. Поставена въ лампата металическа плоча, когато е заредена положително, привлича изпусканите отъ жичката електрони — минава електроненъ токъ.

Г. Когато металическата плоча е заредена отрицателно, електроните се отблъсват — не минава токъ.

Б. Схема за включване анодната батерия и за измѣрване силата на минаващия токъ. — М милиамперметръ.

посока е 40 пъти по-голямо отъ съпротивлението въ другата посока. Отъ това следва, че едната отъ двете промъни е, ако не напълно изрязана, поне твърде намалена, ослабена спрямо другата. Изобщо детекцията е изправяне на тока.


Най-важниятъ и добъръ детекторъ е триелектродната лампа. Въ първата глава видяхме защо нажежено тъло изпуска отрицателно електричество, подъ видъ на електрони. Въ лампа съ нажежване, около нажежаващата се жичка (влакно) се образува верига отъ електрони. Ако се постави въ лампата срещу жичката ѝ металическа плочка, съединена съ положителния полюсъ на една батерия и, следователно, плочата се зареди положително, електроните отъ веригата около жичката ще бъдатъ притеглени, презъ безвъздушното пространство, отъ плочата, защото две електричества съ противни знаци се привличатъ (фиг. 9 В). Отъ това следва, че въпреки безвъздушното пространство, батерията, която дава напрежение на плочата, ще започне да пуша своя токъ между плочата и жичката (когато отрицателниятъ полюсъ на батерията на напрежението е съединенъ съ жичката). Ако плочата се съедини съ отрицателния полюсъ, електроните отъ веригата около жичката на лампата ще бъдатъ отблъснати и батерията не ще пустне токъ презъ безвъздушното пространство. Това устройство позволява минаване на токъ отъ батерията *само въ една посока*.

При жички отъ тунгстенъ съ торий, изпускането на електрони е по-силно и се постига да се пренесатъ презъ безвъздушното пространство значителни токове. Съ такива лампи се строятъ и изправители на промънилвъ токъ за пълнение на акумулатори.

Необходимост отъ повдигане на напрежението между антенната верига и детектора. Подобно на телефона, кристалниятъ или ламповиятъ детекторъ има много голямо съпротивление и за това не може да се включи направо въ антенната верига. Тази верига е колебателна, т. е. съдържа капацитетъ и самоиндукция, но, за да може да влъзне въ резонансъ, т. е., за да се настрои върху приеманата вълна, не тръбва да има голямо съпротивление. Капацитетътъ и антенната самоиндукция, които съ необходими за регулиране настройката, иматъ и известно съпротивление. Ако вънъ отъ него се прибави частъ съ голямо съпротивление,

каквато е детекторътъ, остротата на настройката (сintonията) ще се намали. И понеже детекторътъ действува при вариации на потенциала, необходимо става да се постави въ отклонение кръгъ, въ който потенциалътъ се повишава чрезъ трансформаторъ.


Знае се, че една и съща електрическа енергия (по количество) произвежда въ верига съ дебела жица и малко съпротивление силенъ токъ съ слабо напрежение — въ верига съ тънка жица и голъмо съпротивление, слабъ токъ съ високо напрежение. Тази енергия, при промънливите токове, може да мине отъ една въ друга верига, подъ формата на индукция презъ диелектрика, който отделя дветѣ вериги. Като направимъ, напримѣръ, да действува по индукция една намотка или самоиндукция, наречена *първична*, отъ дебела жица и съ малко навивки, върху намотка или самоиндукция, наречена *вторична*, отъ тънка жица и съ много навивки, постигаме *трансформаторъ*, който измѣня силенъ токъ, а съ ниско напрежение, въ слабъ токъ, но съ високо напрежение (фиг. 10).

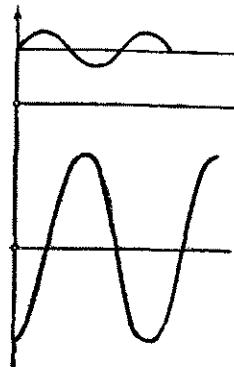

Фиг. 10. Диаграма за зависимостта между първичния промънливъ токъ и напрежението въ вторичната намотка. Индукираното напрежение (електродвигателна сила) е толкова по-голямо, колкото е по-голяма разликата между числото на навивките въ вторичната и първичната намотки.

За индустриални токове съ ниска честота, дветѣ навивки — първична и вторична — се навиватъ върху една сърцевина отъ желѣзо, защото се знае, че ниската честота се „излъчва“ по-малко отъ високата и че желѣзото, въ случая, концентрира електро-магнетната индукция, която безъ него би се изгубила въ пространството. При висока честота обикновенно не се употребява сърцевина отъ желѣзо. Достатъчно е да съвпадатъ електромагнитните полета, произведени отъ две самоиндукции. Самоиндукциите се поставятъ напр. паралелно. Така е построенъ трансформаторъ на Тесла.

Следът настройката на антената върху вълната: настройка на апаратът върху антената: (фиг. 11). Така, две напълно различни вериги съж поставени една до друга. Първата тръбва да е колебателна, за да се настрои върху вълната, която ще се приема. Втората може да бъде също колебателна, за да резонира върху настройка съпътстваща и, понеже във нея има вече самоиндукция (или самоиндукцията на първичния кръгъ) образува трансформаторъ, — остава да ѝ се добави измъняемъ конденсаторъ, тъй като не може да има колебателенъ кръгъ, безъ да съдържа единия или другия отъ тези елементи — самоиндукция и капацитетъ. Този монтажъ е особено подборенъ, но е труденъ за настройка. Той не увеличава силата на приемането, но дава винаги голъма чистота, което е за предпочитане.

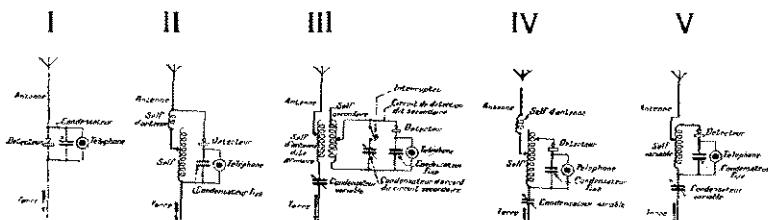

Фиг. 11. Четири класически начини за настройка на приемника върху антената: I. Монтажъ „направо“ (галванически). Веригата е във отклонение (деривация) за телефонна, а конденсаторът е поставенъ на съединителите за телефона; II. Монтажъ във „паралел“ (деривация). Дететектирането се прави върху верига поставена във паралелъ на антенната верига; III. Монтажъ по индукция (Тесла). Като се изключи, чрезъ прекъсвателя, конденсатора във вторичния кръгъ, става възможно да се регулира независимо самоиндукцията му; IV и V. Съмъсени монтажи (съ автотрансформатори): IV е за къси вълни, а V — за дълги вълни. Употребяват се за подслушвателните инсталации, поради по-слабата имъ подборностъ.

Може също да не се употреби конденсаторъ и да се направи вторичния кръгъ апериодиченъ (безъ настройка). Въ този случай колебанията на вторичния кръгъ съж еднакви съ колебанията на антения кръгъ, какъвто и да е периодът имъ.

При монтажа „по индукция“ (Тесла) изолацията между двата кръга тръбва да бъде отлична — условие, което може да създаде практически затруднения. Затова се предпочита понеckога монтажа съ.автотрансформаторъ (съмъсенъ монтажъ, французитъ го нари-

чатъ монтажъ Oudin), въ който първичната намотка е антenna самоиндукция и, въ същото време съставлява частъ и отъ вторичната намотка, като образува, общо казано, единъ видъ свързка по отклонение. Настройката се постига, като се измѣстя единъ подвиженъ плъзгачъ (кюрсйоръ) по навивките на общата самоиндукция. При подходяще положение на плъзгача (подвижния контактъ) се пораждатъ стоящи вълни въ дветѣ вериги, които се допиратъ поради устройството.

При този монтажъ не е възможно да се отдѣлятъ по желание антения отъ детекторния кржъ, както е при монтажа „по-индукция“, поради което често отъ това последва намаляване на силата на приемането и по-слабо подбиране. Изобщо, свръзката тукъ е „стегната“, когато при монтажа „по индукция“ свръзката е „хлабава“. За да се използватъ по-добре преимуществата на двата вида свързка, понѣкога се употребява монтажа нареченъ *Bougle*, който произхожда отъ монтажите „по индукция“ и „автотрансформаторъ“; въ този монтажъ има две отдѣлни самоиндукции — първична и вторична, подвижни една спрямо друга, на които краищата сѫ съединени съ жичка. Това е монтажъ „по индукция“ съ стѣгната свръзка.

Като апаратъ за настройка се употребява сѫщо и *вариометра*; той се състои отъ две последователно съединени самоиндукции, отъ които едната може да се завърти по отношение на другата на 180° . При това завъртане взаимните имъ ефекти ставатъ противни и при положение на завъртане отъ 180° се обезсилватъ взаимно (унищожаватъ се), вместо да се събиратъ.

Както се каза вече, по причина на твърде голъмото съпротивление на детектора и поради много голъмото затихване, което би последвало отъ това за антения кржъ — който трбва да се настройва сѫмъ върху приеманата вълна — става необходимо да се постави детектора на страна въ отдѣленъ кржъ. Този кржъ е централната точка на радиоприемника,


Явление на усилване (реле). Въ устройствата за детекция, описани по-горе, енергията, която се използува за действието на телефона, се взема винаги отъ енергията, прихваната отъ антената. Явно е, че тази енергия е твърде малка. Като се знае какъ се разпръсва, чрезъ сферично излъчване въ цѣлото околното пространство, енергията на предавателната антена,

може да се разбере, каква безкръвно малка частица ще може да прихване една приемна антена, отстояща на известно растояние. По тази причина напр., кристален детекторъ съ галенитъ, единъ отъ най-добрите кристални детектори, има такъвъ малъкъ радиусъ на приемане (нѣколко десетки километра, въ зависимост отъ мощността на предавателната станция). Този детекторъ не може да даде онова, що не притежава—нови количества енергия.

Но едно отъ присъщите свойства на електрическата енергия е, че може съ незначителни по сила причини да се произвеждатъ голъми ефекти. Едно малко количество електрическа енергия, едвамъ достатъчно, може да командува отпускането на много по-голъма енергия взета отъ новъ източникъ на електричество. Въ радиоприемника може да има устройство за произвеждане енергия и да се нареди, щото незначителната енергия, прихващана отъ антената, да служи само за отпускане на нова много по-мощна сила. Това явление, което съответствува на релето въ телеграфа, позволява усилването.

Катодната (триелектродната) лампа, принципътъ на която се даде въ I глава и пояснения за която се дадоха при детектора на радиоприемника, изглежда е предопределена да изпълнява такава роля. Затова е потрѣбно да се отдѣли приемния кръгъ (въ който е включенъ телефона) отъ вълнитѣ, идящи направо отъ антената, които сѫ твърде слаби. Тази верига тогава трѣбва да се постави върху новъ много по-силенъ източникъ на енергия, нареченъ батерия на напрежението (анодна батерия) съ правъ токъ, който трѣбва да може да се командува отъ вълнитѣ, идящи отъ антената. Въ мѣстото, дето се прекъсва този правъ токъ, т. е. въ безвъздушното пространство на катодната лампа — между жичката ѝ и плочата — се включва нѣщо подобно на кранъ (въ водна трѣба) съ извѣнредна чувствителност, командувайќи отъ модулациите на радиофонната вълна, и способенъ да измѣня съ точностъ количеството на тока, що отива въ телефона. Този кранъ е решетката на лампата, която, така да се каже, пресява правия токъ отъ батерията на напрежението. Съ това катодната лампа прибавя на свойството си детекторъ, свойство на реле и усилвателъ и се преврѣща въ триелектродна лампа (триодъ).

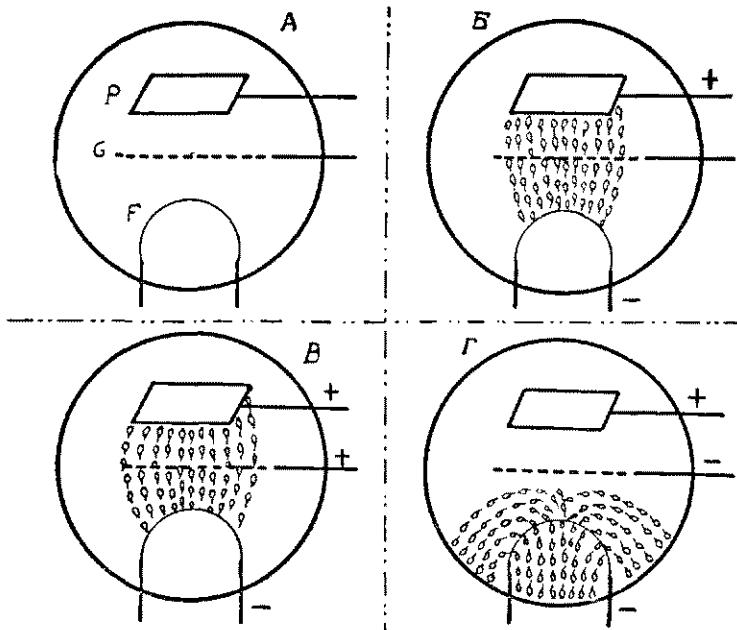Детекторна лампа. Идеята да се постави между жичката на лампата и плочата, една решетка, за да се командува тока, който си служи съ електрони за минаване безвъздушното пространство, е на Ли де Форестъ (Съединените Щати, 1906 г.). Ако решетката има отрицателно напрежение (фиг. 12 Г), тя отблъсва елек-




Фиг. 12. Триелектродна лампа: А. Условен знак на триелектродна лампа; Б. Решетката е неутрална (безъ потенциал) — всички електрони минават свободно през нея и отиват върху плочата; В. Решетката е положително наелектризирана — част от електроните се задържат от нея и образуват малък токъ жичка-решетка, който ослабва съответно тока за плочата; Г. Решетката е наелектризирана отрицателно — тя отблъсва електроните на жичката и спира минаването на токъ къмъ плочата.

тронитъ (които съ отрицателно електричество) и затова токът жичка-плоча не може да мини презъ безвъздушното пространство. Но щомъ нейниятъ потенциалъ (или напрежение) става все по-малко и по-малко отрицателенъ, решетката отблъсва все по-слабо и по-слабо електроните, които сполучватъ най-после да я преминатъ и да отидатъ върху положителната плоча. Ако решетката стане положителна, тя привлича отчасти

електроните, които преминават през нея, отивайки къмъ плочата, и тези привлечени във нея електрони образуват токъ на решетката. Проче, освенъ токътъ жичка-плоча, поражда се и малъкъ токъ жичка-решетка и тези два тока, отъ които вториятъ е твърде малъкъ спрямо първия, растатъ съразмърно съ повдигане напрежението на решетката.

За да се избъгне решетката да не образува за дълго непроходима преграда за изтичане на отрицателните електрони къмъ положителната плоча, тръбва напрежението на решетката да не бъде много отрицателно. Затова се съединява (фиг. 13) общата точка О на трите вериги — нажежване, жичка-решетка и жичка плоча — съ положителния полюсъ на акумуляторната батерия за захранване (нажежаване) лампите. При това разположение, единъ малъкъ токъ къмъ ре-

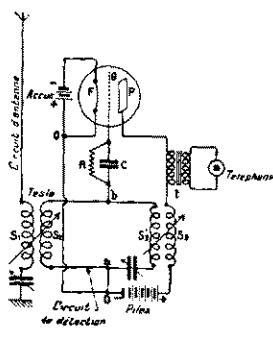

Фиг. 13. Детекторна лампа съ обратна свързка (реакция). Обикновено, за да се избъгне, щото през телефонните слушалки да не минава постоянно аноденъ токъ, тъ се премества и включватъ във вторичната намотка на трансформатора I . Понеже този трансформаторъ е за низка честота, той е съ сърдце отъ меко желязо. За да се попрѣчи на пораждане токъ решетка-жичка, който ще отклания (поглъща) електрони въ загуба за плочата и за да може, при асе това, да минава идящиятъ отъ антената колебания, включва се между G и b съпротивление R и, паралелно на него, конденсаторъ c .

шетката тече по посока на стрелките въ веригата жичка-решетка. Не тръбва да се забравя, че, по общо-приетото опредѣление, електрическиятъ токъ тече отъ положителния къмъ отрицателния полюсъ на източника. Този токъ е противънъ въ безвъздушното пространство на електронния потокъ, отъ който се поддържа. Отъ друга страна, малкиятъ токъ на решетката е загуба въ енергия, защото той се състои отъ електрони, отклонени въ негова полза, а въ вреда на плочата; поради това, за да се намали тока на решетката колкото е възможно по вече, въ веригата на решетката се включва голъмо съпротивление R . Съ това се намалява притокътъ, но се увеличава напрежението предъ крана и се намалява съответно следъ него. И като остава положи-

телна, решетката прихваща по-малко електрони. При съществието на съпротивлението R и поставянето на положителенъ потенциалъ, на точката O , обща на трите вериги, представлява изобщо равновесие и е нѣщо подобно на компромисъ (средно разрѣщение). *)

Но не трѣбва да се забравя, че решетката трѣбва да продължава да биде лесно повлиявана отъ вълните съ висока честота, които идатъ отъ антената. За да се не прѣчи на тѣзи вълни отъ съпротивлението R , поставя се паралелно матъкъ конденсаторъ C , достатъченъ д прегради пътя на малкия токъ отъ решетката. Такъвъ конденсаторъ се преминава лесно отъ вълните съ висока честота.

Детекторна лама съ обратна свръз (реакция, рюккупунгъ) (фиг. 13). При колебателни кръгове видѣхме, че за да се получи остра настройка и следователно, по-голѣма сintonия, необходимо е да се направи колкото е възможно по-слабо затихването на кръговетѣ. Тукъ се касае до кръгъ на решетката, който се нарича още и детекторенъ кръгъ, защото чрезъ него дохаждатъ вълните отъ антената и влизатъ въ детекторната лампа.

Важно е, този кръгъ да има твърде слабо затихване. Но видѣхме, че това затихване не се състои само отъ *ефектъ на капацитетъ* (концентриранъ особено въ конденсаторъ) и *ефектъ на самоиндукция* (конце трансформатора особено въ макара, бобина) — ефекти, които може да се компенсиратъ, взаимно обезсилватъ, защото тъй като тъй противно действие. Той съдържа и *съпротивление*, което трѣбва да се намали сѫщо колкото е възможно повече.

*) Въ *Книга за радиолюбителя* на стр. 46, фиг. 9 изобразява характеристиката на една катодна лампа. Наклонътъ — кривата — въ лѣвата част на характеристиката и наклонътъ — кривата — въгорната ѝ част съ точките, при които лампата действува като детекторъ-изправителка на колебанията съ висока честота — въ областъ на тѣзи точки лампата работи като детекторъ, защото при единакви по абсолютна величина, но последователно положителни и отрицателни напрежения, получавани въ решетката, въ тока на плъзгача се получаватъ нееднакви измѣнения, много по-голѣми за едната половина на радиовълната, отколкото за другата ѝ половина. Това показва, че лампата действува като детекторъ, т. е. че остава да мине по-силенъ токъ на едната страна, отколкото на другата. При първата точка, на решетката се дава отрицателенъ потенциалъ, регулиранъ съ потенциометъръ, а при втората — положителенъ потенциалъ 4 волта. По настоящемъ за детектиране се употребява изключително втората точка. Фиг. 27 (!—III!) представлява характеристики на новитѣ детекторни лампи Радиотехникъ, Телефункенъ Фили и сп.

Мъжното е, че това съпротивление е разпределено въ цъмия разгледванъ кръгъ, както въ капацитета и въ самоиндукцията, така и навсъкъде другаде. И затова не чрезъ мъстенъ ефектъ, а чрезъ ефектъ въ цъмия кръгъ може да се надъваме да се довърши намаляването на затихването.

Това се постига по следния начинъ: *Токът, що излиза отъ детекторната лампа (който тече отъ веригата на плочата) се прави да въздействува върху тока, що влиза във нея (чрезъ решетковия кръгъ).* Така се връща на кръга на решетката част отъ енергията, която излиза отъ него. Това се нарича *обратна свръзка* (реакция, рюккупунгъ).

Това явление се произвежда чрезъ измѣняемата свръзка (взаимна индукция) на макарата S_3 отъ кръга на плочата (анодния кръгъ) съ макарата S_2 въ кръга на решетката.*.) Преди свръзката между входните съединители a и b въ кръга на решетката (или между жичката F и решетката G) имаше малка разлика отъ промѣнливъ потенциалъ, а следъ свръзката ще се намѣри по-голѣма разлика между изходящите съединители въ кръга на плочата, жичката F и плочата P .

Чрезъ въздействието (реакцията, обратната свръзка) на изхода върху входа, въвежда се (индуктира се) нова разлика отъ промѣнливъ потенциалъ, която се налага върху първата разлика при изходящите съединители (входа). Съ това разликата въ потенциала при изхода се усилва съответно и една част отъ него пакъ се повръща въ входа, за да произведе ново усилване и т. н.

На край, всичко това се привежда въ намаляване съпротивлението на решетковия кръгъ (или кръга на детекцията), защото енергията при изхода става все по-голѣма и по-голѣма. Но да се намали едно съпротивление, въ действителностъ значи да се прибави на едно съпротивление, което съществува действително, едно *отрицателно съпротивление*, т. е. такова, което да се изважда отъ ефективното съпротивление.

*) Обратна връзка се постига и по електростатиченъ начинъ, капацитивно, чрезъ съединяване съ малъкъ измѣняемъ конденсаторъ, до 50 см., анодния кръгъ на детекторната лампа съ решеткоия кръгъ на сѫщата. Обратната свръзка се усилва или ослабва споредъ положението на плочите въ измѣняемия конденсаторъ. Този начинъ се употребява главно при усилватели съ съпротивление. Употребенъ е и въ монтажа Рейнарцъ Неутродинъ.

Ала ако въздействието (реакцията) стане твърде силно и отрицателното съпротивление достатъчно голямо, та компенсира напълно ефективното съпротивление на кръгъ, предаването на енергия се преобръща. Вместо да детектира, лампата започва да поддържа сама свойте колебания, т. е. става производителка на колебания. Прочее, може да се каже, че, ако въздействието на анодния кръгъ (плочата) върху решетковия кръгъ е надъ известна величина, която се нарича граница на поддържане колебанията, приемният апаратъ става предавател. Когато единъ приемникъ се колебае, той произвежда виения и др. звукове, както въ свой слушалки, така и въ слушалките на радиоприемниците у съседите. Тези свирения могатъ да се чуятъ въ апарати на разстояние много километри отъ приемния апаратъ, който изпушта електрическия колебания, и така да пръчатъ значително на слушането отъ съседните радиоприемници.

Границата на поддържането или, както се казва още, точката на самовъзбуждане, съответствува на величина на отрицателното съпротивление, която компенсира точно величината на положителното или ефективното съпротивление на решетковия кръгъ. Подъ тази граница, компенсирането не е пълно и системата не действува като производител на вълни; но съпротивлението на решетковия кръгъ се намалява въ известна граница и то толкова повече, колкото повече се доближава до границата на поддържането. Така имаме практическо сърдество да се намали до нула съпротивлението на колебателния кръгъ и да се увеличи до безкрай синтонията. Тази настройка се постига съ измъняване на свръзката на двете макари S_2 и S_3 . За да се постигне това, достатъчно е да се завърти една отъ двете макари спрямо другата.

Усиливане на низка честота (фиг. 14). Така синтонизирани и усилени едновременно, детектираните вълни могатъ да бждатъ още усилени чрезъ една или повече триелектродни лампи.

Когато се увеличава напрежението на решетката на една лампа (фиг. 12 В), решетката става все повече и повече положителна и потокътъ отъ отрицателни електрони, които минаватъ презъ нея, за да отидатъ въ положителната плоча, се увеличава съответно. Токътъ на плочата (анодния токъ) би се увеличилъ въ същото отношение, ако отрицателната решетка не отнема, при

минаването имъ, електрони, които така съж отклонени въ решетковия токъ.

Но това пропорционално отношение между измѣненията на напрежението на решетката и измѣненията, съответствуващи на анодния токъ, е необходимо и само така усилването, което последва отъ тъзи измѣнения, не ще предизвика деформиране на детектираните вълни, на телефонната модулация и, следователно, на звуковете.

Не е достатъчно въ случая да се намали по възможност решетковия токъ, както е при детекторчата лампа. Нуждно е да се унищожи напълно. Нито единъ електронъ не трѣбва да се спре отъ решетката и всички произведени отъ жичката на лампата електрони р бва да отидатъ въ плочата.


Въ случая това условие не се постига съ рещетково съпротивление. Трѣбва решетката да бѫде явно отрицателна, за да не може да прихване при минаването нито единъ електронъ, понеже електричествата съ противенъ знакъ се отблъскватъ. Решетката се съединява не вече съ положителния полюсъ на батерията на затоплянето (нажежването), а съ нейния отрицателенъ полюсъ. *По това се различава монтажа на усилвателна лампа отъ монтажа на детекторна лампа.*

Ако следъ първото усилване съ лампа, се желае в о у и ване, токътъ, който излиза отъ п ч а на ла а , н трѣбва да се изпрати направо в р е а а навт ра а лампа. Това се прави, защото чрезъ измѣнение на напрежението (или на потенциала) въ решетката получаватъ се въ съответстващата плоча усилени измѣнения на тска. Щомъ се желае да се усили наново, трѣбва да се превърнатъ тъзи измѣнения на тока въ нови измѣнения на напрежение за решетката на следващата лампа.


По тази причина усилвателните лампи за низка честота се последватъ винати отъ трансформаторъ, чието назначение е да подигне напрежението. И понеже се касае до детектирани вълни, т. е. до вълни съ низка честота, необходимо е въ трансформатора да има сърцевина отъ мяко желъзо, за да се концентрира електромагнетната индукция между първичната и вторичната му навивки.

Усиливане на висока честота (фиг. 15). Вмѣсто да се усилва следъ детекцията, може да се усилва също и предъ детекцията. Другояче казано, къмъ усилването при низка честота може да се добави *усилване при висока честота*.

Усилирането при висока честота е нужно за слушане твърде далечните станции и за слушане съ рамкова антена (кадъръ), която прихваща по-малко енергия отъ външна антена. То дава *чувствителност*, като увеличава размаха (амплитудата) на вълните преди детектирането имъ. Усилирането при низка честота, като действува само върху токовете, които детекторът е могъл да открие, не засъга въ нищо чувствителността, но дава необходимата мощь (сила) за слушане съ високоговоритель.

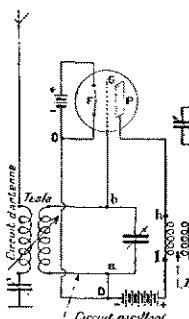

Фиг. 15.

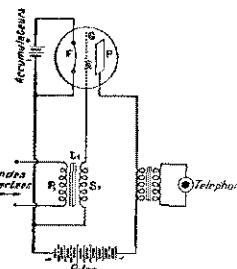

Фиг. 14.

Монтажи за усилиране на висока и низка честота.

На лъзго. За да се включи усилвателна лампа на висока честота между антения кръгъ и детекторната лампа, изхожда се отъ монтажа на детекторната триелектродна лампа — изложен по-горе — въ който се махва съпротивлението R и решетковия конденсаторъ C, и се обръща свръзката съ акумуляторната батерия (за наежежване), като се поставя отрицателния ю полюс отъ страна на решетката. Като се замества първичната hL на трансформатора съ колебателен кръгъ C', постига се резонансовъ усилвател.

На дълъго. Решетката на усилвателна лампа на низка честота се поставя също на отрицателните полюси на батерията на напрежението (анодна батерия) и акумуляторната батерия, които съ свързани заедно; по този начинъ, се постига да се не прихващат електрони отъ решетката, във вреда на плочата. Тази лампа се поставя следъ детекторната лампа, на мястото на телефонната слушалка, която се отменя по-нататъкъ. Трансформаторът t е като трансформатора t слън детекторната лампа.

Усилвателните лампи за висока честота се последват отъ трансформатори, както при низката честота. Тези трансформатори, обаче, съ обикновенно безъ сърцевина отъ желъзо.

Когато има много етажи за усилване при висока и низка честота, често пъти се чуват свирения, които произхождат от връщане чрезъ обратната свръзка (реакцията) на токове съ низка честота къмъ високата честота, отъ което последват звукови удари (биения). Тези свирения могат да се премахнатъ, като се намали малко усилването по следните начини: размѣстявъ се лампите за низка честота (лампите никога не биватъ еднакви, идентични, и всѣка лампа трѣбва да има място, съответствуващо на естеството на действието ѝ), намалява се напрежението на плочите (намаляване потенцияла на анодната батерия), съ което се намалява обратната свръзка; шинтиратъ се навивките на трансформаторите (поставятъ се въ мостъ на крайшата имъ) съ блокъ конденсатори за първичните намотки (1000—2000 см.) или съпротивления (100—200 хиляди ома) за вторичните намотки. Освенъ това, може да се направи още по-отрицателенъ, отрицателния потенциалъ на решетките за лампите на низка честота, като се включи батерийка (за джебно фенерче) и се постави отрицателния ѹ полюсъ къмъ решетката.

„Свирения“ при висока честота. Високата честота е способна сама да произвежда „свирения“. Вълните съ висока честота сѫ силно проникващи, силно излъчващи и не може да имъ се противостои. За да действува лампата като усилвател, решетката ѹ трѣбва да биде „поларизирана отрицателно“, както се казва на технически езикъ, т. е. да е съединена съ отрицателния полюсъ на затоплителната батерия или дори на една допълнителна батерия, за да биде по-сигуренъ резултата. Отъ друга страна, плочата на лампата е „поларизирана положително“, понеже е съединена съ анода. Безвъздушно пространство, т. е. лошъ проводникъ (изолаторъ) отдѣля решетката отъ плочата. Всичкото представява, безъ да се желае, малъкъ конденсаторъ въ вътрешността на лампата.

Но знае се, че нѣма колебателенъ кржгъ безъ конденсаторъ. Отъ друга страна, високата честота преминава лесно презъ конденсаторите. Ето защо може — безъ да се желае — да се установи въ единъ усилвателъ на висока честота, непредвиденъ колебателенъ кржгъ.*)

*.) Въпросът е разгледанъ въ Книга за радиолюбителя, стр. 103—107.

Ако, по една или друга причина, този кръгъ започне да се колебае, усилвателната лампа може да стане самоволно производителка на вълни, както видяхме това при обратната свръзка. Вълните, които произвежда, като се наслагатъ върху вълните, които усилва, се появяватъ биения (удари). Тези биения, които съществува между две високи честоти, могатъ да иматъ низка честота, т. е. да бъдатъ звукови, така че самоволно и безъ видима причина, се пораждатъ викове, свирения и други паразитни шумове, които задушватъ всъщко слушане.

Това явление, което е независимо отъ желанието ни, има толкова по-голяма склонностъ да се появи при усилване на висока честота, колкото вълните, които се приематъ (слушатъ), също по-късно. Всъщностъ лампа има това неудобство. Лесно е да си дадемъ сметка за присъствието на този нежеланъ капацитетъ между решетката и плочата отъ факта, че когато жичката на лампата е изгоряла, пакъ може да продължаваме да слушаме презъ безвъздушното пространство и безъ електрони, предаванията на силните станции и на близките станции.

По тази причина, така наречените резонансови усилватели (съществуващи се кръгове) при висока честота не могатъ да иматъ повече отъ два етажа. И при това ограничаване, тъй като се регулиратъ твърде мъжко. Когато се появятъ свирения, единствениятъ лъкъ, който може да се приложи отъ радиолюбителя, е да завърти „обратната свръзка“ въ противна на свиренето посока.

За да се подпомогне срещу естествения недостатъкъ на появяване колебания, съществуващи установени специални монтажи, наречени „неутродини“, чието предназначение е да неутрализиратъ точно, чрезъ единъ колебателенъ кръгъ съществуващи настройка, колебанията при висока честота, които могатъ да се породятъ самоволно*).


За да се избегнатъ при настройката, такива несъвместими колебания, препоръчва се употребяването на усилватели със съпротивление, които може да служатъ и при низка честота. При висока честота, този усилвател може да бъде въ същото време и детекторъ.

* Гл. *Книга за радиолюбителя*. — Изготвяне на монтажъ неутродини установенъ отъ Висшето т. п. училище въ Парижъ, стр. 107—109.

Индукционната намотка (първичната) се замества съ много голъмо съпротивление, което се поставя между 3 и 4 (фиг. 16). Предаване измѣненията въ напрежението на решетката на последващите лампи става чрезъ конденсаторъ с.

Този типъ усилвателъ съ съпротивление е, за висока честота, твърде тихъ и дава единъ относителенъ подборъ (пресейване) на паразитите. Но той не е толкова добъръ за къси вълни, колкото резонансовия усилвателъ.

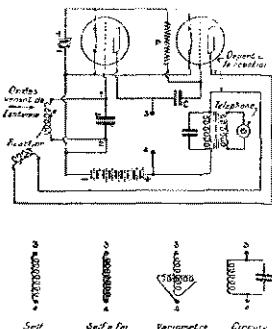Въ този монтажъ съпротивлението може да се замества също съ следните органи, като се знае, че последващиятъ е за предпочитане предъ първия (фиг. 16): самоиндукция, измѣняема или не, самоиндукция



Фиг. 16. Различни монтажи за усилвател на висока честота. Проста самоиндукция, самоиндукция съ желѣзно сърдце, вариометър или колебателенъ кръгъ, могатъ единакво да се поставятъ между съединителятъ 3 и 4. Между тѣзи съединители може също да се постави високо (мегомно) съпротивление и тогава се получава усилвателъ съ съпротивление.

съ желѣзна сърцевина, вариометъръ, колебателенъ кръгъ, който се настройва върху приемната вълна. Въ последния случай се появяватъ затруднения при настройката. Съ голъма мжка се настройва до границата на поддържането, която е най-добрата точка за приемане. Понѣкога се принуждаватъ да преобръщатъ обратната свръзка (реакцията), но появяването на телефонно действие тогава става внезапно и е малко удобно нагласяването му.

Какъ да познаваме различните монтажи? Органите за връзка между етажите на трансформаторите при висока или при низка честота, органите за връзка между тѣзи трансформатори и детекторната лампа, а най-после и органите за връзка между антенната кръгъ и детекторния кръгъ (индуктивна, смѣсена, права, наречена още галваническа, и пр.) сѫ твърде различни и, следователно, съчетаването имъ поражда-

значително разнообразие въ монтажите. Радиолюбите-
лът е много затруднен при опознаване тази бъркотия.

Необходимо е, преди всичко, да се проникне отъ опредѣлениета, типоветѣ и характеристикикъ на всѣки единъ отъ тѣзи органи и да знае какъ, напримѣръ, действува една самоиндукция, капацитетъ, съпротивление и т. н., подъ влиянието на висока честота, на низка честота и на постояненъ токъ, които текатъ по тѣхъ.*)

Опитахме се да дадемъ прегледъ на характеристикикъ на главните органи. Но това не е достатъчно. Нуждно е радиолюбителъ да знае да чете, да разбира, една схема. Схемитѣ, що дадохме, могатъ да му служатъ за образци.


Следъ казаното до тута, нека се знае още, че въ всички монтажи, класически или не, *централната точка*, на която трѣбва веднага да обрне внимание и която се намира въ всички монтажи почти еднаква — е *детекторната лампа съ обратна свръзка (реакция)*. Затова нека се води по следното правило: Когато токоветѣ съ висока честота (идящи отъ антената) влизатъ между решетката на една лампа и *положителния полюсъ* на батерията на затоплянето (+ 4 волта), лампата е *детекторна*. Ако е *отрицателниятъ полюсъ* (- 4 волта), лампата е *усилвателна*. Усилвателната лампа е за *висока* честота, ако се намира *предъ* детекторната лампа, т. е. въ лѣво за вълните, които минаватъ отъ лѣво на дѣсно; за *низка* честота, ако се намира *следъ* детекторната лампа, т. е. на дѣсно. Освенъ това трѣбва да се провѣри по схемата, че плочите на лампите сѫ редовно поставени на *положителния полюсъ* на батерията на напрежението (60 или 80 волта) и че органите за връзка (самоиндукции, съпротивления, колебателни кръгове и т. н.), включени въ веригата на плочата (изхода) сѫ съединени правилно между плочата на лампите и положителния полюсъ на батерията на напрежението, която ги захранва.

Като се разглеждатъ всички сегашни радиоприемни апарати за обикновено употребление въ основата се намира легнало следното положение: детекция съ обратна връзка, оградена съ усилване при висока честота (обикновенно една лампа) и усилване при низка честота (обикновенно две лампи). Около този основенъ

*.) Добро пояснение на тѣзи действия е дадено въ *Книга за радиолюбителя* стр. 63 и 64.

монтажъ създават нови монтажи, които отговарят на желанието на радиолюбителя да има по-големъ обсъдъг и по-големъ подборъ (селективност), както и все по-малки и по-малки антени, поради затруднения за инсталация във градовете.

Нови монтажи. Трансформациите, които по изложението причини е претърпялъ основният монтажъ създават групирани системно във синтетичната таблица фиг. 17.

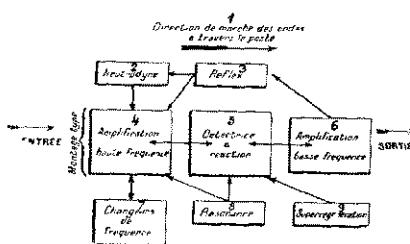

Фиг. 17. Таблица за систематично групиране на различните лампови монтажи, съществуващи сега.

на свръзка на тези два елемента, подъ действията на висока честота, улесняватъ появяването на паразитни колебания и съ това попръчватъ на поставяне повече усилвателни етажи, особено върху резонансовите усилватели.

„Рефлексите“ се стремятъ да намалятъ числото на лампите, като употребяватъ същата лампа за усилване на низка честота. Това се пояснява съ стрелките, които „повръщатъ“ усилването низка честота къмъ усилване висока честота. Въ лампите, монтирани на „рефлекс“, се употребяватъ съответни капацитети и самоиндукции, за да се отделятъ токовете съ висока и низка честота и да имъ се позволи да следватъ различни пътища. Но понеже усилвателната лампа низка честота тръбва да има решетка твърде отрицателна, по-отрицателна от колкото при усилвателна лампа висока честота, особено при резонансъ, необходимо е да се „неутродинира“ „рефлекс“. Това пояснява стрелката, която съединява тези две действия.

„Резонансът“, който позволява много по-тънъкъ подборъ, се поставя между действията „усилване“ висока честота и „детекция съ обратна свръзка“.

Суперрегенерирането (свърхъ-пораждането), което се нарича суперреакция (свърхъ обратна свръзка), фиг. 18,


стрелките посочватъ на какво предназначение отговарятъ новите способи.

Неутродинирането действува, както се каза, върху усилването при висока честота, за да неутрализира (уравновеси) ефекта на вътрешния капацитетъ (решетка-плоча) на лампите, които по самород-

има за цель да отмъсти, безъ появяване на шумове „границата на поддържането“¹⁾). Видѣхме, че обратната свръзка, реакцията (въздействие на изходящия кржгъ върху входящия кржгъ) има за ефектъ, когато е много силна, да произвежда свирения, т. е. да прави детекторната лампа, производителка на колебния.

Вместо да се даде постоянно действие на обратната свръзка, дава ѝ се, чрезъ специална модулация, промънливо действие. Презъ една отъ промъните, обратната свръзка отива много напредъ и биха се появили колебания (свирения), ако би се оставило време затова.

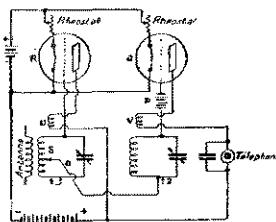Фиг. 18. Сюперрегенерация или суперреакция. Колебанията на първата лампа, предизвикани отъ обратната свръзка на U върху S, сѫ погасени отъ модулационното действие на втората лампа, което става чрезъ свръзката а върху една точка на бобината S.



Но веднага се явява обратна промъна, въ която обратната свръзка се намалява, остава подъ границата на появяване на колебания. Изобщо постига се отмъстяване напредъ на границата, при която се появяватъ колебания, и започването на колебания остава винаги подъ точката на появяването имъ.

Способът „измъняване на честотата“, който се прилага преди всъщество усилване, привежда много високите честоти, които се усилватъ трудно, поради пояснениетъ вече причини (самородно появяване на вълни и шумове), въ посрѣдна честота. За тази цель, при влизането въ сжицинския апаратъ, се употребява било суперхетеродинния методъ на биения (удари), било метода на модулацията.


Въ суперхетеродина се работи по следния начинъ. Да предположимъ, че усилването при висока честота (което се последва отъ детекция и усилване при низка честота) е настроено върху честотата 50.000, което съответствува на вълна 6.000 метра. Ако се иска да

¹⁾ Гл. Книга за радиолюбителя, стр. 66—67.

се слуша станция, предаваща съ вълна 300 метра, т. е. честота 1 милионъ, ще тръбва на тази вълна да се наложи друга вълна така, щото ударитъ, които ще се появятъ, да иматъ точно честота 50.000. Видяхме, че подъ „биения“ („удари“) се разбира разликата между дветъ честоти, които се наслагатъ. Два звука отъ различни по тонъ камертони се усилватъ не непрекъснато, но чрезъ „биения.“ Въ случаия вълната, която ще превърне вълната съ честота 1 милионъ въ вълна отъ биения съ честотата 50.000, тръбва да има за честота $1.000.000 - 50.000 = 950.000$. Тази честота 950.000 се произвежда отъ специална лампа, наречена *хетеродинъ*.

При измѣнението на честотата чрезъ модулация не се употребява източникъ съ постояненъ токъ, като батерия отъ елементи, за захранване веригата на плочата на детекторната лампа; източникътъ е съ токъ, който е модулиранъ отъ една хетеродинна лампа. Ако токътъ на плочата е така модулиранъ на честота 950.000 и понеже, отъ друга страна, той се колебае подъ действието на решетката на същата лампа на честотата 1.000.000 на идящитъ отъ вънъ вълни, на край токътъ ще се колебае или по-скоро ще „бие“ на честота $1.000.000 - 950.000$, т. е. 50.000, която честота остава да се усилва. Постига се същия резултатъ, като при хетеродина.

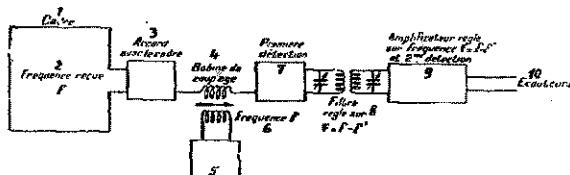При *суперхетеродина*, фиг. 19, хетеродинната вълна се налага на приеманата отъ вънъ вълна чрезъ решетката; при радиомодулатора това наслагане става чрезъ плочата. Способътъ за измѣняване на честотата



Фиг. 19. Принципът на суперхетеродинния методъ. Отъ наслагане върху приетата честота f на местна честота f' се явяватъ биения съ честота $F = f - f'$; за която името честота е регулиранъ усилвателя веднажъ за винаги. Трудностите за регулиране на суперреакция тукъ не се срещатъ. Нуждно е само да се прави настройка на антеннния кръгъ и на хетеродина.

довежда до отлично подбиране за къситъ вълни. При приемане на вълна 305 метра, вместо вълна 300 метра, т. е. честота 983.606, ще имаме — при действието на

хетеродинъ, който изпуска честота 950.000 — вълна съ честота 33.606 (заштото $983.606 - 950\ 000 = 33.606$). Но тази честота съответствува на вълната отъ 6.900 м., ко- ято се отдѣля лесно отъ предшествуващата вълна 6.000 метра, получавана при приемане на 300 метра. Никой отъ предишните спосobi не е давалъ такъвъ подборъ.

При способа на суперхетеродина количеството на лампите въ апарата е срѣдно два пжти по-голѣмо, отколкото при класическия монтажъ. Отъ това следва за радиолюбителитѣ по-виска цена, по-голямъ разходъ за поддържане и често пжти нередовности, произходящи отъ действието на лампите. Сега веч се строятъ суперхетеродини, въ които при употребъ ване на лампи съ две решетки, количеството на лампите се намалява на 5 и съ това се отстраняватъ до голѣма степень изброените неудобства.

Въ последните две години е обѣрнато особено внимание на изработка обикновени радиоприемни апарати (классически модели), неутроридирани или не, изследвани съ грижливо материалитѣ и приборитѣ за радио, подобрено е качеството имъ и за това действието на неутроридирани апарати съ класически мон- тажъ при кжси вълни, вече достига действието на суперхетеро и на радиомодулатора.

Ла а съ д е р е ш е т к и. При ме дитѣ за измѣняне честотата е необходимо, освенъ детекторната лампа, да се употреби специална лампа — производителна на вълни, която изпълнява ролята на хетеродинъ. Идеята за „рефлексъ“, употребяване на една и съща лампа за две различни функции, е довела до мисълъта да се постави втора решетка между съществуващата такава и жичката за затопляне, за да се постигне по такъвъ начинъ лампа, пригодена да изпълнява едновременно две служби — детекция и хетеродиниране. Обикновената решетка се нарича външна решетка или главна (контролна) решетка; новата решетка се нарича вътрешна или спомагателна. Обикновената или главната решетка остава въ връзка съ антената, както е при една детекторна лампа. Вълните пристигатъ винаги презъ нея, Спомагателната решетка, която се включва между първата и жичката за затопляне, е за хетеродина.

Спомагателната решетка работи като плоча, сътази разлика, че измѣненията въ силата на тока стават въ посока, противна на тѣзи въ плочата. Като се дава на тази решетка положителенъ потенциалъ (близъкъ на потенциала на плочата, но задължително нееднакъвъ съ него) и като е поставена по-близо до жичката за затопляне, електроните получаватъ твърде голѣмо положително ускорение при единъ малъкъ волтажъ. Поради това може да се намали напрежението на батерията, която захранва анодния кръгъ, и, вместо 60 или 80 волта, да се задоволимъ съ двайсетина волта. Така може да се постигне съ лампа съ две решетки едно ламповъ апаратъ съ обратна свръзка, който може да работи съ 12 волта, когато обикновенна лампа при същите условия, изисква потенциалъ най-малко 60 волта.

Между другитѣ преимущества на лампата съ две решетки трѣбва да се отбележи, че капацитетътъ, образуванъ отъ главната решетка и спомагателната решетка, е много по-малъкъ отъ капацитета, образуванъ въ обикновенна лампа между решетката и плочата ѝ. А именно този капацитетъ е, който причинява появяването на свирения и изисква неутродиниране.

V. Радиопрактика.

Разсъждения върху употреблението на радиоприемника.

Обсъгът (радиусъ на действие) на единъ радиоприеменъ постъ. — Обсъгътъ на единъ радиоприеменъ постъ, т. е. километрическото разстояние, отъ което този постъ може да приема една предавателна станция съ дадена мощност, независи само отъ тази мощност, но още отъ инсталацията и отъ типътъ антена за прихватане вълните, както и отъ чувствителността на самия радиоприемникъ; при това тъзи две условия си взаимно.

Колкото една хоризонтална антена е по-дълга (като се запазва известно съотношение съ дължината на вълната, която ще се приема), колкото тази антена, се издига по-високо надъ земята, толкова по-голъма ще бъде енергията, която тя ще прихватане и толкова по-голъмъ ще бъде обсъгътъ на приемането. Когато антената е вътрешна (или когато е рамкова) и когато радиоприемникътъ е много простъ, кристаленъ детекторъ или детекторна лампа безъ обратна свръзка (реакция), антената ще прихватане едва една трета или една четвъртъ отъ това, що може да прихватане външна антена съ такава височина и дължина. Но, ако радиоприемникътъ е чувствителенъ (усилвателъ при висока честота и обратна свръзка), вътрешната антена достига да прехвани повече отъ половината енергия, въ сравнение съ еднаква външна антена. Другояче казано: чувствителността на радиоприемника компенсира въ голъма степенъ недостатъка въ събирателя на вълните (антената).

Тази чувствителност зависи особено отъ усилването на вълните при висока честота, т. е. преди детектирането имъ. Усилването на низка честота следъ детекцията дава само мощъ (сила), необходима, за слушане съ високоговорителъ. Що се отнася до обратната свръзка, тя дава едновременно чувствителност и сила, въ такава степенъ, че една обикновенна детекторна


лампа, която безъ обратна свръзка едва дава по-силно приемане отъ чувствителенъ кристаленъ детекторъ, дос-тига, при обратна свръзка, да биде четири пъти по-чувствителна и по-силна въ същото време.

Да се иска отъ единъ радиоприемникъ да биде въ същото време *простъ* (т. е. съ малко лампи) и *силенъ*, за да позволява слушане на европейските радиоконцерти съ високоговорителъ, е, съ изключение на известни съвършено благоприятни случаи, да се иска твърде много. Ако радиоприемн кътъ тръбва да биде напр., само съ три лампи, лог чното ще биде да се построи по класическия типъ (една лампа за висока честота, една детекторна и една низка честота), а не да се поставятъ две лампи предъ детекторната, за да се постигне по-голъмъ обсъгъ, но да има недостатъчно сил о слушане, или да се поставятъ две лампи следъ детекторната, въ който случай ще има недостатъченъ обсъгъ и много силно слушане за вълнитъ, които би могълъ да прихване радиоприемникътъ.

Обикновено радиоприемникътъ е простъ, ако има възможностъ да се построи добра антена и обратно. За да се компенсира това, ще се губи отъ липса на добъръ събирайтель на вълни, тръбва да се увеличи чувствителността на радиоприемника као се умножатъ етажите (лампите) за усиливане на високия ток. Но се възмож о та а само се и тава необходи о да се употребява търсеща и монтажи — неутродини, суперхет родини и др.

Между дветъ крайности, има една категория относително прости и твърде задоволяващи радиоприемни апарати, дори и за постове върху голъми градове, где условията на радиоприемането не съ особено благоприятни. Тези апарати произхождатъ отъ класическия монтажъ — една лампа за висока честота, една детекторна лампа и една или две лампи за низка честота. Фиг. 20 и 21 съ схеми за такъв радиоприемникъ съ 4 лампи. И върху дветъ схеми се разпознаватъ описаните „функции“: „антенна настройка“ или по-како „настройка“, която служи да се регулира дължината на антената по дължината на прихващата вълна (на лъво във схемите: „вариометър“ съ измъняемъ конденсаноръ при права свръзка, фиг. 20, и измъняема индуктивна свръзка съ измъняемъ конденсаторъ, фиг. 21) и „функцията“, наречена било „резонансъ“, било „дължина на въл-

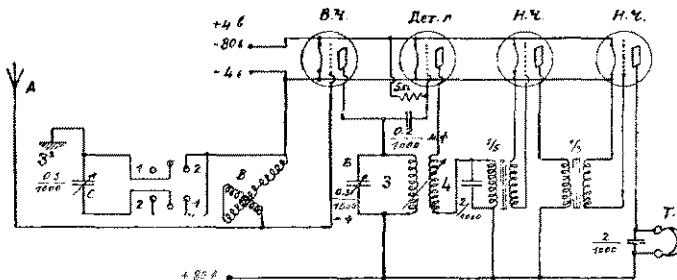ната“ (въ детекторния кръгъ, между лампата за висока честота и детекторната лампа), която служи да се настрои резонансовата кутия на радиоприемника по антената. И въ двете схеми се вижда ясно „обратната свръзка“ на една макара или самоиндукция, презъ която текатъ изходящите вълни, съ самоиндукция, презъ която минаватъ входящите вълни.




Фиг. 20. Схема на четиглампова радиоприемник, класически монтажъ. Антенната самоиндукция се състои отъ един варийометър съ правва (галваническа) връзка съ решетката на първата лампа, която е за усилване на висока честота. Кръгът ѝ е резонансовъ. При този монтажъ варийометърът и самоиндукциите сѫ постостояни (не се замъняватъ) и затова обхватът имъ е ограниченъ отъ 200 до 600 метра. Настройката се извършва чрезъ нагласяване на варийометра V и измѣняемите конденсатори C на антennия и резонансовия кръгъ.

Монтажът по фиг. 20 се намира въ търговията или се изготвлява отъ радиолюбителните и подъ другъ вариантъ: вместо варийометър се поставя подвижна (замъняема) самоиндукция, а сѫщо така се правятъ замъняеми самоиндукции 3 (въ резонансовия кръгъ) и 4 (въ обратната свръзка). Съ това се постига по-голяма възможност за добра настройка. Тъзи самоиндукции се приготвляватъ, било по плектата „пчелини килийки“ (гл. Книга за радиолюбителя, стр. 87—89), било по една отъ плектите, описани по-нататъкъ, при радиоприемния апаратъ Неутродинъ-Рейнарцъ. Въ последния случай самоиндукциите сѫ безъ посрѣдни отклонения, каквито не сѫ нуждни за описвания монтажъ.

Числото на навивките въ самоиндукциите, споредъ обхватъ на вълната, е показано въ таблицата на стр. 66.

Самоиндукциите на резонансовия кръгъ (3) и обратната свръзка (4), които сѫ подвижни една спрямо друга, се поставятъ на разстояние не по-малко отъ 15

Дължина на вълните	Самоиндукции за		
	антенния кръгъ (вместо вариометър)	резонансовия кръгъ (3)	обратната свръзка (4)
Отъ 250 до 550 м.	50	30	50
" 500 до 1000 м.	100	75	75
" 900 до 2200 м.	150	125	125

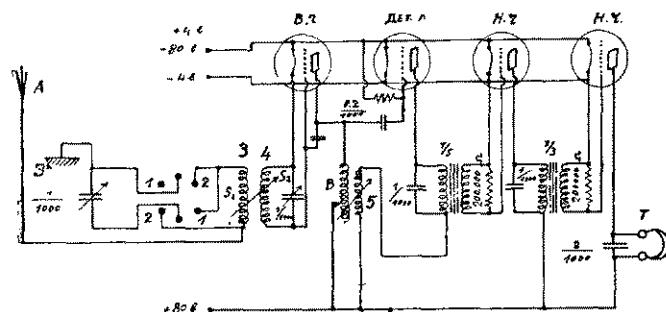

Фиг. 21. Схема на четирилампово радиоприемникъ, класически монтажъ (вариантъ). Свръзката съ антената е индуктивна (чрезъ посръденъ, вторичен кръгъ). Въ резонансовия кръгъ има само макара съ измѣняема самоиндукция (чрезъ пльзгачъ). Въ този монтажъ самоиндукциите S_1 и S_2 (антенна, т. е. първична, и вторична) сѫ замѣняеми. Измѣняемата самоиндукция B , може да се замѣни съ нормаленъ резонансовъ кръгъ — самоиндукция и измѣняемъ конденсаторъ — какъто е кръгът B въ фиг. 20; въ този кръгъ самоиндукцията, както и самоиндукцията 5 за обратната свръзка, по желание, може да се направи замѣняема, за да се постига по-добро настройване. Трансформаторътъ за низка честота сѫ „шкитирани“ съ съпротивления (200,000 ома), за да се попрѣчи на пораждане паразитни колебания (сви-
реняя). $\frac{1}{1000}$ микро фарада $= 903$ сантиметра; $\frac{0,5}{1000}$ м. фарада $=$
450 см. — Съ тѣзи монтажи при външна антена, висока 8—10 метра и дълга 30 метра, се слушатъ на висоговорителъ: италиянските и германските радиостанции, Будапеща, Виена, Прага, Братислава, Катовиць, Варшава, Бернь, Барселона, а въ благоприятно време Тулуза и др. по-слаби и далечни станции.

сантиметра отъ самоиндукцията на антенния кръгъ (В), въ перпендикулярно спрямо нея положение. Добро влияние указва за действието на апаратата свързка презъ блокъ конденсаторъ 1000 см. отъ горния край на първичната намотка на първия трансформаторъ за низка честота (при цифрата $\frac{1}{5}$, която означава отношението на навивките въ трансформатора) до — 4 волта (отъ затоплителната акумулаторна батерия.)

При положение на ръчката въ комутатора 1 — 1 (фиг. 20 и 21) антенниятъ конденсаторъ е въ последователно съединение съ антенната самоиндукция (или вариометра); при положение 2 — 2 въ паралелно съединение съ нея. Въ второто положение, за да има същия обхватъ, тръбва да се вземе самоиндукция съ по-малко навивки за антенния кръгъ.

Когато се иска да се слуша съ високоговорителъ, крайната лампа е за мощност (гл. кн. за Радиолюбителя стр. 86 — 87) и се инсталира съ добавъчна батерия, за да се даде по-голъмъ отрицателенъ потенциалъ (отрицателно преднапрежение) на решетката ѝ. За получаване по-голъма мощност същото отрицателно преднапрежение се дава и на решетката на третата лампа, както това се вижда въ схемата на апаратъ Нейтродинъ-Рейнарцъ.

Настройка на радиоприемникъ. — На практика, вместо да се започне съ настройка на антената, върху вълната за приемане, после на същинския радиоприемникъ върху антената, започва се обикновенно по обратния редъ. Резонирациятъ кръгъ въ кутията на радиоприемника не зависи отъ съответстващата ѝ антена. Това позволява да се определятъ предварително отклоненията за всека станция (вълна) въ конденсатора на резонансовия кръгъ на апаратата при всека самоиндукционна макара, ако въ този кръгъ самоиндукцията се изменява. Въ една таблица се отбелязватъ, при всека отдельна самоиндукция, какво отклонение (по показалеца) на измѣняемия конденсаторъ на каква дължина на вълна съответствува. Тези отклонения оставатъ неизменни, въ малки граници, за същите вълни, където и да се постави апаратъ.

Настройката на антената по вълната за прихващане се извършва винаги отъ самия радиолюбителъ и зависи отъ антенната инсталация. Обикновено, за да си еталонира само антенния кръгъ, радиолюбителът

търси да намери три различни станции, една за къщи, друга за сръдни и трета за дълги вълни и, като има за начални точки тъзи три станции, търси и си отбелязва отклоненията (по показалеца) на измъняемия антенен конденсаторъ, като въ друга част на таблицата отбелязва при какво положение на конденсатора — въ паралелно или въ последователно съединение върху антенната самоиндукция — и при коя самоиндукция, приема най-добре една предавателна радиостанция (т. е. дадена вълна).

И тука, както при резонасия кръгъ, отклоненията не оставатъ неизменни и търпятъ, малки корекции, въ зависимост отъ външното състояние на антената.

По-голъмото или по-малкото доближаване на самоиндукцията за обратна свръзка до самоиндукцията на резонасия кръгъ е въ зависимост отъ мощността на приемната станция и отъ времето, презъ, което се приема. Въ късните часове ноще и зимно време, силата на приемането е по-голяма и затова самоиндукцията за обратна свръзка може да се държи по-далече отъ резонасията самоиндукция. Обикновенно при приближаване или отдалечаване на самоиндукцията се явява едно малко измъняване на величините имъ, предизвикано отъ взаимодействието имъ. Това малко изменение предизвиква пререгулирането на измъняемия конденсаторъ.

Може ли да си построимъ сами радиоприемъ апаратъ? Можно е да си построимъ добре радиоприемъ апаратъ по дадена схема. Между една схема, която е само фиктивно и условно представяне на едно отвлечено схващане, и практическото изпълнение на това схващане, има пропастъ. Една и съща схема може да даде съвършенно различни резултати, дори напълно противоположни, споредъ това, какви ръце я изпълняватъ. Ръчната сръчност не е достатъчна; нужни сѫ още познания върху основните начала и нещо като предусъщане на ефектите отъ приложението имъ. Нека не се забравя, че безжичната телеграфия и телефония не е само наука; тя е и изкуство, чийто тънкости се изучаватъ съ личенъ трудъ и опитъ. Много радиолюбители иматъ осъдителната склонност да се интересуватъ само за материалната част, външната част на монтажите, които изпитватъ, безъ да търсятъ

да разбератъ дълбоката имъ смисъл и общо схващане. Отъ това произтичатъ безбройни неуспѣхи, които се отдаватъ на схемата или на поясненіята ѝ.

Всъки радиолюбителъ може да пожелее самъ да си построи радиоприеменъ апаратъ. Можното, за да не се каже невъзможно е, да се опредѣли точно правило *) Преди всичко, той трѣбва да се научи да чете „схема“ и да има общи познания по безжичната телефония. Той трѣбва да се опознае съ различните части, които влизаатъ въ радиоприемния апаратъ: измѣняеми и блокъ конденсатори, самоиндукции, реостати, високи съпротивления, трансформатори, потенциометръ, цокълъ на лампа съ разположение на електродите, радиоприемна лампа, слушалка, разни видове съединители, акумуляторна батерия, анодна суха батерия и т. н.; трѣбва да се научи да си служи съ волтметръ за провѣрка на съединенията въ апаратата и състоянието на батериите и пр. Следъ това радиолюбителътъ трѣбва да направи планъ въ естественна голѣмина, по начинъ да може да комбинира предварително установката на разните части и съединенията по между имъ. За целта може да се поучи отъ устройството на другъ подобенъ апаратъ, изготвенъ или притежаванъ отъ нѣкой радиолюбителъ. Следъ това трѣбва постоянно да мисли какъ да избѣгне вредното влияние на паразитните самоиндукции и капацитетъ. За да се избѣгне ефекта на самоиндукция, жиците трѣбва да бѫдатъ колкото е възможно по-къси, да бѫдатъ прави, като се прегъзватъ (по направление), колкото е възможно по-малко, подъ правъ жгълъ, съ закръгленъ връхъ. Ефектътъ на капацитетъ сѫ особенно много за страхуване при къси вълни, защото се предизвиква само-пояявяване на свиренія и паразитни шумове. За тази целъ трѣбва да се избѣгва паралелното доближаване на жиците. Съ една дума, трѣбва да се даде повече „въздухъ“ на монтажа, разбира се, като не се отива до крайностъ – да се направи твърде голѣмъ (по обемъ) апаратъ.

Винтове, дула (гнѣзда), съединители, бурми и др. т. трѣбва да бѫдатъ отъ немагнитенъ металъ (месингъ, пиринчъ), и да бѫдатъ отъ еднакъвъ калибъръ за всъки видъ. Необходимо е радиолюбителътъ да си набави и нуждните за работата инструменти: пергель, жгломѣръ,

*) Гл. подробни опѣтвания въ Книга за радиолюбителя — Практически указания за изработване на приемници отъ радиолюбителя, стр. 70 — 78.

чукчета, шило, длета, сгъваемъ метръ, шуплеръ, дриль съ различни свредла, трионъ за дърво и ебонитъ, ренде, пили разни форми, отвертки, клещи остри, плоски и кръгли, ключове за затъгане гайки, поясникъ, предпочтително електрически, и др.

Радиоприемът апаратъ Неутродинъ-Рейнарцъ съ 3 или 4 лампи.

Радиолюбителя, който самъ си строи апаратъ, се улеснява значително въ извършване на монтажа съ така наречените перспективни схеми. Фиг. 22 е такава схема на радиоприемът апаратъ неутродинъ съ 3 или 4 лампи. Представената схема произхожда отъ измѣнения монтажъ Рейнарцъ, описанъ въ *Книга за радиолюбителя*, стр. 91 и 92.


Монтажът Неутродинъ-Рейнарцъ има следните особености:

1) Има една лампа (етажъ) за усилване на висока честота, отъ което произтича голъбата чувствителност на апаратъ;

2) Лампата за висока честота е неутродинирана — свързани съ веригата на плочата ѝ съ решетката ѝ, чрезъ малкия измѣняемъ конденсаторъ C_3 (30 см.). Неутродинирането служи едновременно за обратна свързка по електро-капацитивния способъ. Обратната свързка (реакцията) при този монтажъ се извършва предъ лампата за висока честота съ единъ етажъ по-напредъ, вместо предъ детекторната лампа, както е въ схемите фиг. 20 и 21. Въ резултатъ силата на приемането е по-голъма. (Въ този апаратъ нѣма подвижна самоиндукция).

3) За неутрализиране, т. е., за да се попрѣчи на появяване свирения и др. шумове, самоиндукцията на резонансовия кръгъ (между лампите висока честота и детекторна) е съ две посрѣдни отклонения — едното за неутродина, а другото за напрежението 80 волта на анодната батерия. Трѣбва да се отбележи, че за сѫщата целъ анодното напрежение на детекторната лампа се взема обикновено по-низко, напр. 60 волта (поставя се на съединителя B_1).

4) Лампите за усилване на низка честота съ преднапрежение (по-голъмо отрицателно решетково напрежение), отъ което се получава по-силенъ телефоненъ токъ за задействуване високоговорителъ (решетковата батерия е обикновено отъ 4 волта, и се включва на съединителите — C_1 и $+C$).

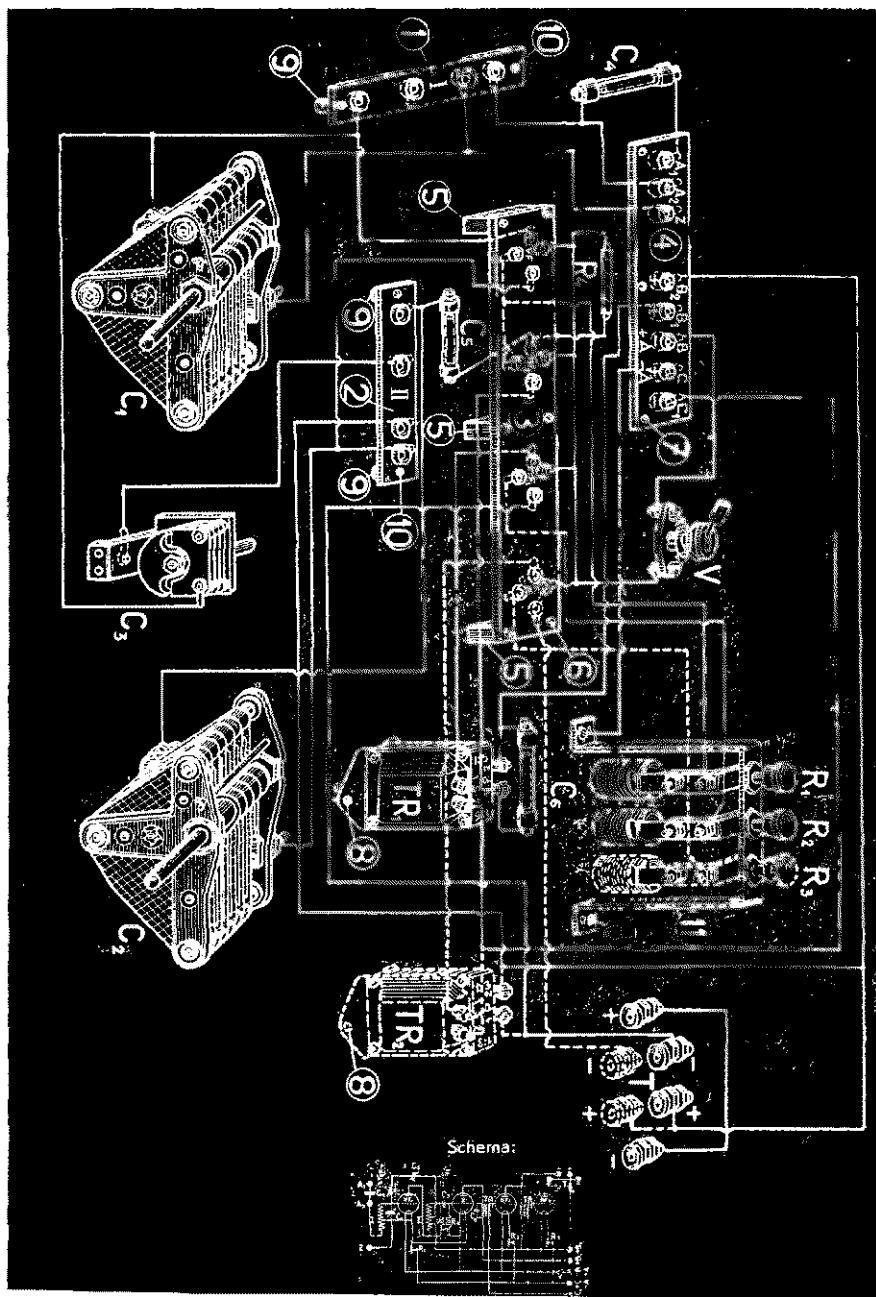

Фиг. 22

Антенният кръгъ е апериодиченъ, т. е. безъ настройка.

Нормалната антена за този апаратъ е едноожична съ дължина отъ 35 метра до 60 метра и височина отъ 8 до 10 метра. Споредъ това, на кой съединител се поставя антената, на A_1 или A_2 , т. е. включва ли се или не въ нея блокъ конденсаторъ C_1 , приематъ се, въ първия случай, по-добре къси вълни (200—600 метра), а въ втория случай дълги вълни (800—2000 метра).

Къмъ апаратата има два чифта самоиндукционни бобини: а) A_1 и A_2 за вълни отъ 200 до 600 метра и б) C_1 и C_2 за вълни отъ 800 до 2000 метра. Подставките въ апаратата съ гнездца за самоиндукциите I и II тръбва да бъдатъ отдалечени и перпендикулярни по направление една на друга, за да се избегне взаимното въздействие между кръговете (вториченъ и резонансовъ).

Самоиндукциите се закрепватъ обикновенно на тънки плочки отъ бакелитъ или импрегниранъ картонъ, върху които, като продължение на краищата на бобината, сѫ прикрепени, за I три, а за II четири втулки (щекери) за съединяване съ съответните гнездца въ апаратата (I и II).

За да не става обръщане на самоиндукциите при поставянето имъ въ апаратата, втулките (щекерите) се поставятъ на нееднакви разстояния (дисиметрично), или сѫ съ нееднакво устройство, или сѫ нееднаква дебелина, поради което всяка втулка влиза само въ своето гнездо на апаратата.

Самоиндукциите A_1 и A_2 , за вълни 200—600 метра, се навиватъ по начина „кошничарска плетка“. Самоиндукциите C_1 и C_2 за вълни 800—2000 метра се навиватъ, било по плетката „пчелини килийки“. (Гл. Книга за радиолюбителя, стр. 87—89), било по „двустранна плетка“.

Акумуляторната батерия се съединява на —A (—4 волта) и +A (+4 волта); анодната батерия се съединява на —B (—80 волта), +B₁ (+60 волта) и +B₂ (+80 волта или +90 волта).

За изработка на единъ 4 ламповъ апаратъ неутрординъ-Рейнарцъ сѫ потребни части, показани съ приблизителната имъ стойност и съ знакове споредъ фиг. 22, по следващата таблица:

Количество Знак по схемата	Наименование	Единична цена лева	Обща стой- ност лева
2 C_1, C_2	Измъняемъ (въртящъ) конденсаторъ 500 см. съ подвиженъ циферблатъ	320	640
1 C_3	Неутродиненъ конденсаторъ до 50 см.	100	100
1 C_4	Блокъ конденсаторъ 500 см.	25	25
1 C_5	" " 300 см.	25	25
1 C_6	" " 1000 см.	30	30
2 A_1, A_H	Самоинд. (съ плочки) за въл. 200—600 м.	130	260
2 C_I, C_{II}	Също за вълни 800—2000 метра	200	400
1 R_1	Съпротивление за захранв. лампа 20 ома	60	60
2 R_2, R_3	Също 30 ома	65	65
1 R_4	Решетково съпротивление 2 мегома.	25	25
1 V	Прекъсвателъ	30	30
1 TR_1	Трансформаторъ низка честота 1:5 съ мантая	300	300
1 TR_2	Също 1:3	300	300
6 T	Телефонни буки	5	30
2 1, 2	Подставки за самоиндукционитѣ	35	70
1 5	Подставка за 4 лампи	100	100
1 4	Подставка съ съедин. за батерията	50	50
Всичко около:			2510

Забележка I. Посочените цени вариратъ въ по-малко или въ по-вече въ зависимост отъ качеството на частите. Тъзи цени, въ сравнение съ цените на части въ фабрично приготвени апарати, обикновенно сѫ по-високи, което произлиза отъ продажбата на дребно. Съпротивленията (реостатите) R_1, R_2, R_3 въ перспективната сѫ съ цилиндрична форма; тѣ могатъ да бѫдатъ и съ обикновенна кръгла форма.

Освенъ изброените части трѣбва още едно сандъче за апаратъ, ебонитна или бакелитна предна плоча за сандъчето и дребенъ материалъ като: съединителна жица, бурми и др. т., стойността на които трѣбва да се прибави къмъ посочената по-горе сума.


Качествата на радиоприемникъ съ монтажъ неутродинъ-Рейнарцъ сѫ: а) Чистота на приемането, произходяща отъ пресейване на радиовълните презъ посрѣденъ (вториченъ) кръгъ, отъ неутродиниране и неутралализиране, б) Подборностъ и яснота отъ обратната

връзка на висока честота и в) По-голяма сила на приемането, която произхожда отъ отмъстването на обратната свръзка съ единъ етажъ напредъ и отъ поставяне преднапрежение на дветѣ лампи за усилване низка честота, а така също и отъ качествата присъщи на монтажа Рейнарцъ.

Забележка II. Блокъ конденсаторъ С₁ — 500 см. въ антенния кръгъ може да се замъни съ измѣняващъ конденсаторъ 500 см. Въ такъвъ случай антенниятъ кръгъ става регулируемъ и подборността на апаратата се увеличава още повече.

Какъ да си пригответимъ самоиндукции за приемникъ Неутродинъ-Рейнарцъ.

1. Самоиндукции „кошничарска плетка“ (A), съ обхватъ 200—650 метра. На парче дъска фиг. 23 съ размѣри напр. 10 на 10 сантиметра се начертава

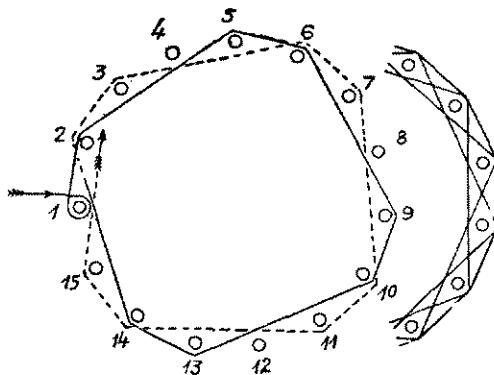

Фиг. 23.

окръжностъ — съ радиусъ 4 сантиметра. Окръжностъта се раздѣля на 15 равни части (по 24°) и опредѣлените точки се нумериратъ по редъ отъ 1 до 15 въ посока на часовниковата стрѣлка (отъ лѣво на дѣсно). Взематъ се 15 гвоздея безъ глави, дълги около 3 см. (напр. отъ гвоздеите, употребявани за панти, ментешета, на врати и прозорци) и се забива по единъ въ всяка отбелѣзана точка. Това е скелетътъ, върху който се навива самоиндукцията. Жицата е медна съ диаметъръ 5 мм. съ два пласта памучна или копринена изолировка.

Навиването се извършва по следния начинъ: жицата се завива около гвоздея 1, за да се придържа, и се прокарва отъ вънъ около гвоздея 2, минава отъ вътре направо на гвоздей 5, който заедно съ гвоздея 6 се обхващатъ отъ вънъ, минава отъ вътре направо на гвоздей 9, обхваща отъ вънъ гвоздеите 9 и 10, минава отъ вътре до гвоздей 13, обхваща отъ вънъ гвоздей 13 и 14, минава вътре до гвоздей 2, (тукъ влизаме въ втората обиколка) обхваща отъ вънъ гвоздей 2 и 3 и продължава по същия начинъ, като минава на два гвоздея отъ вътре и на последующи два гвоздея отъ вънъ и т. н. При всяка последующа обиколка обхващането съ жица отъ вънъ отива напредъ: при започването се обхванаха отъ вънъ гвоздеи 1 и 2, при втората обиколка се обхванаха отъ вънъ гвоздеи 2 и 3, при третята обиколка ще се обхванатъ отъ вънъ гвоздеи 3 и 4, при четвъртата обиколка ще се обхванатъ отъ вънъ гвоздеи 4 и 5. При петата обиколка ще се обхванатъ отъ вънъ наново гвоздеи 1 и 2, т. е. връщаме се на положение като при първата обиколка и се продължава по същия начинъ. Отъ казаното следва, че въ единъ редъ при тази плетка се правятъ 4 обиколки или, което е все едно, има 4 навивки.

Потръбната самоиндукция се състои за A_1 отъ 74 навивки, а за A_{II} отъ 60 навивки. Следъ навиването ѝ самоиндукцията се привързва на 3 или 4 мяста съ конци, за да не се разпаднатъ навивките при изваждане на гвоздеите. Извадената самоиндукция се пришива отъ вътре, като се прекарва игла съ памученъ или коприненъ конецъ презъ отворите ѝ.


Самоиндукцията A_1 въ същностъ образува две самоиндукции (гледайте I въ малката схема на фиг. 22): първата част (на I отъ доле нагоре) се състои отъ 14 навивки — тя е първичниятъ, антенниятъ кръгъ; втората част между „земята“ и съединението за решетката на лампата съ висока честота, е отъ 60 навивки — тя е вторичниятъ (посръдниятъ) кръгъ. Всичките ѝ навивки съ 74 (фиг. 24).

Самоиндукцията A_{II} за резонансовия, настройвания, кръгъ, отбелезана съ II въ същата схема, има и две посръдни отклонения за неутрализиране и за неутродина. Навивките ѝ съ разпределени както следва: Долниятъ край е съединенъ съ плочата на лампата за висока честота (първата лампа); първото отклонение на 20 на-


вивки е за B_2 (анодна батерия 80 волта); второто отклонение (по-горе) на 32 навивки е за неутрординния конденсаторъ C_3 ; горният край на самоиндукцията отива презъ конденсатора C_5 въ решетката на детекторната (втората) лампа.

Отклонението за „земята“ на самоиндукцията A_1 и отклоненията за B_2 и C_3 на самоиндукцията A_{II} се правятъ при навиването на самоиндукциите, а не следъ приготвянето имъ.

2. Двустранна самоиндукция (С) съ обхватъ 800—2000 метра. Жицата е изолирана съ диаметъръ 0·4 мм. Взема се парче цилиндрично дърво съ диаметъръ 35 мм. (фиг. 25). Начертаватъ се върху този цилиндър две окръжности на разстояние една отъ друга 4 милиметра. Раздѣлятъ се едната окръжност на 15 равни части. Цилиндрътъ (главината) има 35 мм. диаметъръ, обиколката му е $3\cdot14 \times 35 = 109\cdot9$ милиметра, $\frac{1}{15}$ отъ нея е 7·3 mm. Най-простиятъ

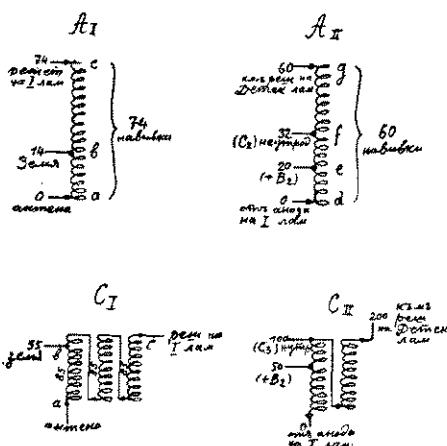

Фиг. 24.

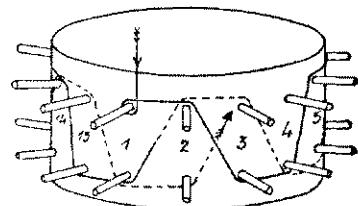

Фиг. 25.

начинъ да раздѣлимъ правилно тази окръжност е да вземемъ листъ хартия, точно по дълбината ѝ. Раздѣляемъ взетата дължина на листа на 15 части (по 7·3 mm.), навиваме листа върху главината и отбелзваме съ моливъ поддѣленията. Сѫщитъ поддѣления отбелзваме и върху втората окръжност, така че поддѣленията на дветъ окръжности да бѫдатъ едно срещу друго (паралелно на осъта), а не отмѣстени. На всѣка отбелезана точка се пробива дупка по радиуса на цилиндра съ дълбочина около 1 см. и въ всѣка отъ тѣзи дупки се набива, силно затегната и по радиуса на цилиндра, голѣма игла (дълга около 5—6 см.). Затѣгане имаме,

когато диаметрът на дупките е по-малък отъ този на иглите. Иглите отъ първата окръжност се нумеруватъ поредно съ числа отъ 1 до 15, а тези отъ втората окръжност — съ числа отъ 1' до 15'. Еднаквите числа (1 1', 2 2' и т. н.) съ срещуположни.

За да може да се изведи лесно самоиндукцията, добре е да се намотаятъ по няколко навивки конецъ между иглите, който конецъ се измъква преди да се изведи отъ главината навитата самоиндукция. Върху навивките конецъ се поставя изрѣзка отъ картонъ, точно по разстоянието, което раздѣля двата реда игли, следъ което се започва намотаването.

На 10 см. отъ края жицата се завива около иглата 1, отива се отъ вънъ до иглата 2, влиза се вътре (между окръжностите) и се отива до иглата 3', минава се отъ иглата 3' на 4', (по втората окръжност) минава се отъ вътре и се отива отъ вънъ на иглите 5 и 6, (по първата окръжност) и се продължава по същия начинъ 7'—8', 9—10, 11'—12', 13—14, 15—1', започва се втория слой редъ навивки 2—3 и т. н.

И при тези самоиндукции, както при самоиндукциите А, има напредване при всѣка последующа навивка, и числото на навивките е 4 въ редъ. Самоиндукциите се приготвяватъ отъ отдѣлни кръгове (колела) съ по 85 навивки за С₁ и по 100 навивки за С₂ (фиг. 24). Превръзки при изваждане на колелата се правятъ, както за самоиндукциите А.

Самоиндукцията С₁ се състои отъ три кръга (колела). Края на първото колело се съединява съ началото на второто колело, края на второто съ началото на третото, като се запазва еднаква посока на навиването имъ (ако не се запази еднаква посока на навиването имъ при съединяване две колела, самоиндукцията имъ ще бѫде съ противни знаци и ще се самоунищожи). Първата частъ на самоиндукцията (първичния, антенния кръгъ) има 55 навивки; втората частъ има 200 навивки = 255 навивки.

Самоиндукцията С₂ се състои отъ два кръга (колела), съединени последователно по показания за С₁ начинъ. Първата частъ на тази самоиндукция (гл. на малката схема, фиг. 22, отдоле на горе) се състои отъ 50 навивки за + В₂, втората е на 100 навивки за С₃ (неутродина), а края 200 навивки отива презъ детекторния конденсаторъ въ решетката на втората лампа.

Какви лампи да поставимъ на радиоприемния си апаратъ?

Радиоприемните апарати у насъ сѫ съ лампи, защото се приема само отъ далечни станции — отъ чужбина. Приемната лампа е душата на радиоприемния апаратъ, затова и резултатите, които се постигатъ съ апарата, зависятъ сѫществено отъ сполучливия изборъ на лампите, отъ умълкото имъ употребяване и отъ точното нагласяване на кръговете въ апаратта. Известно е по настоящемъ, че една и сѫща радиоприемна лампа не може да изпълнява всичките функции и че тя не работи еднакво добре при всички обстоятелства. Полезността отъ специализиране на приемните лампи е установена отъ по-рано, но презъ изтеклата 1927 год. въ това отношение сѫ постигнати забележителни резултати въ обособяване функциите на приемната лампа, съ цель да се поттикне до най-висока степень способността на лампата за извършване опредѣлена функция. Достигнато е вече до стабилизиране, което позволява масово производство на отлични лампи за възпроизвеждане музика и говоръ, при голъмо постоянство въ действие на лампата и при сравнително приемливи продажни цени.



Усиливане на високата честота е първата функция за изпълняване отъ лампата въ радиоприемника. Познати сѫ трудностите, които произтичатъ отъ склонността за самовъздействие на лампата (свирене). Срѣдство за избѣгване това неудобство е неутрдинирането, но то не е винаги ефикасно, особено когато се иска да се приематъ съ сѫщия апаратъ и кжси вълни отъ редицата 200 до 300 метра и по надоле. Добриятъ методъ е, да се премахне причината на злото, вмѣсто да се неутрализира. Причината, както е пояснено по-рано, е вътрешниятъ капацитетъ на лампата*). Този капацитетъ сега се намалява, било чрезъ въвеждане искусично заглушаване на самопородените колебания, било съ намаляване на капацитета решетка-плоча. Вториятъ начинъ изисква да се постави допълнителенъ съединителъ за плочата на върха на стъклена крушка, при което капацитета решетка-плоча се намалява на нѣколко десетки части отъ сантиметъра (когато при нормалното положение е отъ 3 до 4 сантиметра). Приетото разположение е позволило да се постигне високъ кое-

*) Гл. „Книга за радиолюбителя“, стр. 103—105.

фициентъ на усилване (до 35), безъ да се увеличава значително вътрешното съпротивление на лампата. Фиг. 26 дава характеристиката на такива лампи. Лампите за висока честота съ високъ коефициентъ на усилване даватъ по-добро приемане на слабите станции.

Умъстно е да се отбележи, че е постигнато да се премахне напълно вътрешния капацитетъ при двурешеткова лампа. Такава лампа може да има коефициентъ на усилване до 150. Тя е особено подходяща за приемане на твърде къси вълни (подъ 100 метра) и за приемане при усилване на висока честота само съ една лампа далечнитъ и слаби радиостанции.

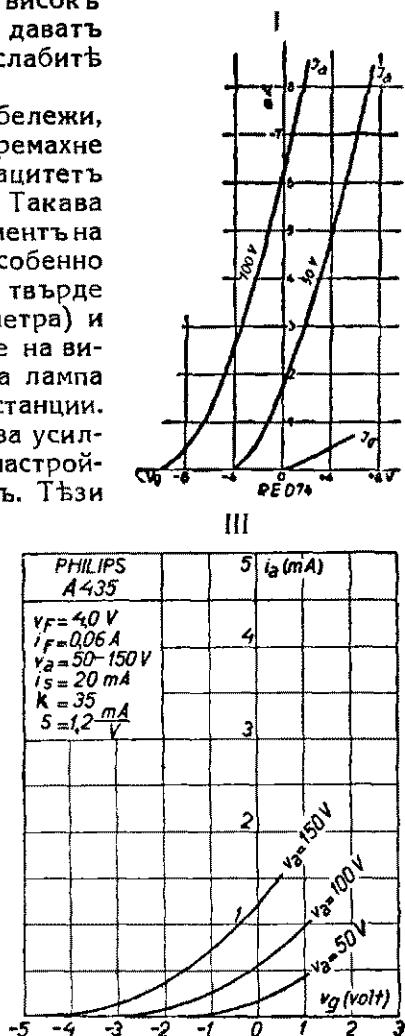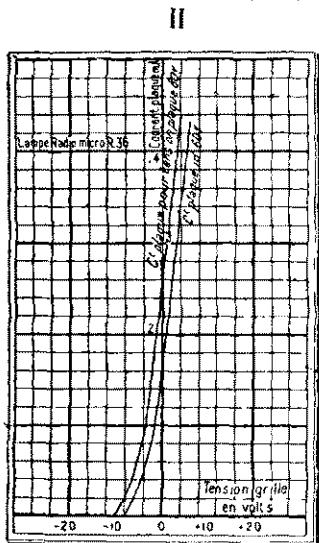Описаните лампи съ за усилване висока честота при настройване (резонансовъ) кръгъ. Тези



Фиг. 26. Характеристики на усилвателни лампи за висока честота: I-ва лампа Telefunken RE 074, II-а лампа Radiotéchnique — Radio-Micro R 36 и III-а лампа Philips A 435. Лампите I и II съ и детекторни, а I служатъ и за усилване низка честота, следъ детекторната лампа.

лампи тръбва да се различават отъ лампите със високъ коефициентъ на усилване и високо вътрешно съпротивление за така наречените „усилватели със съпротивление“. Често пъти радиолюбителът не може да направи това различие и въ резултатъ не получава очакваното действие.


Детектиране и усилване низка честота. Освенъ специалната й функция да изправи вълните, детекторната лампа, като усилвателните лампи за низка честота, има задача да усилни колкото е възможно повече детектирания токъ. Между лампите за усилване висока и низка честота има разлика. Колебанията, които се усилват при висока честота, иматъ отъ 10,000 до нѣколко милиона промъни (периоди) въ секунда; колебанията при низка честота иматъ само отъ 50 до 10,000 промъни въ секунда.

Има разлика и въ размаха (амплитудата) на колебанията. Първите колебания сѫ слаби, а вторите, по-неже сѫ получени следъ усилване преди детектирането сѫ по-силни. Тъзи различия по честота изискватъ отъ лампата за усилване низка честота и отъ детекторната лампа по други свойства отъ свойствата на лампа за усилване на висока честота. Поради много по-ниската честота, вътрешниятъ капацитетъ е безъ особено значение за действието на лампата.

При свръзка чрезъ трансформатори тръбва да се държи смъртка за пригояване на лампата къмъ следващия трансформаторъ. За да се постигне равномѣрно усилване на всичките звукови честоти, необходимо е мнимото съпротивление (импеданса) на трансформатора да бѫде нѣколко пъти по-голямо отъ вътрешното съпротивление на лампата. А за да се постигне подходяще усилване и на най-ниските музикални тонове нужно е вътрешното съпротивление на лампата да не превишава 9000 ома. При тъзи условия, за да се достигне по-високъ коефициентъ на усилване, станало е нужда да се увеличи наклонътъ въ характеристиката на лампата. По-рано този наклонъ бѫше 1 м. А/V, а въ новите лампи е 2 м. А/V. Това условие е наложило новите лампи да се захранватъ съ по-силенъ окъ (старите лампи се захранваха съ 60 милиампера; новите лампи се захранватъ съ 80 милиампера и по-вече). Но срещу това коефициентътъ на усилване на низка честота и за детекция достига до 16, когато коефициентътъ на усилването при старите лампи не превишаваше

6—8—9. Проче съ новите лампи се постига усилване почти двойно по-голямо. Фиг. 27 дава характеристика на детекторни и за усилване на низка честота лампи.

При свръзка чрез съпротивления границата за пригодяване на лампата към трансформатора не съществува. За това тези лампи имат по-високъ коефициентъ на усилване, безъ да е необходимъ високъ наклонъ.

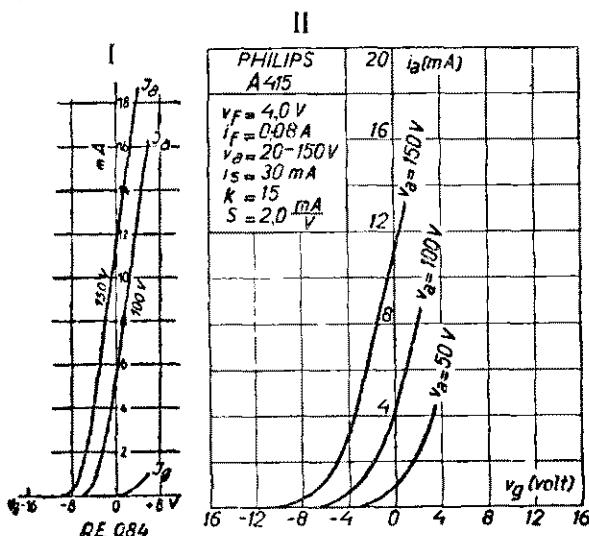

Фиг. 27. Характеристики на усилвателни лампи за детектиране и низка честота (следъ детекторната лампа): I-а лампа Telefunken RE 084 и II-а лампа Philips A 415.

Крайно усилване (лампи за мощност). Противно на усилвателните лампи за висока и низка честота, които усилват напрежението, въ истинската смисълъ на думата, крайната лампа има задача да предаде на високоговорителя **мощност (сила)**. Това различие въ действието повлиява, по необходимост, ново специализиране.


Колкото по-добъръ е високоговорительъ, толкова по-голяма тръбва да бъде развираната отъ крайната лампа сила, за да има чисто възпроизвеждане на тоновете. По-голямата сила дава малко по-голяма резерва, а при такава резерва действието става по-еластично и тези добри условия се запазватъ дори при едно временно по-силно действие. И при тези лампи

доброто действие се постигнало съ значително увеличаване коефициента на усилването, противно на по-раншните разбириания въ тази област. При тези лампи


се дава на решетката по-голямо отрицателно напрежение, което се посочва за всички видъ лампи отъ фабриката.

Вътрешното съпротивление на новите типове крайни лампи е по-високо, отъ това на старите такива. Като последствие, силата на тока, що тече презъ високоговорителя, се определя главно отъ вътрешното съпротивление на лампата, а не отъ мнимото съпротивление на високоговорителя, и затова силата на тока не е въ зависимост отъ честотата и възпроизвеждането на тоновете става върно. Фиг. 28 дава характеристика на лампи за мощност.

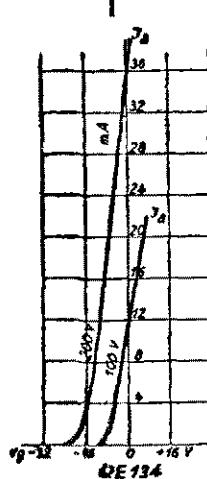
Употребяването на новите лампи дава много по-голяма звукова сила и върност, въ сравнение съ старите лампи.



II

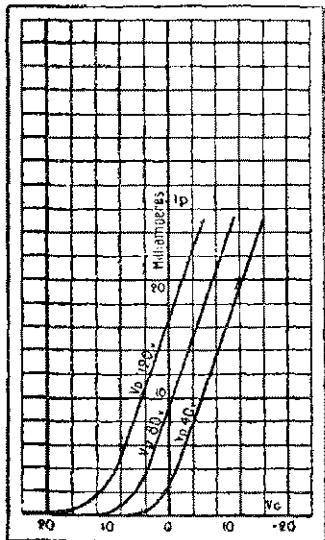

III

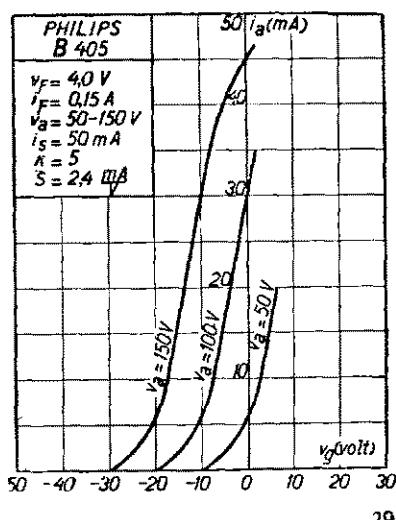

29

Фиг. 28. Характеристики на усилвателни лампи за високоговорители: I-а лампа Telefunken RE 134, II-а лампа „La Radiotéchnique“ RT 56 и III-а лампа Philips B 405. Лампите I и II съж и за ниска честота (следъ детекторната лампа) въ четириламповъ радиоприемникъ съ класически монтажъ.

Захранване лампите съ промънливъ токъ (отъ мрежа за електрическо освѣтление). Отъ много години се работи върху задачата да се захранватъ направо радиоприемните лампи съ промънливъ токъ отъ градска освѣтителна мрежа. Приборите, които служатъ за превръщане промънливия токъ въ аноденъ такъвъ, сѫ описани въ края на книгата. Тукъ ще отбележимъ, че задачата за затопляне на нажежващата се жичка съ промънливъ токъ е много по-трудна, тъй като трѣбва да се постигне условие, при което да се получи електронично излъчване (емисия), независимо отъ приливите и отливите на промънливия токъ; съ други думи, да се поддържа достатъчно постоянна температурата на жичката. Това вече е постигнато и въ продажба се намиратъ добри радиоприемни лампи за промънливъ токъ.

Изхвърлянето на акумулаторната и анодната батерия е такова явно преимущество, че не трѣбва да се съмняваме, какво бѫдащето е на лампите съ промънливъ токъ.

Заблежка. Не говорихме за така наречените лампи за посрѣдна честота, защото имаме предъ видъ само описаните въ книгата обикновени радиоприемници (класически моделъ).

Разсѫжденията, които направихме по-горе сѫ отъ особено значение за радиолюбителите и трѣбва да се иматъ предъ видъ при купуване на лампи, за да има апарата имъ добро действие и да избѣгнатъ излишни разходи отъ купуване на неподходящи лампи.

Характеристиките — диаграми на радиолампи, (фигури 26, 27 и 28), сѫ предадени съ цифрови величици въ таблицата, помѣстена на стр. 84 и 85.

ТАБ

Съ характеристики — цифрови — на катодните характеристики съ да-

Типъ	Марка	За какво се употребява лампата	Напрежение на захранване		Сила на захранвания токъ I	Високо напрежение около V	Максималенъ аноденъ токъ (насичане) iA
			Vf	If			
RE 074	Telefunken, фабрикация Ostam	{ висока честота детекторна низка честота	3·5-4	0·06	40-120	20	
RE 084	"	{ низка честота високоговорит.	3·8-4	0·08	40-150	30	
RE 134	"	{ низка честота високоговорит.	3·5-4	0·13	40-200	50	
Radio Micro R 36	Radiotéch- niqe	{ висока честота детекторна низка честота	3·2-3·8	0·06	40-80	10	
RT 56	"	{ низка честота високоговорит.	3·4-3·8	0·1	20-120	20	
A 435	Philips	{ висока честота детекторна	4	0·06	50-150	20	
A 415	"	{ низка честота	4	0·08	20-150	30	
B 405	"	високоговоритель	4	0·15	50-150	50	

Определения (дефиниции) и отношения между ведадени въ Книга за радиолюбителя, стр. 49—50.

Радиоприемни лампи се фабрикуватъ и отъ много продажба се намиратъ отъ Tungsram (Унгария), Fotos renz (Германия), Radio-Record (Холандия) и т. н.

Въ обявленията отъ Telefunken и Philips, напер радиолампи отъ същите фирми.

Не се препоръчва употребяването въ единъ радио-произходъ!

ЛИЦА

лампи, нови модели (1928 г.), чито графически дени съ фиг. 26, 27 и 28.

S	C _{ag}	R _i	K	V _g	R _f	I _n	
1·0		10,000	10	10		3	
2·0		8,000	6	16		4	
2·0		5,000	10	10		8	
0·5		15,000		8·5-11·5		2·5	Pредъ—напрежението (отрицателното решетково напрежение) на усилвателните лампи Telefunken, а така също и на усилвателните лампи от другъ производство, е въз зависимост отъ анодното напрежение; величината му се взема отъ съответните графически характеристики.
1·5		6,000		9		18 ¹⁾	¹⁾ при 120 волта анодно напрежение.
1·2	0·3	29,000		35	-4 в. до [-8 в.	1·2	²⁾ когато се употребява за усилване низка честота.
2	2·5	7,500		15	-4·5 ²⁾	3	³⁾ при 150 волта
2·4	—	2,100		5	-18 ¹⁾	10	

Забележки

личините на характеристиката на радиолампата съ други европейски и американски фирми. Въ София въ и Metal (Франция), Vatea (Швейцария), Blau Punkt, Лочетани въ края на тази книга, съ посочени и други приемникъ на лампи отъ различни марки (различен

Систематично издирване поврежданията въ радиоапарата.

I. Нередовности въ веригата за настройка или въ детекторната верига.

1. Слабо слушане на всички станции.

а) Верига антена — настройка земя: Несъответни величини на капацитета на конденсаторите или на самоиндукциите за настройка. Лоша изолация. Проводникови маси се допират до антената или „земята“ е ржджасала, окислила се. Loши контакти въ конденсатора за настройка или въ щепселите (ако има такива) за разпределение при последователно или паралелно съединение на конденсаторите и самоиндукциите.

б) Вторичен кръгъ: Твърде голъмо съпротивление на веригата, произходящо от лоши контакти при съединителите на конденсаторите или самоиндукциите. Електрически изтичания въ конденсаторите, произходящи от наслойен прахъ — проводникъ между подвижните и неподвижни плочки. Прекъсната връзка между вторичния кръгъ и лампата или непълно прекъсване на веригата на телефона (обикновено въ телефонния шнуръ). Изтощени батерии. *Несъответни величини на решетковия (детекторния) конденсатор и на съпротивлението към него.* Нередовна лампа.

в) Вериги на телефона и на реакционната (за обратната свръзка) макара (самоиндукция):

Слушалка разрегулирана или размагнетисана (последният случай е рѣдъкъ). Прекъсната телефонна свръзка (шнуръ или съединители). Изгорѣла слушалка. Несъответна величина на блокировачния конденсаторъ (шнитъ) на телефона. Неправилна посока на реакцията. Несъответно число на навивките на реакционната макара. Късо съобщение на обратната свръзка (реакцията).

2. Слушане съ бѣрзо прекъсване.

а) Верига антена — настройка земя: Люление на антената от вѣтъра, при което се допира до съседни предмети. Земна жица непълно прекъсната при земната плоча, при което допиранието имъ става нередовно. Нередовни свръзки на антената или на земната жица съ приемника.

б) Вториченъ кржгъ: Прекъсващи се контакти въ комутаторите, разпределителите или жаковете. Недобри свръзки съ самоиндукциите. Изкривени площи въ конденсаторите, които се допират въ нѣкои точки при настройката. Прекъснати шнурите или пружини за съединение. Много високи величини на детекторния конденсаторъ и на съпротивлението му. Непъленъ контактъ между електродите на лампата и гнѣздата за тѣхъ (въ цоклитѣ). Непълни контакти въ реостатите за наслѣтяване (загрѣване) лампите. Акумулаторна батерия съ недобри (окислени) съединители.

в) Телефонна верига и верига на реакцията (обратната свръзка):

Сѫщите указания като при слабо слушане.

3. Не се чува (слуша) нищо.

а) Верига антена — настройка — земя: Земна жица скъсана или несъединена. Антена несъединена. Низка антена или низка частъ на антената допира до проводникъ, съединенъ съ земята. Прекъснато съединение въ веригата на първичния кржгъ. Лошо поставенъ гръмоводът.

б) Вториченъ кржгъ: Прекъснато съединение. Конденсаторъ на кжсо. Детекторенъ конденсаторъ и съпротивлението му повредени. Лошо съединение между електрода на решетката и гнѣздото му. Изтощена акумулаторна батерия. Лоша лампа.

в) Телефонна верига: Обърнати съединения на анодната батерия. Изтощена анодна батерия или дадена на кжсо. Непоставенъ (несъединенъ) телефонъ или даденъ „на кжсо“. Пробитъ блокировачъ (шжнть) конденсаторъ. Верига на плочата несъединена въ общата точка съ жичката на наслѣтяване на лампата.

II. Нередовности въ усилването.

1. При висока честота.

а) Непрекъснато удряне (като отъ звънецъ): Много високо напрежение (волтажъ) на анодната плоча. Жицата на потенциометра (която служи за изправване решетка) разединена или прекъсната, откъмъ положителния полюсъ на акумулаторната (затоплителна) батерия. Съединения на веригата на решетката и на „плочата“ много

дълги или кръстосани, поради което предизвикватъ обратна свръзка. Различни органи (трансформатори, самоиндукции) много наблизо (сгъстени), поради което се предизвиква обратна свръзка (реакция).

б) Слабо слушане или никакво: Изтощени батерии. Loши лампи. Потенциометъръ разединенъ или скъсанъ отъ страна на отрицателния полюсъ. Обратно съединяване на акумулаторната батерия. Трансформаторъ, едната верига на който е отворена (несключена) или прекъсната или на късо.

2. При низка честота.

а) Виение или свирение: Напрежение — плоча много високо. Отворенъ вториченъ кръгъ. Верига на трансформатора изгорѣла или дадена на късо. Отношение на трансформацията много високо. Много приближени трансформатори или непоставени на 90°. Недобри съединения. Съединения много сближени, които предизвикватъ реакция.

б) Слабо или никакво слушане: Изпразнена батерия. Loши лампи. Прекъснати съединения или на късо. Не добре поставени съединения. Loши контакти.

VI. Източници на електрически токъ за захранване лампови радиоприемници.

За действието на ламповъ радиоприемникъ сѫ потрѣбни два източника на електрически токъ.

Първиятъ източникъ е за затопляне (насвѣтляване) жичкитѣ на радиолампите. Обикновено напрежението му е 4 волта и силата на тока при изправзване най-малко единъ амперъ (при общоупотрѣбяваниетѣ лампи съ ториева жичка, които работятъ съ сила на токъ 0·06 ампера). Единъ радиоприемъ апаратъ съ 4 такива лампи, изисква токъ 0·24 ампера, когато при обикновенитѣ (старитѣ) радиоприемни лампи (съ тунгстенова жичка), които изискватъ токъ съ сила 0·7 ампера за една лампа, ще е потрѣбенъ за 4 лампи токъ 2·8 ампера. Отъ това се вижда, че при лампи съ ториева жичка, източника за нажежването, акумулаторна батерия 4 волта (2 елемента), може да бѫде по капацитетъ 10 пжти по-малъкъ, отколкото при служение съ обикновенни лампи за сѫщата продължителност. Казаното позволява да се употребява за нажежването малки акумулаторни елементи съ капацитетъ въ амперъ-часове 10 до 25. Границиятъ капацитетъ 25 амперъ- часа е достатъченъ за захранване четириламповъ апаратъ по 3—4 часа на денъ за 20 дни.

Тамъ, гдето нѣма възможность да се служи съ акумулаторни елементи, употребяватъ се галванически — купронови елементи (съ меденъ окисъ и калиева основа, наречени Лаландови елементи) или елементи Лекланше, съ течность или сухи. Енергията, добивана отъ галванически елементи, е по-скжла и за елементите Лекланше е не толкова постоянна, поради бавната деполаризация. Затова елементи Лекланше се употребяватъ само за приемници съ 1 или 2 лампи.

Вториятъ източникъ служи за даване аноденъ токъ; напрежението му бива обикновено 80 волта, но за нѣкои лампи е потрѣбно и по-голѣмо напрежение, отъ 150 до 200 волта. Отъ него се изисква сила на токъ (при изправване) най-много до 50 милиампера. За целта се употребява батерия отъ малки акумулаторни елементи (до 40 елемента, съ капацитетъ 3—4 амперъ часа) или, най-често, батерия — блокъ отъ сухи елементи (анодна батерия). А нѣкои радиолюбители, за да иматъ по-добро действие, сами си приготвляватъ батерия отъ малки елементи Лекланше (съ течностъ). Въ последната година влѣзоха въ широко употребяване анодни прибори, които изправятъ промѣнливия токъ отъ мрежа за електрическо освѣтление въ правъ токъ за анодно напрежение.

Въвеждането на лампата за мощностъ (крайна лампа за високоговорителъ) доведе до употребяването на малка спомагателна батерия, която дава само отрицателно напрежение на решетката на лампата. Тази батерия обикновенно се сстои отъ 1—2, най-много 3 батерийки за джебно фенерче и понеже отъ нея не се иска токъ, тя бива дълготрайна.

Акумулатори или вторични елементи (събиращели на електрическа енергия).


Акумулаторите, както показва името имъ, не сѫ производители на електричество, а само *резервоари*, които повръщатъ отчасти електрическата енергия, що сѫ получили; явленията на натрупване (събиране) електрическа енергия и, после, възвръщането ѝ, сѫ съпроводени съ важни електрохимически измѣнения въ элемента.

Възможно е, при форма съ малъкъ обемъ, да се направятъ акумулатори, способни да събиратъ значително количество електричество и да даватъ относително високъ притокъ (сила на тока, амперажъ) при постоянно напрежение, затова именно акумулаторите се употребяватъ за захранване жичките на радиолампите.


Акумулаторътъ, който почти единствено се употребява отъ радиолюбителите, е така наречения акумулаторъ съ оловени плочи и разтворъ отъ сърна киселина въ вода. Има и другъ типъ акумулаторъ, който вместо оловени, има желязо-никелови плочи (Еди-

соновъ акумулаторъ); той не се употребява отъ радиолюбителите, поради по-високата му цена и по-непостоянно напрежение. Този акумулаторъ, обаче, е поиздържливъ при пренасяне.

Оловениятъ акумулатори (фиг. 29) се състоятъ отъ стъкленъ, ебонитенъ или целулоиденъ сждъ, въ който се поставятъ оловени плочи. Едни отъ плочитѣ — сивите — сѫ отрицателни електроди, а другите — кафявите — положителни електроди. Обикновено крайните плочи сѫ отрицателни, така че плочитѣ въ сжда сѫ нечетно число (фиг. 30). Плочитѣ не достигатъ понѣкога до дъното на сжда, за да има място за отпадъците имъ. Плочитѣ се отдѣлятъ една отъ друга съ изолационно вещество (стъклени тръ-
-

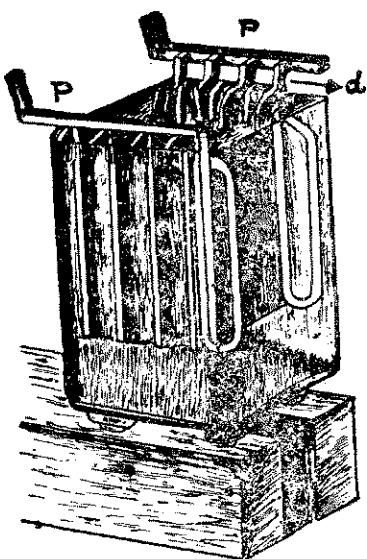

Фиг. 29. Акумулаторенъ елементъ съ оловени плочи.

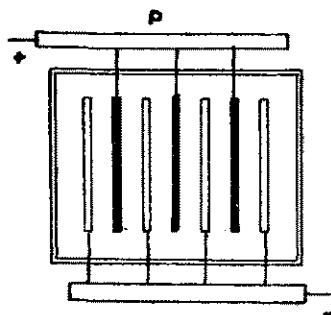


Фиг. 30. Разположение на положителните и отрицателните плочи въ акумулаторенъ елементъ.


бички или тънки дървени дъсчици). Всичките положителни плочи и отдѣлено всичките отрицателни плочи въ всѣки сждъ сѫ съединени наедно. Въ сжда се напива разтворъ отъ дестилирана вода и химически чиста сѣрна киселина (акумулаторна). Обикновено върху сжда се поставя стъкленъ или отъ изолираща материя покривъ, върху който се оставя отворъ съ пробита запушалка. Оловениятъ плочи се приготвяватъ отъ фабриките по разни начини, но тѣ могатъ да се раздѣ-

лятъ на два главни вида: съ голъма външна повърхност (фиг. 31) и решеткови (фиг. 32). Въ лървия видъ повърхността е нарязана дълбоко и съ това се усилва плоскостта на действието; въ втория видъ, решетковия, отворите на решетката се запълватъ съ голъмо количество действуваща (активна) маса — оловенъ двуокисъ. Голъмото количество на активната маса увеличава капацитета на акумулатора при еднаква тежест. Първия типъ издръжка по-бързо зареждане. Положителните електроди могатъ да бждатъ и отъ двата типа, отрицателните — само отъ решетковите площи. Знака на електрода се узнава лесно по цвета на площата: положителниятъ е тъмно-кафявъ, отрицателниятъ — сивъ.

Въ оловените акумулатори ставатъ следните химически реакции. Въ началото на работата, при пълненето има: на положителния електродъ — оловенъ двуокисъ (миниумъ) PbO_2 , на отрицателния — гъбесто олово (Pb) и електролитъ — сърна киселина (H_2SO_4) въ водата. Щомъ се включи

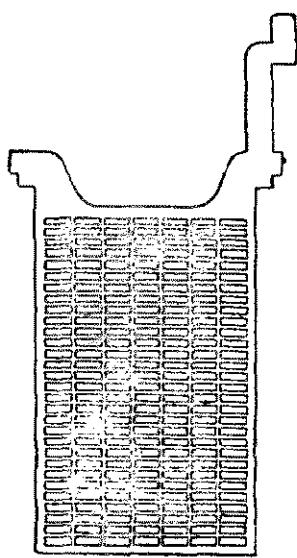


Фиг. 32. Решеткова плоча.

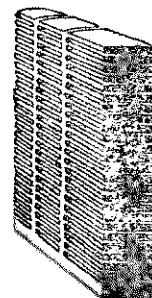

Фиг. 31. Акумуляторна оловена плоча съ голъма външна повърхност.


акумулатора въ веригата за пълнение, токътъ разлага сърната киселина на H_2 и SO_4 . Ионътъ*) H_2 се отправя къмъ положителната плоча, а SO_4 къмъ отрицателната. Приема се, че реакциите съж на положителната плоча

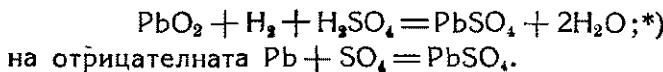*) Въ разтвора на единъ електролитъ молекулите на H_2SO_4 съж въ електролитично разложение — ионизация.



По такъвъ начинъ при изправзането се образува вода и на двата електрода се образува оловенъ сулфатъ. Изправзането престава съ свършване на тази реакция. Ако се зареди наново акумулатора, то токът, който минава въ обратно направление, разлага сърната киселина, H_2 отива къмъ отрицателната плоча, а SO_4 къмъ положителната.

Тогава на положителната плоча ще има:

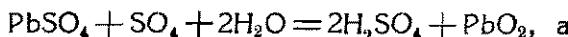

По такъвъ начинъ се образуватъ същите съединения, както при първото зареждане. Разтворът на сърната киселина става отново по-гъстъ.

Въ нови акумулатори, когато се зареждатъ първоначално, се налива, по указания на фабриката, разтворъ отъ сърна киселина съ отнисително тегло 1·15 до 1·23 или $\text{Bé} = 21^\circ$ до 28° (взема се приблизително по обемъ 5 части вода на 1 частъ химическа чиста сърна киселина съ гъстота 66° Боме = относително тегло 1·842).

При тази пропорция елементътъ има най-ниското възможно съпротивление. Разтвора се приготвлява предварително въ стъклени или порцелановъ съдъ. Водата тръбва да бъде дистилирана; при липса на такава употребява се преварена снъжка или дъждовна вода. Водата се налива въ съда и следът това се налива въ съда по-малко киселина (но не обратно), за да се избегне силното загряване и пръскане; смъсъта се разбърква съ стъклена или съ ебонитна пръчка, докато се постигне нужната гъстота отъ 20° до 25° Боме. Следът като изстине напълно смъсъта налива се въ елементътъ, до като нивото достигне половинъ сантиметър надъ горния край на плочите.

Таблицата на стр. 94 показва тежеста на сърната киселина, която се съдържа въ всички кубически десиметър електролитъ при различна гъстота, както и относителното тегло на течността.

*) Нѣкои химици даватъ други реакции за положителния полюсъ, при които не се образува оловенъ сулфатъ.

Гъстота на електролита	Тежест на сърната киселина	Относително тегло на течността
8° Боме	95 грама	1·06
22° "	290 "	1·18
24° "	325 "	1·20
28° "	400 "	1·22
30° "	438 "	1·24

Понеже течността се изпарява, то разтворът тръбва постоянно да се долива. Вследствие изменяването на относителното тегло на разтвора при изпразване, нужно е постоянно да се следи гъстота със аерометър. Границите на относителното тегло на разтвора за всички даденъ тилъ акумулаторъ се показват отъ фабриката.

Електродвижущата сила на акумулатора (подътова се разбира блокъ отъ нѣколко плочи, поставени въ единъ сждъ) е равна срѣдно на 2 волта и при изпразването спада отначало доста бавно, а следъ това бѣрзо. По-долу отъ 1·8 волта не тръбва да се слизат при изпразването, защото елемента се поврежда (сулфатира).

Вътрешното съпротивление на акумулатора, зависи отъ числото на плочите, отъ величината и устройството имъ, отъ разстоянието помежду имъ и отъ гъстотата на електролита (разтвора). Вследствие изменяването на гъстотата се изменява и съпротивлението. Изобщо вътрешното съпротивление на акумулатора е твърде малко; за малките акумулатори, употребявани отъ радиолюбителите, то е около 0·1 до 0·01 ома.

Подъ капацитетъ (Електроемкостъ, електросъбираемостъ) на акумулатора, се разбира количеството на електрическия токъ, изразено въ амперъ-часове, който пуша единъ до насищане зареденъ акумулаторъ, при изпразването му до напрежение 1·8 волта.


Капацитетът на единъ акумулаторъ (специфичния капацитетъ) зависи отъ размѣра на горната повърхност на плочите, отъ дебелината на активния слой, числото на плочите и силата на тока при изпразването. За пояснение даваме следния примеръ: Нека дадения акумулаторъ произвежда токъ 4 ампера въ продължение на 5

часа; капацитетът му е $4 \times 5 = 20$ амперъ-часа. Но същият акумулаторъ може да ни даде токъ при 10 ампера, обаче напрежението му пада до минимума — 1,8 волта следъ единъ и половина часа. Въ втория случай капацитетът ще бъде $10 \times 1,5 = 15$ амперъ-часа. Фабриките, които произвеждат акумулатори, гарантират опредъленъ капацитет при опредълена сила на тока.

Допустимата сила на тока въ амperi при изпразване е срѣдно около $\frac{1}{10}$ отъ специфичния капацитетъ на акумулатора. Капацитетът при такава сила на тока е около 10 ампера на килограмъ-плоча или квадратни дециметри повърхност на плочата. Трѣбва да се има предъ видъ, че акумулаторите не възвръщат всичката употребена за зареждането имъ енергия (въ ватъ-часове), а едва 70—80%.

Слабо понижаващето се напрежение и съвършенно незначителното съпротивление правятъ акумулаторите идеални източници на токъ за радиоприемните апарати.

По време на пълненето електродвижущата сила на единъ елементъ (изведенъ отъ действие при 1,8 волта) достига много скоро 2,1 волта, после се изкачвабавно на 2,2 волта, при което напрежение става пълненето въ продължение на много часове. Накрай, напрежението се подига бързо на 2,5 волта и следъ това се покачва на 2,7 волта. Въ този моментъ се появява силно изкачане на газови мехурчета отъ електролита (H и O) и пълнението е свършено, следъ врене и изобилно изкачане на мехурчета въ продължение на нѣколко минути. Тогава гжстотата на разтвора сърна киселина е най-голѣма, защото се е образувала нова сърна киселина (фиг. 33). Следъ изваждане на елемента напрежението скоро спада отъ 2,7 на 2,2 волта.

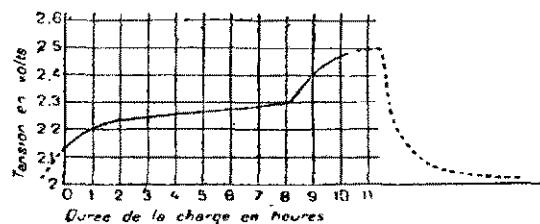


Фиг. 33. Диаграма при пълнение на единъ акумулаторъ елементъ съ оловени площи.

Презъ време на изпразването електродвигателната сила (напрежението) спада скоро отъ 2·2 волта на 2 волта и остава дълго време съседна съ тази величина. Никога не тръбва да се отива при изпразване подъ 1·8 волта (фиг. 34).

Никога не тръбва да се оставя изпразнена една батерия; плочите се сулфатиратъ въ такъвъ случай, т. е. положителните площи (кафяви) и отрицателните (сиви) се покриватъ съ бълъ неразтворимъ слой, свойственъ на оловния сулфатъ, който прави елемента малко по-малко негоденъ за употребление.

Въпреки грижите за поддържане на акумулаторна батерия, трайността ѝ остава относително ограничена, защото капацитетът ѝ намалява малко по-малко, осо-

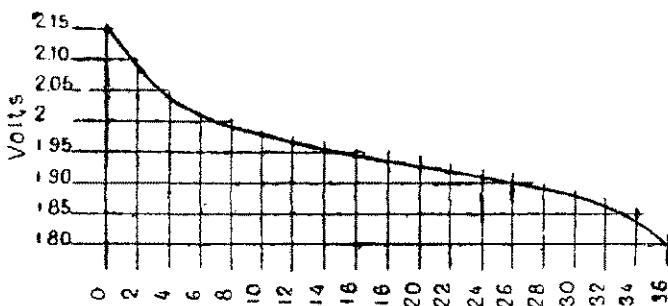

Фиг. 34. Диаграма при изпразване на единъ акумулаторенъ елементъ съ оловени площи.

бенно поради превръщане на активната материя на отрицателните площи, шуплитъ на която се запушватъ съ оловни кристали. При почистване съ четка и внимателно зареждане, напълване, това явление отчасти може да се избегне, но съ течение на времето се появява отпадане на материя отъ положителните площи, а и сулфатирането съ време межко се избъгва. При все това единъ добъръ и грижливо поддържанъ елементъ може да служи много години.

Елементитъ се изпразватъ сами и при отворена верига, когато не се употребяватъ и съ оставени въ застой. Киселината разяжда електродите, ако не се прави редовно пълнене и изпразване. Когато батерията ще стои по-дълго време въ застой, за предпочитане е да се изпразни течността отъ съдовете, да се изплакнатъ добре (изобилно) съ дистилирана вода електро-

дитѣ и сѫда. Следъ това елементътъ може да се запази, било на сухо (въ въздуха), било въ дистилирана вода, било поставенъ въ дървени стърготини.

Следъ казаното до тукъ става много ясно, че радиолюбителътъ не може да си построи акумулаторни елементи съ голъмъ капацитетъ и съ изкуствено формиране — запълване съ активна материя. Той може да си построи само малки елементчета съ открыти оловени плочи, за анодно напрежение, по така нареченото естествено формиране (Планте), но и такива батерийки при нашите условия — липса на правъ токъ — не ще може правилно да се пълнятъ и поддържатъ.

Поддържане на акумулаторитѣ.

Често се изказва недоволство отъ употребяването на акумулатори за хранене на радиоприемнитѣ апарати. Причината е, че повечето радиолюбители не познаватъ дори най-елементарното поддържане, необходимо за ползване и запазване на акумулаторна батерия. Поддържането е много просто и отнема малко време.

Първото и сѫщественно предпазване, за да има добро поддържане на акумулаторитѣ, се състои въ честото имъ пълнене, като се следи да не се оставятъ никога изпразнени. Изпразнения елементъ се сулфатира твърде бързо и става негоденъ.

Не трѣба да се забравя, че акумулаторитѣ се изпразватъ винаги малко по-малко при отворена верига, дори безъ да сѫ били употребени; нуждно е да се провѣрява често волтажа на елементитѣ (при действие, съ волтметръ въ мостъ) и да се пълни наново батерията, щомъ волтажътъ е падналъ подъ 1·8 волта на елементъ. Пълненето трѣба да се извѣрши грижливо.

Често трѣба да се провѣрява нивото на течността въ сѫдовете (чашите) на елементитѣ и се следи да покрива горния край на плочите.

За да се подигне нивото на течността, добавя се, ако е нужно, дистилирана вода или пъкъ разтворъ отъ сърна киселина, споредъ нуждната гжстота. Този разтворъ трѣба да има гжстота най-много 25° Бомѣ (1 литръ киселина на 3 литра 125 вода). За улеснение, при провѣрката се употребява, било ареометъ, било малъкъ специаленъ апаратъ, стъклена епруветка, съ приспособление за показване гжстота, и каучукова круша за всмукване течностъ отъ елемента.

Тръбва да се избъгва всъка причина за късо съединение вътре или вънъ между електродите и да се избъгватъ възможните удари и сътресения. Винаги съединителите да се държатъ чисти и да се намазватъ тънко съ вазелинъ, за да не имъ действуватъ парите на сърната киселина. Обикновено тръбва да се намира въ малко количество оловенъ сулфатъ върху плочите, следъ започване изпразването. Този сулфатъ, обаче, не се отделя по цвѣта отъ плочата. Но когато акумуляторът не е добре поддържанъ или ако е пре-силенъ при изпразването (взетъ е токъ по-силенъ отъ режима му — отъ капацитета му) се образува сулфатъ въ по-голъмо количество. Положителните площи ставатъ тогава свѣтло-кафяви, а отрицателните бѣлезни-кави, гъстотата на течността се намалява, а също така и капацитетът на елемента.

Пълнене на акумуляторите. За целта е по-тръбенъ правъ токъ съ напрежение малко по-високо отъ общото напрежение на батерията и съ сила на тока най-много до $\frac{1}{10}$ отъ капацитета на елементите й. Този токъ може да се вземе отъ динамо-машина, където има такава въ действие; може също да се употреби промъниливия токъ отъ мрежа за електрическо освѣтление, като се намали напрежението му и следъ това се изправи (превърне) въ правъ токъ.

Лесно е да се напълни батерия отъ 2 акумуляторни елемента (4 волта) съ правъ токъ отъ динамо-машина, напр. 110 или 220 волта. Този способъ не е икономиченъ, защото, за да се намали напрежението до 5—6 волта, тръбва да се употребятъ съпротивления въ последователно съединение, които превръщатъ въ топлина по-голѣмата частъ ($19/20$ или $53/54$) отъ енергията.

Употребяването на промъниливи токъ отъ освѣтилителна мрежа за пълнене акумулятори е много по-еко-мично, защото се употребява трансформаторъ, който намалява напрежението на тока, но срещу това е необходимо да се употреби специаленъ токоизправителъ.

Има много типове такива апарати, които се класиратъ както следва:

- 1) Група моторъ — динамо (агрегатъ);
- 2) Механически токоизправители;
- 3) Електролитически клапи (вентили);

4) Клапи съ пълно безвъздушно пространство (двуелектродни лампи);

5) Клапи съ благородни газове (argonъ, неонъ и т. н.);

6) Клапи съ живачни пари;


7) Клапи съ колодални течности и пр.

Групите моторъ-динамо, образувани отъ моторъ за промънливъ токъ, който движки динамо-машина, произвеждаща правъ токъ съ потръбните сила и напрежение, сътвърде солидни и икономични апарати, за които може само да се каже, че произвеждатъ шумъ и че цената имъ е доста висока.


Механически токоизправители — вибратори; отъ тѣхъ има нѣколко вида въ продажба. Действуватъ задоволително (фиг. 35).

Най-простиятъ отъ статическите изправители е *електролитичната клапа*. Този апаратъ се състои отъ

два електрода: анодъ — олово и катодъ — алуминий или алуминиева сплав. Двата електрода сътвърдени въ разтворъ отъ киселинъ амониевъ фосфатъ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ или, ако не се намъри такъвъ, взема се отъ употребявания за земедѣлчески цели по-малко киселинъ амо-

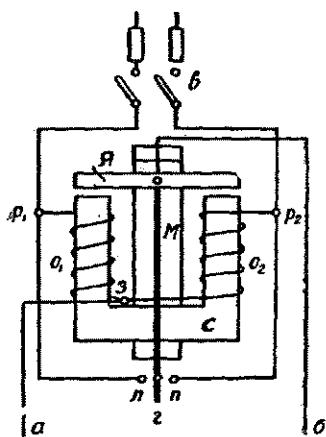


Фиг. 35. Вибраторъ—токоиз-
правитель.

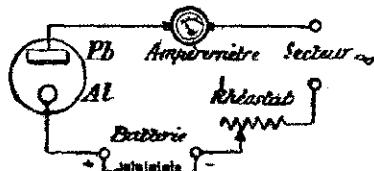

Фиг. 36. Монтажъ на електролитич-
ченъ вентиль,


ниевъ фосфатъ $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ и се капнова въ разтвора нѣколко куб. см. фосфорна киселина H_3PO_4 съ гжстота 11° Боме (фиг. 36, 37 и 38). Полезниятъ коефициентъ на тази клапа е доста добъръ, но поддържането ѝ трудничко, защото често става стопляне на електролита, отъ което той се поврежда и става нужда да се замѣня. За по-голѣми модели трѣбва да се уреди охлажддане съ студена вода въ втори сѫдъ. — Токътъ тече само по посоката олово — алуминий.

Живачните изправители (фиг. 39) по принципъ се състоят от една стъкленица, от която е изтеглен въздух. Стъкленицата има 2 или 3 въгленни електрода, споредът чието на фазитъ, и единъ електродъ отъ живакъ. Токът минава винаги по посока на въгленни електроди (аноди) — живаченъ електродъ (катодъ).

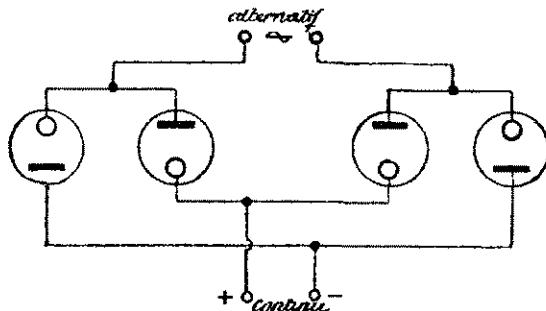

Фиг. 37. Монтажъ съ 4 вентила (клапи).

Апаратът има и спомагателенъ анодъ съ живакъ за улесняване турянето му въ действие. При навеждане на стъкленицата, живакътъ отъ катода се допира до спомагателния анодъ, при което потича токъ; при изправяне на стъкленицата живакътъ се стича, но при прекъсване на тока се образува джга, която изпарява известно количество живакъ; живачните пари правятъ вътрешността проводима и токътъ се установява.

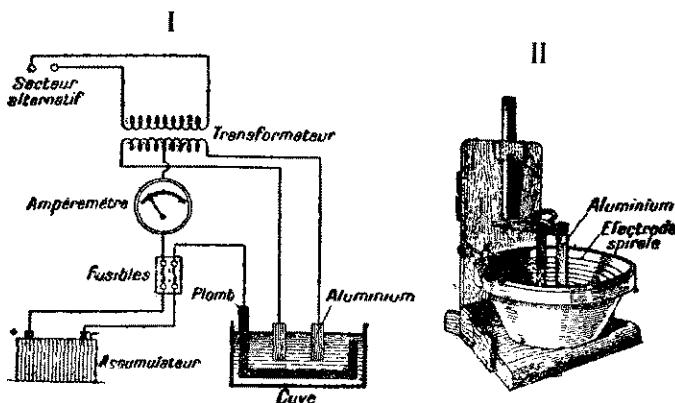


Фиг. 38. I. Модель на усъвършенствуванъ електролитиченъ вентиль съ монтажна схема за изправяне дветъ фази. — II. Вентиль съ сждъ за текуща вода за охлаждаване.

Този апаратъ е твърде простъ и много редовенъ.

Промънливия токъ може да се изправи също съ помощта на двуелектродни лампи (валви) съ безвъздушно пространство или съдържащи благородни газове. Радиолампата може да служи също за изправяне на промънливъ токъ; въ нея има проводимост по една посока; достатъчно е да се съедини решетката и плочата на лампата (фиг. 40) и токът ще потече отъ плочата къмъ нажежената жичка. Лампата съ безвъздушно пространство дава слабъ токъ, нѣколко милиампера.

По-добре е да се употребяватъ лампи, напълнени съ инерти (благородни) газове, които чрезъ ионизиране на молекулите си, позволяватъ да мине голъмо количество енергия. Фиг. 41 представлява такъвъ апаратъ.

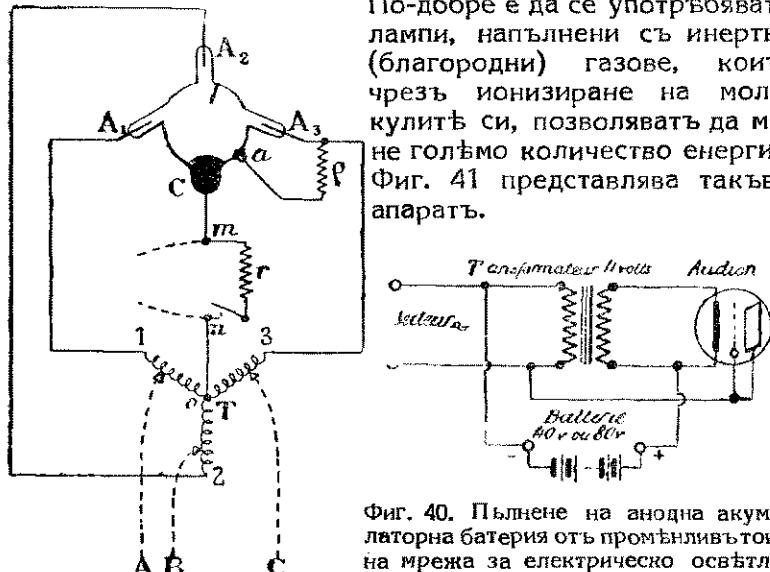

Фиг. 39. Изправителъ съ жичка, която е съединена решетката съ вачни пари.

Фиг. 40. Пълнене на анодна акумулаторна батерия отъ промънливъ токъ на мрежа за електрическо осветление, посредствомъ радиолампа, въ

плочата.


Къмъ тѣзи апарати трѣба да се прибави Сименсовия изправител „Протосъ“, основанъ на детекторното действие на разнородни контакти. Съ него могатъ да се пълнятъ до 3 елемента при токъ 0,5 ампера.

Напоследъкъ отъ Америка се пренесе въ Европа употребъването на валви, напълнени съ разреденъ хелий, безъ жичка за нажежаване, които действуватъ добре като токоизправители. Известна е и влиза въ употребъжение една колоидална валва, която дава добъръ резултатъ.

Първични (галванически) елементи.

Химическото действие между две тъла поражда разлика въ електрическото имъ състояние или въ потенциала имъ. Галваническиятъ елементи произвеждатъ електрическа енергия, като разходватъ химическа такава.

Въ всъки елементъ има: положителенъ полюсъ (анодъ), отрицателенъ полюсъ (катодъ) и действуваща течност (електролитъ). При действието на элемента, електролита се разлага, а катода разяжда.

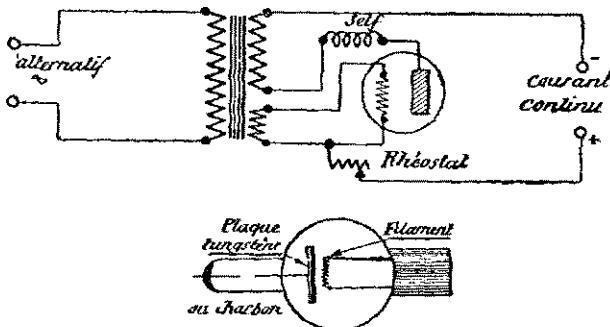

Фиг. 41. Двуелектродна лампа съ инертенъ (благороденъ) газъ (изправител Тунгър) съ монтажна шема на апаратъ.

Електродвижуща сила, електрическо напрежение на елемента се нарича силата, която произвежда разликата въ електрическото състояние на полюсите му; тя се изразява въ волтове и зависи само отъ естеството на веществата, които влизатъ въ реакция, а не и отъ количеството имъ и отъ големината на елемента.

Отъ първичните елементи, отъ които има много видове, у насъ радиолюбителите употребяватъ само елемента Лекланше и произходящите отъ него сухи елементи. А тамъ, где не може да се осигури пълнене и поддържане на акумулатори (напр. въ селата и малките паланки, где няма електрическо осветление) ще влезе въ употребление и елементътъ съ калиева основа и меденъ окисъ (купроновъ елементъ), който, поради постоянното си напрежение и низкото вътрешно съпротивление (следователно високъ притокъ, амперажъ) е пригоденъ за захранване лампите въ радиоприемникъ. Ще се употребява и елемента Хидра.

Елементъ Лекланше. Елементътъ е съ разтворъ (електролитъ) отъ амониевъ хлоридъ — нишадъръ-

(NH_4Cl). Положителниятъ електродъ е отъ вжгленъ, а отрицателниятъ — отъ цинкъ. Около вжглена въ една торбичка е поставено [така нареченото деполаризуеще вещество — мангановъ двуокисъ (MnO_2), който служи да улесни действието на елемента, като пуша кислородъ, погльща водорода, освободенъ при химическата реакция. Безъ деполаризуеще вещество водородъ ще се полепи по цинка въ видъ на малки меухурчета, и, понеже е лошъ проводникъ на електричеството, ще спре минаването на електрически токъ и по-нататъшната химическа реакция, като създава противна електродвижуща сила, която отслабва първата.

Електродвижущата сила на елемента Лекланше, при зареждането (приготвянето) му, е 1·45 волта; съ действието на елемента отъ тока, който се взема отъ него, тази сила спада. Затова на практика се смята, че електродвижущата сила е сръдно 1·25 волта. Вътрешното съпротивление на единъ елементъ, отъ модела съ торба, е отъ 0·2 до 2—3 ома, въ зависимост отъ голъмната на елемента и времето на употребяването му.

Три елемента Лекланше съ торби, голъмъ моделъ, съ достатъчни за захранване радиоприеменъ апаратъ съ 2 или 3 лампи съ ториева жичка, при консумация 0·06 на лампа. За по-голъмо удобство, вместо обикновени елементи Лекланше (съ течностъ) за захранване на лампите въ апарати, може да се употребяватъ сухи елементи, голъмъ моделъ.

Обикновени (течни) елементи Лекланше или сухи елементи за захранване на радиолампи се употребяватъ само тогава, когато не се разполага съ акумулатори. Енергията отъ първични елементи (Лекланше и др.) е много по-скжпа отъ акумулаторната. При това напрежението на елементите Лекланше е измѣняемо и изисква често пререгулиране на реостата на захранването. Всъки неупотрѣбенъ сухъ елементъ изгубва въ нѣколко месеца безвъзвратно силата си и трѣбва да се замѣни съ новъ, когато акумулатора се пълни следъ изпразването и служи нѣколко години и, главно, при действието си има постоянно напрежение (до като не е изпразненъ още).

Сухитѣ елементи (Лекланше) се отличаватъ отъ течните по това, че тѣхниятъ електролитъ (нишадъренъ разтворъ) не се намира въ течно състояние, а е просмуканъ отъ твърди тѣла (стърготини, азбестъ, пѣ-

съкъ, гипсъ и т. н., съ които обраува тъсто или е обърнатъ на пелте, чрезъ смъсване съ съответни вещества, и че всички части на элемента сѫ здраво съединени, закрѣпени. Външниятъ електродъ, цинковия полюсъ, обикновено служи за кутия. Пространството между външната кутия и цинковия полюсъ се изпълва съ стърготинки или съ оризова слама, при отдѣлните елементи, или се залива съ смъсъ отъ асфалтъ и чамсакжъ (колофоний), въ блоковитъ — анодните батерии.

Въгленния електродъ е цилиндрическа пржчка, около която се намира торбичка съ мanganовъ двуокисъ и графитъ. Отгоре въгленния електродъ се изолира отъ цинковия посрѣдственъ стъкленъ или книженъ парафиниранъ кръгъ или пъкъ съ асфалтъ. Върху въглена се намира полюсниятъ съединителъ.

Сухите елементи за анодното напрежение сѫ малки (поради слабия токъ, нѣколко милиампера), който се изисква отъ тѣхъ. Това позволява да се групиратъ въ една кутия 35 до 70 елемента. За да се намали външното влияние върху елементите въ кутията, всички елементи се заливатъ съ смола, като се иззаждатъ на повърхността на кутията съединители за нуждните волtagи.

Суха батерия съ напрежение 90—100 волта, отъ добра фабрикация, при 4 часа дневна работа на радиоприемникъ съ 4 лампи, издържа около 2 месеца — 60 дни. Такава батерия се продава за около 300 лв. Дневниятъ разходъ за суха анодна батерия е $300:60=5$ лв.

Разходътъ за аноденъ токъ ще биде 3 до 4 пъти по-малъкъ, ако радиолюбителъ си приготви самъ батерия отъ малки елементи Лекланше.

Приготвляване (зареждане) батерия съ елементи Лекланше.

Разтворътъ отъ амониевъ хлоридъ (нишадъръ) се приготвлява съ топла вода въ неметалически сѫдъ (отъ стъкло, глина, дърво, порцеланъ) до насищане на течността (150 грама нишадъръ на 1 литъръ вода). При изтиване, безъ да се разбърква, една частъ отъ нишадъра пада на дъното; течността за напълване чашибъ се взема отъ горе на сѫда. Нишадърътъ трѣбва да биде чистъ, да не съдържа желѣзо. Чашитъ се пълнятъ съ предпазване, така щото, следъ като се постави торбо —

въглеча и цинковия полюсъ, течността да се подигне надъ торбичката и горниятъ край на цинка да остане около 1 см. надъ разтвора. Между цинка и торбичката не тръбва да има допиране. Затова долниятъ край на въглената се поставя въ гнездо въ сръдата на дъното на чашата или въ отдеялна стъклена подставка, която се тури на дъното на чашата; горния край на въглената се прекарва презъ отвора на мукавенъ похлупакъ, а цинковия полюсъ (цилиндръ) се разгъва достатъчно. Следъ зареждане, стъклениятъ чаши се избръсватъ грижливо. Елементитъ се поставяте въ действие на апаратъ, не по-рано отъ 6 часа отъ зареждането имъ, за да се просмучи добре електролита отъ положителния полюсъ — торбата.

Поддържане. Внимателно заредените елементи не се нуждаятъ отъ поддържане. Появяването на соли по чашите показва, че елементитъ първоначално не сѫ били пригответи добре или че сѫ турени преждевременно въ действие. Елементитъ, въ които се появяватъ такива соли, се изваждатъ, измиватъ се и се изтъркватъ грижливо.

Разтворътъ отъ натриевъ хлоридъ (нишадъръ) въ такива елементи се изхвърля и замъня съ новъ. Елементитъ, въ които разтворътъ се е намалилъ отъ изпарение, се доливатъ съ вода. Елементитъ въ батерията се считатъ за изтощени, когато напрежението (вoltage) имъ падне на 1 волтъ. Тогава батерията се подновява.

Деполаризиращата сила на изтощени торбо-въглени Лекланше може отчасти да се възстанови, като се измиятъ изобилно съ топла вода, изтъркатъ отъ поплениетъ соли и следъ това се оставятъ да съхнатъ на силно въздушно течение, като торбитъ се намокрятъ нѣколко пъти: при изпаряването на водата, частъ отъ двумангановия триокисъ, който се е образувалъ при химическата реакция въ елемента, се превръща на ново въ мanganовъ двуокисъ. Торбо-въглената следъ това може да се употреби на ново, но за по-късно време.

Поддържане сухи елементи. Сухите елементи не се нуждаятъ отъ поддържане. Търбва да се държатъ обикновено на място съ не висока температура и, по възможност, умърено влажни, за да се запазва по-дълго време съдържащата се въ тѣхъ влага. Отъ това се увеличава трайността имъ. Границата, до която се използватъ, се опредѣля въ свръзка съ работата, която се иска отъ тѣхъ


Капацитетъ на единъ елементъ Лекланше или сухъ елементъ.

Капацитетъ на единъ елементъ е количеството електрическа енергия въ амперъ-часове, която може елементътъ да произведе. При елементи съ течност или сухи елементи, капацитетътъ е въ зависимост главно отъ деполаризиращето вещество — мanganовия двуокисъ. Щомъ се разходва въ реакцията кислородътъ, що може да пустне деполаризиращето вещество и се разходва нишадъра въ тъстото или пелтето на сухите елементи, елемента се счита изтощенъ. За аноднитъ батерии изтощаването е настъпило, когато напрежението на елемента спадне подъ 0·8 волта. Сухи елементи съ по-голъмо количество (по тегло) деполаризираще вещество, тъсто съ нишадъръ и цинкъ, иматъ по-голъмъ капацитетъ, т. е. ще бждатъ по-дълготрайни при употребление.

Елементъ съ меденъ окисъ и калиева основа.*)

Този елементъ има твърде постоянна електродвижуща сила 0·85 — 0·90 волта; вътрешното му съпротивление е относително низко, поради употребяване на вещества (електроди и електролитъ) добри проводници и това свойство му позволява да дава висока сила на токъ при работа (около 1·5 ампера), при малко измънение напрежение.

Реакцията при действие на елемента е

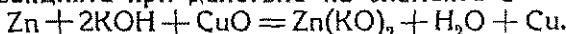

При реакцията цинкътъ се превръща въ цинковъ окисъ, който се разтваря въ калия и се образува $\text{Zn}(\text{KO})_2$, а медния окисъ се редуцира въ металическа медь. Теоритически за токъ единъ амперъ-часъ (отъ единъ елементъ) тръбва: 1·22 грама цинкъ, 1·48 грама меденъ окисъ и 2·09 грама калиева основа. Като се знае, че единъ килограмъ цинкъ струва 25 лева, единъ килограмъ меденъ окисъ 50 лева и единъ килограмъ калиева основа 28 лева и че полезното напрежение на елемента е 0·75 волта, изчислява се, че единъ киловатъ-часъ (1000 вата-часъ) ще струватъ 220 лева. Въ същностъ разходътъ ще бжде по-голъмъ, поради това, че цинкътъ, макаръ и да се амалгамира, се разръжда отъ части и когато елементътъ не работи (е въ покой) отъ калиевата основа. (Това неудобство е въ много по-малка

*.) Известенъ подъ наименованието Купроновъ елементъ.


степень, отколкото при известнитѣ елементи Грене съ калиевъ двухроматъ. Но, ако се желае може да се избѣгне, като се пригодятъ цинковитѣ полюси, както е въ элемента Грене, по начинъ да се подигнатъ надъ електролита, когато не се работи).

Единъ радиоприеменъ апаратъ съ 4 лампи съ триода жичка, отъ които първите три действуватъ при токъ 0,06 ампера, а последната (крайната) при токъ 0,12 ампера, при напрежение 4 волта, ще разходва за единъ часъ 1,2 вата или срѣдно при 4 часа дневна работа ще се разходватъ около 5 ватъ-часа, които по смѣтката струватъ 1 левъ 10 стотинки. Къмъ тази сума не се прибавя разхода ржчна работа по зареждане и поддържане на елементитѣ, който е данъкъ на радиолюбителя, нито пъкъ известенъ процентъ загуба отъ изхвърляне на вещества, които не сѫ консумирани още при подновяване на елемента, нито амортизация на стъкленинъ чаши и батерийното сандъче,

Правилно ще биде, разхода за затоплителна батерия да се счита срѣдно два лева за 4 часово работене.

Една отъ формитѣ на този елементъ посочва фиг. 42. Въ стъклена чаша, 185 мм. висока, съ диаметъръ 105 мм., се поставя на дъното кутия A отъ желѣзна тенекия (некалайдисана), напълнена съ меденъ окисъ, снабдена съ медна жица (електродъ) O, която съставлява положителния полюсъ; жицата е изолирана отъ електролита съ каучукова пржичка C. Въ срѣдата на похлупака E се прикрепя съ съединителъ F цинкова пржичка GD, навита спирално, за да се увеличи повърхността ѝ. Стъкллената чаша V се пълни съ разтворъ отъ чиста *сода каустикъ* за сапунъ (калиева основа) 30 до 40%.

Друга форма (съ по-добро действие) посочва фиг. 43. Въ тази форма отрицателниятъ електродъ е цинкова пржичка, поставена вертикално, а положителниятъ електродъ агломератъ – ци-

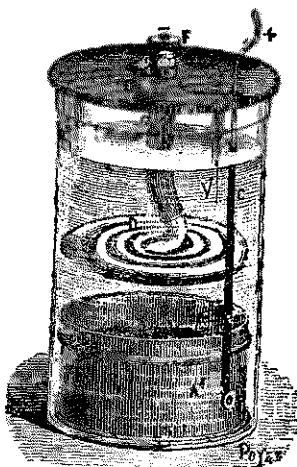


Фиг. 42. Елементъ съ меденъ окисъ и калиева основа, обикновенъ моделъ.

линдръ, направенъ отъ ситна медна мрежа, напълнена съ счуканъ (на прахъ) меденъ окисъ. Цилиндрътъ е обвить съ платно.

Шестъ такива елемента, съединени последователно, сѫ достатъчни за пълнене на акумулаторна батерия 4 волта (2 елемента). За захранване направо жичкитѣ на лампите на радиоприеменъ апаратъ сѫ потребни петъ или шестъ елемента — 3·80 до 4·6 волта.

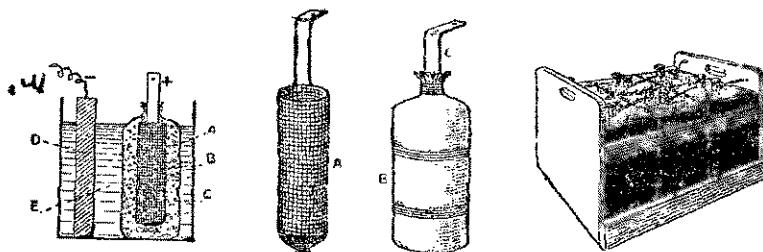Елементътъ съ меденъ окисъ и калиева основа замъства успѣшно акумулатора въ радиоприемния постъ, като не се държи смѣтка за малко по-високата стойност на енергията получавана отъ него. Това качество



Фиг. 43. Елементъ съ меденъ окисъ и калиева основа, новъ моделъ. Отъ лъво А—торбичка отъ рѣдко платно за положителния полюсъ; В—цилиндръ отъ медна мрежа; С—прахъ отъ меденъ окисъ; Д—цинкова пржчка амалгамирана; Е—разтворъ отъ сода каустикъ (поташа) — 250 грама на литъръ разтворъ. Въ средата: положителенъ електродъ (полюсъ): А—цилиндръ отъ медна мрежа; В—електрода обвить съ платнена торбичка; С—пржчка (медна) за отвеждане токътъ. Огъ дясно: батерия (въ сандъче) отъ елементи съ меденъ окисъ и калиева основа, за радиоприеменъ постъ.

опредѣля на елемента широко употребление въ селата, гдето не се намира електрическа енергия за пълнене акумулатори, нито пъкъ за сега има лица, които да поддържатъ и пълнятъ добре акумулаторни батерии. А зареждането и поддържането на елементи съ калиева основа и меденъ окисъ, както на всички галванически елементи, е просто и може да се извърши отъ лица съ елементарни познания.

При зареждане и поддържане на елемента (доливане съ вода или съ слабъ разтворъ отъ сода-каустикъ), трѣбва да се предпазваме отъ напрѣскване, понеже содата-каустикъ разяжда и изгаря.

Когато цинкътъ и медниятъ окисъ сѫ се изхабили, елементътъ се подновява.

Елементъ Хидра.

Въ Франция, въ мъста, дето нѣма електрическа освѣтителна мрежа, и въ колониите ѝ, се употребява често елемента Хидра. Този елементъ е съ две течности; раздѣлени въ две чаши. Той позволява да се захранва единъ радиопременъ апаратъ съ 3 елемента въ последователно съединение или да се напълни акумуляторна батерия 4 волта.

Електродвижущата сила, която дава, е забележително постоянна, като отъ акумуляторъ.

Всѣки елементъ се състои отъ една външна четвъртица или кръгла чаша, стъклена или отъ бакелитъ, въ която се поставя пръстенообразенъ (цилиндрически) цинковъ полюсъ, подобенъ на цинковъ полюсъ въ телеграфна батерия, и се налива солена вода (наситена съ готварска соль); въ тази чаша се поставя втора шуплива чаша отъ порцеланъ (подобна на чашите въ елемента Лекланше, старъ моделъ), напълнена съ специална деполаризираща течност и съдържаща единъ спонъ отъ четвъртити вжгленни пржчки (подобни на вжгленните пржчки въ елементъ Лекланше, старъ моделъ), които образуватъ положителния полюсъ.

Деполаризиращата течност се приготвя по следната рецепта:

Вода — 7 литра;

Сърна киселина (химически чиста) — 1 литъръ.

Солна киселина — 1 литъръ.


Калиевъ двухроматъ — 1 килограмъ.

Отначало се налива малко по-малко сърната киселина, после се добавя двухромата, като се разбърква смѣсъта; когато разтварянето е пълно, добавя се солната киселина.

Солената вода, за външната чаша, съдържа 300 грама готварка соль на единъ литъръ вода.

Елементътъ може да служи около 60 работни часа, при сила на токъ единъ амперъ и напрежение около два волта; следъ това течността трѣбва да се поднови. Цинкътъ се замѣня следъ много подновявания на течността, когато е вече разяденъ напълно.

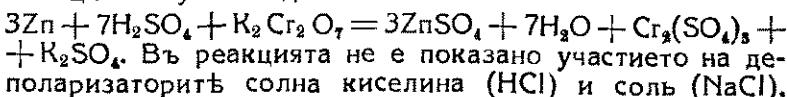Този елементъ произхожда отъ елемента Грене. Реакцията му е следната:



Захранване на радиоприемника съ токъ отъ освѣтителна мрежа.

Задачата за захранване на лампите въ радиоприемника съ токъ отъ освѣтителна мрежа, правъ или промѣнливъ, се състои въ получаване на два тока: единия за затопляне (нажежаване) съ напрежение около 4 волта и сила на токъ отъ реда на единъ амперъ, другия съ напрежение 80 волта (и повече споредъ условията) и сила на токъ отъ реда на десетъ милиампери. Трудноститѣ на тази задача сѫ двойни. Токоветѣ на захранването трѣбва да иматъ напълно непрекъснато действие, за да се избѣгне пораждането и на най-малко изменение въ анодното напрежение — нѣщо, което би произвело паразитни шумове при приемането. Освенъ това жиците на освѣтителната мрежа играятъ роля на слу чайна антена и на добъръ събирателъ на вълни и трѣбва да се препрѣчи пътя на колебанията съ висока честота, събрани отъ освѣтителните жици, да проникнатъ въ радиоприемника.

Трѣбва да се отбележи, че втората часть на задачата не е получила до сега пълно разрешение; изобщо, паразитните шумове, които се предаватъ отъ освѣтителната мрежа при новите анодни апарати, едвамъ се чувствуваатъ. По-лесно е постигнато получаването на аноденъ токъ, отколкото на токъ за затопляне (нажежаване). Въвеждането на лампите съ ториева жичка, при която силата на тока се намалява значително, е позволило да се установятъ практически използуваеми апарати и за захранване (нажежване) радиолампите въ приемника. Тази задача е получила и друго разрешение, чрезъ така нареченото непрѣко (индиектно) затопляне съ промѣнливъ токъ на жичката въ радиолампата. Въ сѫщностъ, при лампите съ ториева жичка, за които се употребяватъ акумулятори съ малъкъ капацитетъ, правото захранване отъ освѣтителна мрежа не е отъ голѣмо значение за радиолюбителя.


Захранване съ промѣнливъ токъ отъ освѣтителна мрежа. Освѣтителни мрежи съ правъ токъ у насъ не се строятъ. За такива случаи не ще говоримъ. При мрежи съ промѣнливъ токъ, относително е лесно да се получи анодно напрежение. Промѣнливия токъ се довежда до желаното напрежение чрезъ единъ трансформаторъ и следъ това се изпраща въ електри-

чески филтъръ, състоящъ се отъ две макари съ голѣма самоиндукция (дроселни бобини), 25—30 хенри, включени последователно по една въ дветѣ жици на веригата и отъ нѣколко конденсатора по 4 микрофарада, включени въ мостъ отъ дветѣ страни на макаритѣ. Конденсаторите сѫ разчетени да издържатъ напрежение 600—700 волта. Електрическиятъ филтъръ премахва пулсациите на изправения токъ и го прави годенъ за анодно напрежение.

Фиг. 44 е схема на такъвъ апаратъ Телефункенъ (Подобенъ апаратъ иматъ Радиола, Филипсъ, Зайбътъ, а се изработватъ сполучливо и въ София отъ братя Г. и Б. Д. Вълкови). Съ него се произвежда правъ аноденъ токъ до +200 волта; въ апаратъ има приспособление (непоказано въ схемата) за произвеждане отрицателно напрежение (много слабъ токъ) отъ —1 до —34 волта за решетково преднапрежение на крайна лампа. Същиятъ апаратъ е пригоденъ и за пълнене акумулаторната батерия на радиоприемния апаратъ, 4 и 6 волта.

Пустнати сѫ въ продажба и анодни апарати, въ които изправянето на промъниливия токъ се извършва отъ метална двойка Платина — Танталъ.

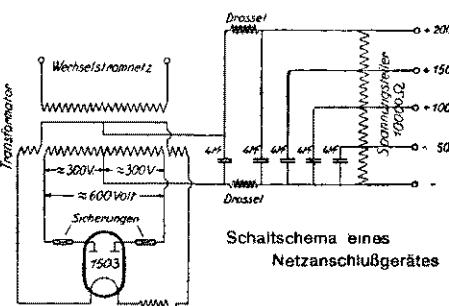Анодните апарати, като статически, действуватъ отлично и не се нуждаятъ отъ никакво поддържане. На това обикновени радиоприемни лампи, въ които имъ свойство, именено, се дължи проникването имъ въ срѣдата на радиолюбителите въ София и въ провинцията, гдето има електрическа освѣтителна мрежа, при високата цена, която иматъ.




Фиг. 44. Изправителъ (аноденъ апаратъ) за захранванни анодните кръгове въ радиоприемникъ. Трансформаторът е съ две вторични намотки съ вземане на анодния токъ по срѣдата имъ: едната отъ намотките дава токъ до 3 волта за нажежване на лампата, а другата намотка дава токъ 2×300 волта. Въ схемата се вижда филтъръ — 2 дроселни макари и конденсатори по 4 м. ф. Разпределението на напрежението се прави чрезъ прекарването на тока презъ съпротивление 10000 ома. Изправителната лампа е комбинираната лампа Telefunken RGN 1503. Същия монтажъ може да се направи и съ две решетката и плочата сѫ съединени отвѣтно.

Начинъ за приготвяне положителни полюси (торбички) за анодна батерия отъ малки елементи Лекланше.

Въ *Книга за радиолюбителя*, стр. 109 и 110, сж дадени опътвания за приготвяне анодна батерия отъ малки елементи Лекланше. Мнозина радиолюбители сж си приготвяли такива батерии, но сж срещнали затруднения при изготвяване на положителните полюси (торбички).

Въгленните пръчици за тези полюси се взематъ отъ изтощени анодни батерии или отъ изтощени елементи за джебно фенерче. Деполаризиращето вещество се взема отъ стари изтощени сухи елементи или отъ торби — Лекланше, извадени отъ действие по изтощаване въ телефонната служба, която обикновено ги изхвърля.

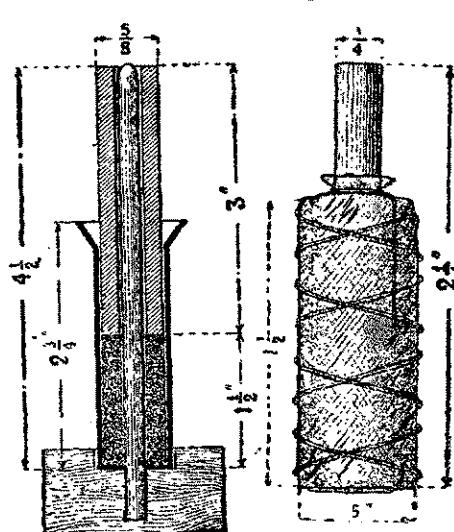Ако изтощени елементи не могатъ да се намърятъ, деполаризираще вещество за една торбичка може да се приготви по следната рецепта (за единъ елементъ):




8 грама мanganовъ двуокисъ (пиролузитъ) на прахъ, 5 грама сребристъ графитъ на прахъ, 2 грама нишадъръ на прахъ, 2 гр. цинковъ хлоридъ, кристалчета, и малко вода, за да се образува едва влажна смъесь. Смъесьта се разтрива добре въ стъкленъ или чиниенъ, но никога въ желъзенъ сждъ. Тази смъесь се сипва въ калжпът и набива (фиг. 45). Калжпът се състои отъ дълчица, въ която е издълбана окръжност за поставяне формата — цилиндъръ (обикновено отъ цинкова тенекия, въ която ста-

Фиг. 45. Положителенъ полюсъ (торбичка) Лекланше за анодна батерия и форма за изготвяване такива полюси.

ва пълнението); въ срѣдата на издѣлбаната окрѫжност е пробита по-дълбока дупка за втикане долния край на вжленната пржчица; горниятъ край на цинковата форма е по-широкъ, за да се насипва по-лесно смѣсьта. Набиването (пресуването) се прави съ тржбица отъ медъ, съ вжтрешенъ диаметъръ споредъ дебелината на вжленнитѣ пржчици и, външенъ — споредъ цинковата форма. За по-лесно работене, на горния край на медната тржбица се поставя дръжка. Следъ набиване смѣсьта въ формата, тя се снема предпазливо отъ дървената дѣсница (поставка) и агломерата се обвива съ тѣнко платно и превързва, както е показано на фигурана.

Радиолюбителътъ може да си приготви или достави по-добри уреди за пресуване, като има казаното по-горе за указание.

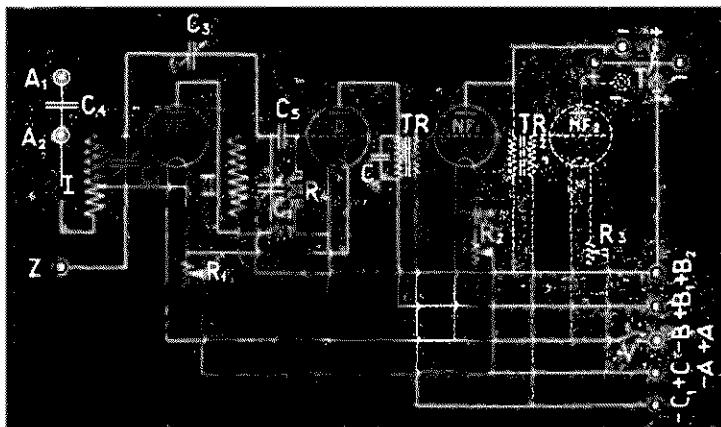Когато се иска да се приготвятъ по-голѣми елементи, т. е. по-дълготрайни, увеличава се малко диаметра на цилиндра отъ цинкова тенекия и, въ такъвъ случай, въ него ще се постави повече смѣсь. Пропорцията на веществата по рецептата се запазва, а се увеличава съразмѣрно теглото имъ.



Схемата въ фиг. 22 е миниатюрна. Сжщата схема тукъ се дава углямъна.

VII. Електрически измървания (проверки).


Радиолюбителът има постоянно нужда да провърява — да измърва напрежението на източниците на токъ къмъ апарат; понъкога става нужда да провърява силата на тока, що тече отъ тъзи източници къмъ апаратъ, и да изпитва съпротивлението на веригата или на отдѣлни прибори.

За измърване напрежение служи главно волтметърътъ съ постояненъ магнетъ или съ електромагнетъ, а за измърване силата на токъ — амперметърътъ. За радиолюбителя, волтметърътъ е „око“, съ което гледа състоянието на батерията и апаратъ.

Принципътъ на волтметра е следниятъ: (фиг. 46) между полюсите на постояненъ магнетъ NS се поставя рамка *a* отъ лекъ металъ, напр. алюминий, съ макара *K* отъ тънка изолирана медна жица. Рамката е прикрепена върху ось. Отъ рамката излиза стрелка, на която върхътъ се движи по подѣлнията на циферблата.

При минаване на електрически токъ презъ макарата, последната образува магнетно поле, върху което въздействува полето на постоянния магнетъ.

Това въздействие се проявява чрезъ завъртане на рамката и съ нея на стрелката. Съ помощта на спирални пружинки, следъ прекъсване на тока, рамката се повръща въ първоначалното положение, при което стрелката стои на нула.

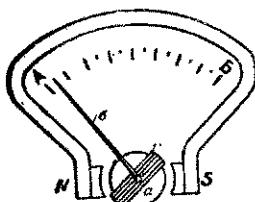

Фиг. 46. Устройство на волтметръ съ постояненъ магнетъ.


За удобство при пренасяне на тъзи прибори, най-често тъ се приготвя въ форма на джебни часовници и могатъ да служатъ както

за измърване напрежение при съединителите на елементите, така и за опредѣляне силата на токъ въ веригата. Тъзи волтъ-милиамперметри иматъ два съединителя (фиг. 47 А, Б) за свързване съ проводниците


и единъ бутона B . Вжtre e поставена рамка p съ по-
казателна стрелка u . На рамката съ поставени спирали
 c . Едната отъ спирали t е съединена непосрѣдствено
съ съединителя A , другата презъ съпротивление R (около
600 ома) съ съединителя B . Като се свържатъ съеди-
нителите A и B съ полюситъ на элемента или съ по-
люситъ на затоплителната акумулаторна батерия (2 еле-
менти), приборът ще покаже електродвижуща сила.
При голѣмото съпротивление R , вжtreното съпротив-
ление на элемента остава безъ значение. При съпро-
тивление около 600 ома, приборът измѣрва напреже-
ние до 6 волта. Обикновено тѣзи прибори иматъ при-
способление, съпротивлението R да се увеличава чрезъ
премѣстване на единъ комутаторъ на 10,000 или 12,000
ома, при което съ волтметра се измѣрватъ напрежения
до 100 или 120 волта.

Фиг. 48 показва външния видъ на джебенъ волтъ-
милиамперметъръ. Въ този приборъ единиятъ провод-
никъ се съединява къмъ горния съединител A , а вър-
хътъ B се допира до другия полюсъ на элемента или
до другия проводникъ и така се измѣрва напрежение.

При измѣрване сила на токъ
приборът се включва последова-
телно въ веригата, натиска се бу-
тона B , при който въ веригата се
включва (чрезъ съединяване края
на бутона B съ пружината v), па-

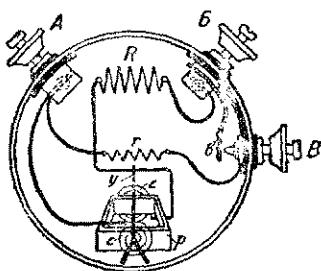

Фиг. 47. Устройство на волтмилиампер-
метъръ въ часовниковата форма.

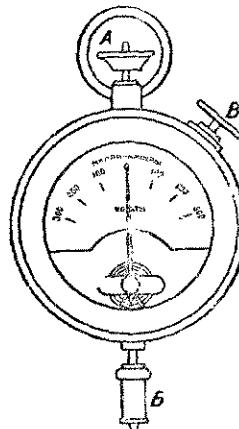

Фиг. 48. Външенъ из-
гледъ на волтмилиампер-
метъръ въ часовниковата
форма.


ралечно съпротивление, напр. отъ 10 ома, r , и се от-
чита отклонението по циферблата въ милиамperi (за
цѣлата скала, напр. 300 милиампера).

Въ фигурата не е показанъ малкия страниченъ комутаторъ за увеличаване съпротивлението, съ което се измѣнява скалата на напрежението.

Приборът съ електромагнетъ за измѣрване правъ и промѣнилиятъ токъ се отличаватъ отъ описания типъ по това, че въ тѣхъ нѣма постояненъ магнетъ, а токътъ отъ подвижната макара минава презъ неподвижна макара, съ сърдце отъ малка пластинка мяко желъзо, и отъ взаимодействието на дветѣ образувани магнетни полета се получава отклонение, съразмѣрно съ електрическото напрежение. Понеже въ тѣзи приори токътъ, който потича, трѣбва да бѫде по-силенъ, за да има по-силни магнетни полета, т.е. по-енергично въздействие по между имъ, съпротивлението имъ на волтъ е понизко, отколкото на описания по-горе типъ. Въ типа съ постояненъ магнетъ отклонението на стрелката е пропорционално на напрежението, а въ втория типъ — пропорционално на квадрата на силата на минаващия токъ и затова отклоненията на стрелката не сѫ съразмѣрни. Първия типъ е еднакво чувствителенъ за всички напрежения, а вториятъ не е. По цена волтметътъ съ постояненъ магнетъ е винаги по-скажъ.

Разликата между волтметъръ и амперметъръ, за типа съ постояненъ магнетъ, не е въ устройството на подвижната макара, а въ това, че при волтметъръ се включватъ последователно съ нея високи съпротивления, а при ампермътъ се включватъ па алел о и зки съпротивления (шжнто е).

При измѣрване сила на токъ, амперметра се включва въ тази верига, въ която се желае да се измѣри тока. При слаби токове амперметра се включва направо въ веригата (фиг. 49 а), а при силни — чрезъ паралелно добавъчно съпротивление (шжнты) r (фиг. 49 б). Въ амперметритъ, въ които сѫ отбелязани положителния (+) и отрицател ия (—) полюсъ, трѣбва да се внимава за правилното съединение съ проводниците на измѣрваната верига.

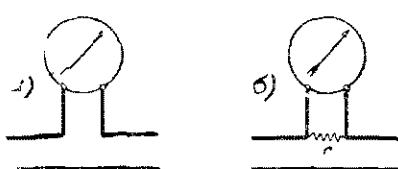

Фиг. 49. Включване на амперметъръ: а направо, б съ шжнть.

Волтметърътъ показва разликата въ напрежението между две точки на веригата и затова се включва не въ единъ отъ проводниците й, а въ отклонение (мостъ) паралелно на източника на тока, като се довеждатъ

до него жици отъ двата проводника, между които се измѣрва разликата на електрическото напрежение (фиг. 50).


Макаритъ на волтметрите съ добавъчното къмъ тѣхъ съпротивление въ последователно съединение, иматъ голѣмо съпротивление (най-често по 100 ома за волтъ), при което съпротивление презъ отклонението потича слабъ токъ и напрежението остава сѫщото и при измѣрване; при волтметрите съ електромагнетъ съпротивлението за волтъ е 30—50 ома, поради което презъ тѣхъ потича по-силентъ токъ и, при измѣрване, напрежението на сухи анодни батерии, които иматъ по-голѣмо вѫтрешно съпротивление, често пѫти, се показватъ съ съвършенно спаднало напрежение, т. е. вече негодни за употребление. Съ такива волтметри съединяването на сухи анодни батерии трѣбва да бѫде кратковременно, за да не се изхабяватъ.

И при волтметрите трѣбва да се внимава за правилното съединяване на плюсъ (+) и (-), когато сѫ означени полюсите.

За радиолюбителите се приготвляватъ специални измѣрвателни апарати, съ които служенето е лесно. Напр., контролниятъ апаратъ на Radiola измѣрва: напрежение 0—6 волта и 0—130 волта; сила на токъ 0—12 милиампери и 0—6 ампери. Измѣрва така сѫщо и съпротивления по отдѣлна таблица.

Провѣряване на самоиндукционна макара и намотки на трансформаторъ. Отдѣля се жицата (фиг. 50), която влиза отъ едната страна на волтметра и въ това място се включватъ двата края на самоиндукционната макара, която се иска да се провѣри. Ако макарата е изправна, токъ ще потече презъ нея и стрелката на волтметра ще се отклони. Когато не се отклони стрелката, въ макарата има прекъжване, което трѣбва да се поправи.

При провѣряване намотка на трансформаторъ, трѣбва да се има предъ видъ, че съпротивлението ѝ е много голѣмо (отъ 3,000 до 20,000 ома, а по нѣкога

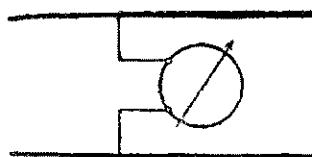

Фиг. 50. Включване на волтметръ.

и повече) и затова приложеното напрежение тръбва да бъде по-голъмо (даже цълата анодна батерия). Включването на голъма батерия тръбва да бъде за „мигъ“ (кратковременно) за да се избегне изгаряне на навивките, които се измърва съ скала за по-ниско напрежение.

Телефонна слушалка се провърява, като самоиндукционна макара. Може да си послужимъ също само съ единъ елементъ безъ волтметъръ; като се прекържа бързо съединението съ слушалката, въ нея се чува при всъеко прекържване „токъ“.

Провъряване на конденсаторъ. Ако вмѣсто самоиндукционна макара се включатъ двата полюса на конденсаторъ, токъ не тръбва да потече и стрелката на волтметра остава на 0. Ако стрелката се отклони, въ конденсатора има повреждение — късо съобщение. По същия начинъ се провърява дали дветъ намотки на единъ трансформаторъ не сѫ съединени помежду или дали между тѣлото на трансформатора и една отъ намотките му нѣма късо съобщение.

Постижения въ радиоприемането съ две и три решеткови лампи.

Въ отдѣла „Какви лампи да поставимъ на радиоприемния си апаратъ“ е отбелязано, че лампа съ две решетки може да има коефициентъ на усилване до 150. Това се отнася до лампата Philips A 442. Тази лампа има вътрешно съпротивление 150,000 ома и работи съ анодно напрежение отъ 50 до 150 волта. Лампата съ две решетки Telefunken RES 044 има коефициентъ на усилване 500, но вътрешното ѝ съп отивление е много по-високо — 700,000 ома — и затова тя работи съ анодно напрежение 200 волта. Изказано другояче, тѣзи лампи даватъ сѫщото усилване, каквато се получава отъ две — три лампи съ обикновения коефициентъ на усилване 8.

Бажното имъ премущество е, че високото вътрешно съпротивление влияе благоприятно върху подборността имъ. Съ такива лампи може да се долавятъ слаби и далечни станции и да се отдѣлятъ по-лесно отъ съседните по дължина на вълната станции. Тѣзи лампи позволяватъ да се работи добре съ малки и съ вътрешни (жилищни) антени.

Крайна лампа Philips B 443. Тя е съ три решетки. Въ Книга за радиолюбителя, стр. 50, за многорешетковите лампи се казва: „идеалната катодна лампа е съ три решетки — главна решетка, катодна спомагателна решетка и анодна спомагателна решетка“.


Такова устройство дава много по-силенъ електроненъ потокъ (по-голъма мощь) и много по-високъ коефициентъ на усилване, въ случая 100 (въ обикновенитѣ крайни лампи коефициентъ на усилването нормално е 3 до 6). И тази лампа усилва, колкото две-три лампи отъ съответния ѝ видъ.

Трирешетковата лампа усилва еднакво високите тонове, както низките — нѣщо, което не е напълно при обикновенитѣ крайни лампи. Това произтича отъ по-високото ѝ вътрешно съпротивление. Съ нея се получава извѣнредно силно и ясно предаване на тоновете.

Практиката съ многорешетковите лампи е нова и не така голъма, както е практиката съ еднорешетковите, обикновените, лампи. Между радиолюбителите ще намѣрятъ приемъ само тѣзи типове, при които се работи съ анодно напрежение най-близко до общоупотребяваното 80 волта, т. е. тѣзи, на които вътрешното съпротивление не е извѣнредно високо.

Схемата на фиг. 51 е комбинация на три лампи Philips A 442, A 415 и B 443, при която се получава по-голѣмъ звуковъ ефектъ (обемъ), отколкото при монтажъ съ 4 обикновени лампи (съ два трансформатора), даже тѣзи лампи да сѫ отъ най-новите, напр. първата лампа да е съ коефициентъ на усилване 35. Разбира се, въ такъвъ апаратъ другите части — конденсатори, трансформатори и пр. — трѣбва да бѫдатъ доброкачествени, съответствуващи на по-високите напрежения и сили, що се развиватъ въ апаратъ.

Близкото бѫдаше, вѣрваме, ще донесе въ тази областъ още по-съвършени постижения.

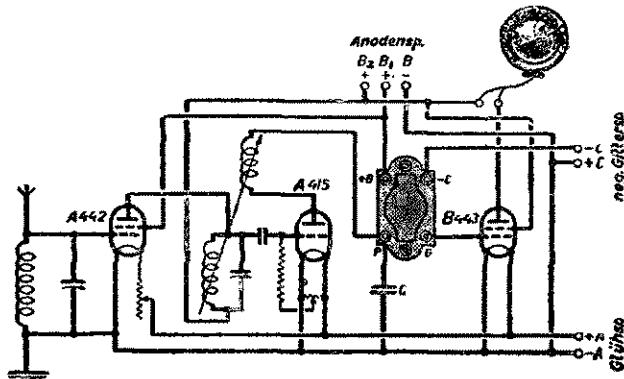


Фиг. 51. Принципна схема на радиоприемникъ съ лампи съ две и три решетки.

Радио въпроси и отговори.


1. Що е радио? — Думата „радио“ е съкращение на израза „радиотелеграфия“ и „радиотелефония“. Произлиза от думата „радиусъ“ и „радиация“, въ смыслъ на радиално излъчване от центра на една сфера към периферията по радиусите ѝ. Нѣма нищо общо съ името на химическия елементъ радий.

2. Има ли разлика между „радиотелефония“ и „безжична телефония“? — Нѣма.

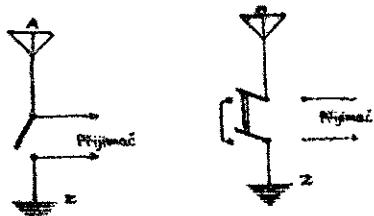

Фиг. 52. Предпазване на радиоприемника от гръмъ. Ржката на комутатора се поставя въ положение да съединява направо антената съ земя. Препоръчва се употребяването на комутаторъ съ гръмоотводъ.

4. Защо въ нѣкои радиоприемници се съединява тѣлото (анибра или желязната сърдцевина) на междуламповите трансформатори за усилване на низка честота съ + на анодната батерия? — Такова съединение (фиг. 53) премахва писканията (шумовете), които се произвеждат от трансформаторите на низка честота. Въ нѣ-

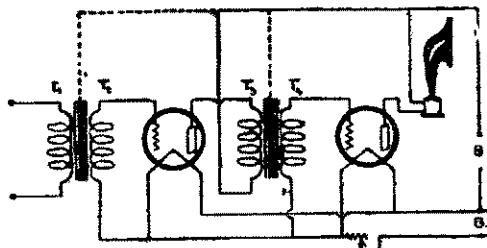

Фиг. 53. Начинъ за стабилизиране усилвателъ на низка честота.


кой случай същия резултатъ се постига, като се съедини тълото на тези трансформатори съ „земя“ или съ — 4 волта.

5. Какъ да се съедини трансформаторъ за усиливане на низка честота? — Върху всъки трансформаторъ съ отбелязани началото и края на първичната намотка (P) и вторичната намотка (S) съ букви по езика на страната, отъ която произхожда трансформатора (на френски вжтрешенъ край — входъ *e*, entrée, и външень край — изходъ *s*, sortie; на немски *A* и *E*; на английски входъ *I* и изходъ *O*). Съединенията се правятъ споредъ фигура 54.

6. Що значи трансформаторъ низка честота 1:5? — Това е отношение между навивките въ първичната и вторичната намотки на трансформатора. Ако първичната намотка има 2,000 навивки, вторичната при това отношение — ще има 10,000 навивки.

7. Що е потенциометъръ и за какво служи? — Приборъ за разпределение напрежението на източника на електрическа енергия, който насищава лампата. Има формата на обикновенъ ламповъ реостатъ, но съпротивлението му е високо — 200 до 600 ома. Двата края на съпротивлението на потенциометра се съединяватъ въ мостъ на жиците + и — отъ акумулаторната батерия (4 волта), колкото е възможно по-близо до жичката на лампата и реостата ѝ, за която ще служи потенциометърътъ. Плъзгача (курсайора) на потенциометра, който съ предвиждането си на едната или другата страна разпределя напрежението, се съединява, било съ детекторното (решетковото, избѣжното) съпротивление, било съ решетката на лампата за висока честота. Вториятъ случай е по-общъ. Чрезъ регулиране на потенциометра се получава по-голямъ подборъ.


8. Каква е обикновената форма на детекторния (решетковия) конденсаторъ и високото съпротивление към него и какви съ величините имъ? — Приготвляватъ се въ различни форми, открити или закрити, въ кутийки или стъклени цеви. Споредъ дължините на вълните, които ще приематъ, конденсаторътъ има капацитетъ 100 до 300 см., ($\frac{1}{1000}$ до $\frac{3}{1000}$ отъ микрофа-

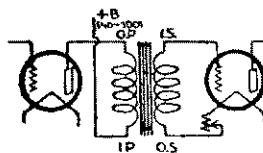

Фиг. 54. Съединение на трансформаторъ за низка честота

рада), а съпротивлението отъ 1 до 5 мегома. За кжситѣ вълни капацитета се взема малъкъ и съпротивлението високо, а обратно за дългите вълни. Съпротивлението се прави обикновено отъ силиций, едно силициево съединение. Фиг. 55 е обикновенна форма на детекторенъ конденсаторъ и съпротивление.

9. Каква е формата на измѣняемъ конденсаторъ, въ който капацитетътъ расте пропорционално (праволинейно) съ завѣртане на ржчата му? — Въ измѣняемътъ конденсатори съ полу-кружли плочки (арматури) капацитетътъ не расте пропорционално на отклонението на ржчата съ вмъкването на арматуритѣ. Това е неудобство, което се чувствува тежко отъ радиолюбителя, тъй като при дадено положение станциите сѫ много близко една до друга и не могатъ да се отдѣлятъ.

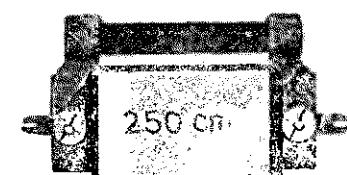


Фиг. 55. Детекторенъ (решетковъ) конденсаторъ и съпротивление.

Най-малкото завѣртане на конденсатора увеличава или намалява вълната въ значителни размѣри. При новите конденсатори съ бжбревидно изрѣзана форма (SquarLaw), капацитетътъ расте пропорционално съ вмъкване на плочинѣ едни въ други, като последствие на което станциите се разпредѣлятъ равномѣрно съответно съ дълчините на вълните. Такъвъ конденсаторъ се нарича ортометриченъ (правоизмѣрващъ).

10. Що е колебателна електрическа верига (кржгъ)? — Верига, която има самоиндукция, капацитетъ и съпротивление съ измѣняеми величини, подходяща за поддържане предадени ѹ електрически колебания при най-малка загуба.


11. Каква е формата на така наречения цокълъ (фасунгъ) „Европа“ на триелектродна лампа? — Фиг. 56 показва изгледа

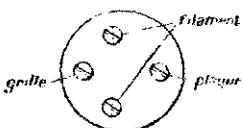

Фиг. 56. Цокълъ „Европа“ или „французки“ на радиоприемна лампа.

отгоре, съ означение на съединенията. За избѣгване механически сътресения, отъ които се пораждатъ шумове и се намалява трайността на радиолампите, цокълътъ се поставя на пружини или на обтегнати пластикови ленти. — Grille — решетка, filament — жичка за нажежване, plaque — плоча.

Що е интерференция? — Две електромагнетни вълни (фиг. 57) I и II, които иматъ малка разлика въ числото на трептенията си, наслагатъ се една върху друга и отъ това наслагане произлиза комбинираната вълна III. Напр., при вълни съ честота едната 500,000, а другата 499,000 въ секунда, произтичащата вълна ще има видима честота $500,000 - 499,000 = 1,000$ промъни въ секунда. На този принципъ е основанъ хетеродина. Интерференция има и когато се срещнатъ лжчите на една

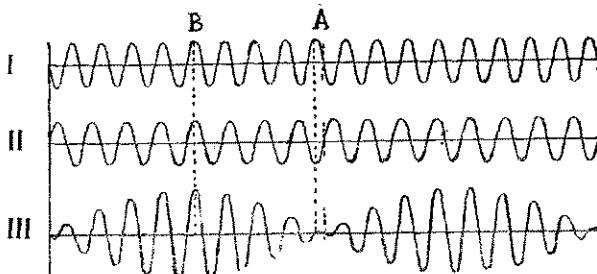

Фиг. 57. I, II, III. Интерференция. Появяване на наложената вълна (композантата). Въ В вълните I и II иматъ еднаква посока на размаха, въ композантата III размахът е равенъ на сбормимъ; въ А вълните I и II иматъ различни посоки, въ III размахът е различен между имъ.

и съща електромагнетна вълна, които съ минали по различни пътища, напр. единия лжчъ е миналъ по земята, а другия презъ високите атмосферни слоеве. Поради нееднаквитъ условия за разпространение презъ казаните сръди, единиятъ лжчъ ще биде въ закъснение спрямо другия, отъ което трептенията имъ не ще съпаднатъ. При наслагането имъ ще се появи заглъхване (fading effect).

СЪДЪРЖАНИЕ

	стр.
Предговоръ	3
Таблица съ условни радиознаци	4
Исторически бележки	5
Същност на радиосъобщенията	8
I. Електромагнитни вълни. Етеръ	10
Електрическия токъ е потокъ отъ електрони	11
Електромагнетната индукция е ударъ въ етера	13
Електромагнетната индукция минава свободно през дие- лектичните тъла	13
Връзка между електромагнетните и свѣтлинните вълни .	14
Разпространение на електромагнетните вълни по земната повърхност и въ атмосферата	15
Планините прѣчатъ повече на късите вълни, отколкото на дългите	17
Хевизайдовъ слой	18
„Ионично“ отражение и пречупване	18
II. Прихващане на електромагнетните вълни	20
Явление на звуковъ резонансъ	21
Електрическите колебателни вериги резониратъ, като зву- ковите струни	22
Измѣнения и резонансъ на колебателния кръгъ	23
Високата честота се разпространява по повърхността на колебателните вериги	25
Резониране на приемна антена	26
Самоиндукцията увеличава дължината на вълната на ан- тената, а конденсаторът я намалява	27
III. Антени	29
Изолация на антените	31
Земни съобщения и противовеси	31
Вътрешни антени	32
Приемане на ражкова антена	34
Постройка на рамкови антени	36
Стенни рамкови антени	37
IV. Радиоприемникъ. Радиофонна вълна	38
Приемане на радиофонната вълна	40
Употребляеми детектори. Двуелектродна лампа—детекторъ	41
Необходимост отъ повдигане на напрежението между ан- тенната верига и детектора	42

	стр.
Трансформаторъ	43
Настройване на апаратъ върху антената	44
Явление на усилване (реле)	45
Триелектродна лампа — детекторъ	47
Детекторна лампа съ обратна свръзка	49
Усиливане на низка честота	51
Усиливане на висока честота	52
„Свирения“ при висока честота	54
Какъ да познаваме различните монтажи	56
Нови монтажи: неутродинъ, рефлексъ, суперрегенеративъ, суперхетеродинъ	58
Лампа съ две решетки	61
<i>V. Радиопрактика. Разсъждения върху употреблението на радиоприемника. Обсъдъ (радиусъ на действие) на радиоприемника</i>	63
Радиоприемници — класически моделъ	65
Настройка на радиоприемникъ	67
Може ли да си построимъ сами радиоприеменъ апаратъ	68
Радиоприеменъ апарат. Неутродинъ-Рейнарцъ съ 3 или 4 лампи	70
Какъ да си пригответимъ самоиндукции за приемникъ Неутрординъ-рейнарцъ	74
Самоиндукция кошничарска плетка	74
Двустранна самоиндукция	76
Какви лампи да поставимъ на радиоприемния си апаратъ	78
Лампи за усиливане на висока честота	78
Лампи за усиливане на низка честота	80
Лампи за крайна лампа (крайна лампа)	81
Захранване лампите съ промънливъ токъ	83
Таблица съ характеристики на радиоприемни лампи моделъ 1928 год.	84
Систематично издириране поврежданията въ радиоапарата	86
Нерегулацията въ веригата за настройка и въ детекторната верига	87
Нередовности въ усиливането	89
<i>VI. Източници на електрически токъ за захранване лампови радиоприемници</i>	90
Акумулатори съ оловени площи. Реакция. Гъстота на електролита. Диаграма при пълнение и при изпразване	90
Поддържане на акумулаторите	97
Пълнене на акумулаторите	98
Електролитична клапа	99
Живачни изправители	100
Двуелектродни лампи — изправители	101

	стр.
Първични (галванически) елементи	102
Елементъ Лекланше. Зареждане батерия. Поддържане съ- щихи елементи	103
Елементъ съ меденъ окисъ и калиева основа	106
Елементъ Хидра	109
Захранване на радиоприемникъ съ токъ отъ освѣтл. мрежа	110
Аноденъ апаратъ	111
Начинъ за приготвяне положителни полюси (торбички) за анодна батерия отъ малки елементи Лекланше . . .	112
VII. Електрически измѣрвания (изпитвания).	
Видове употребляеми волтметри	114
Амперметъръ. Включване	116
Провѣряване на самоиндукция, конденсаторъ и трансформаторъ	117
Постижения въ радиоприемането съ двурешеткови и три- решеткови лампи	118
Радио въпроси и отговори	120

По-важни печатни грешки.

- На стр. 4 фигура 16. Да се съединят съ чертичка, която не е излѣзла на клишето, горния край на съпротивлението съ жицата, изходяща отъ конденсатора.
- На стр. 27. фиг. да се гледа, като се обърне книг. надоле.
- На стр. 43. редъ 7, вместо *пропавежда* да се чете *поддържа*.
- На стр. 65 въ фигурата, чертичката отъ 1 (ляво) да се про-
дължи надоле до антенната линия, а накъсаната чер-
тичка отъ 1 (дясно) да се изтегли изцѣло до със дата
жица въ дясното.
- На стр. 73, въ таблицата вместо *телефонни* букви, да се
чете *телефонни* букви.
- На стр. 91, редъ 12, *понѣкога* да се заличи.
- На стр. 95. редъ 23, вместо *нѣкога* да се чете „20—30“.
- На стр. 99. редъ 12, „*алуминиева сплавъ* да се чете
„*танталъ*“.
- На стр. 100. Подъ фигура 37 да се добави подиръ думата
(клапи) — „за дветѣ фази на тока“.
- На стр. 103 последния редъ — предъ думата стърготини да
се добави „*дървени*“.
- На стр. 105. редъ 22, думата „*натриевъ*“ да се замѣни съ
„*амониевъ*“.
- На стр. 106 въ забележката отдоле, да се добави „*този
елементъ действува и съ натриева основа*“.
- На стр. 109 редъ 23, следъ „*Деполаризиращата*“ да се до-
бави „*и възбуджаща*“.

КНИГА ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛЯ отъ Ангель Петровъ. 160 стр. съ 75 схеми. Цена 60 лева. Помагало отъ общъ и технически характеръ: — Техническата часть на книгата е взета главно отъ наржчника на Германския радио-съюзъ. Описанието на „Радиоприемници, класически типове“, е по Jozeph Roussel, главенъ секретаръ на французкия радиоклубъ; това на „Радиоприемникъ за къси вълни“ (10—200 метра) по H. Fellrath, технически телеграфенъ инспекторъ въ Бернъ и описанието на „Приемникъ неутродинъ на Висшето т. п. училище въ Парижъ“ по P. Baize, телеграфенъ инженеръ.—**Съдържание:** Културно значение на радиото. **Обща часть.** I. Организация на радиото въ България. II. Законоположения за радиото въ България. Законъ за радио. Правилникъ за прилагане закона за радио. III. Радиоразпръзване. IV. Културно-просветителни радиоорганизации. V. Радиолюбителска литература. **Техническа часть.** Радиоприемни постове. VI. Общи понятия за същността на радиоприемането. VII. Радиотелефонни приемни приспособления. Радиомрежа (антена, рамка). Настройка и свързка (самоиндукционни макари, вариометри, макари за свързка, конденсатори, вълномъери). Изправители (кристаленъ детекторъ, детекторна лампа). Катодна лампа (усилвателна, детекторна, генераторна). Регенеративно приемане. Прибори, които възпроизвеждатъ речта. VIII. Приемни схеми. IX. Практически указания за изработване на приемници отъ радиолюбителя. Служене съ радиоприеменъ апаратъ. Радиоприемници съ една батерия и съ малка анодна батерия. Какъвъ апаратъ да си купимъ. X. Лампи за мощност (крайни лампи). Приготвяне на самоиндукционни макари „пчелини килийки“. Лампови радиоприемници класически типове (измѣненъ Рейнарцъ, четириламповъ приемникъ, силенъ радиоприемникъ съ резонансъ). Радиоприемникъ за къси вълни (10—200 метра). Усилвателъ за висока честота съ монтажъ неутродинъ. Анодна батерия. XI. Правила за постройка на външни (високи) антени. XII. Формули и таблици. Радиоречникъ.

Книгата се доставя отъ автора Ангель Петровъ, улица „Тодоръ Каблешковъ“ № 8 въ София и отъ местните телеграфо-пощенски дружества. Намира се за продажба въ по-главни книжарници и електротехнически бюра.

Поръчки не придружени съ стойността не се изпълняватъ.



ТЕЛЕФУНКЕНЪ

Д-во за безжична телеграфия,
Берлинъ W 11 Halleches Ufer 12.

Ръководна фирма въ областта на безжичната телеграфия и телефония, притежаваща около 1000 германски и другоземни патенти.

Комплектни предавателни станции съ машинни и лампени предаватели. Сухоземни и паракодни станции. Високофреквентна телефония и телеграфия надлъжъ по проводи. Желъзоплатни осигурителни уреди съ висока честота. Неподвижни, возими и носими станции. Станции за аероплани и въздушни кораби. Ориентироачни и компасни уреди за бърза телеграфия. Радиоприемници, гласници, слушалки за глава и други радиочасти.

З реда тръби „Телефункенъ“ съ двойна гаранция: изобретени отъ Телефункенъ, а фабрикувани отъ Осрамъ.

1 редъ: „Изпитаните тръби „Телефункенъ“ съ ториева нишка“. Голъма сигурност и еднородност:

Тръба за съпротивителенъ усилвател . . RE 054
Тръба за аудионъ и за усилвател на голъма честота RE 064

Тръба за усилване на голъма честота . . RE 144
Тръба за ниската честота и гласника . . RE 154

2 редъ: „Тръбите „Телефункенъ“ съ чудната нишка“. Най-голъмо действие при най-малъкъ разходъ на токъ:

Тръба за началните стъпала . . . RE 074
Аудионна тръба RE 084. Тръба за гласника RE 134

3 редъ: „Тръбите Телефункенъ безъ батерия“:
Тръба за промънливъ токъ REN 1104
Изправителна тръба за дветѣ вълни . . RGN 1503

Освенъ това всъкакви специални тръби: съ застъпчена решетка, съ двойна решетка и пр.

Българско Акцион. Д-во за Електричество „СИМЕНСЪ“

Отдѣлъ СИМЕНСЪ & ХАЛСКЕ

София, ул. Ст. Караджа, 16 (до централната поща)
Телефонъ № 298. За телеграми: „Вернергезъ“.

ПОСТАВЕТЕ НА
АПАРАТА СИ
РАДИО ЛАМПИ



„ВАЛВО“
VALVO

ище имате несравнено
по-силно, по-чисто и
съвсемъ естествено
приемание на всички ев-
ропейски радиостанции.

При главното представителство винаги и съ готовностъ ще
се дадат опожтвания и направятъ сравнителни демонстрации,

НИКОЛАЙ ДЖЕБАРОВЪ

Депозитъ на всъкакви радио части и апарати.

ул. Аксаковъ № 5. СОФИЯ Телефонъ № 5-44.

При поискване, даватъ се адресите на препродавачите
на лампите „ВАЛВО“, както въ столицата, тъй и въ про-
винцията.

RADIOLA

S. F. R.

Лампи Radiotchnique

София, ул. Аксаковъ № 10. Телефонъ: 15-13.

Най-новите радиоапарати: S. F. R. 14.

Високоговорителите: Radiolavox.

Лампите: Radio-micro (Radiotchnique) R. T. 56.

Всички части на едро и дребно.

CHUCHARDT — BERLIN

РАДИО АПАРАТИ

2Z=4 ламбовъ апаратъ, силенъ, ясенъ, ефтенъ — 4000 лв.

2T=4 ламбовъ апаратъ, луксозенъ, прецизенъ, силенъ — 7,500 лева.

Това съ последната дума на техниката
РАДИО АПАРАТИ

Има и други видове и системи.

Продажба и на изплащане

ОТЛИЧНИ, ЯСНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ:

фуниеобразни, конусообразни и четвъртити.

АНОДНИ БАТЕРИИ и всички други
радиочасти от прочути фирми при

Паскаль К. Гължбаровъ

София, ул. Алабинска, 44.

Ф. Е. М. И. С.

Фабрика за Електротехническа Метална Индустрит
въ София

НА

ЛАМБРИ СТЕФАНОВЪ

София, Индустритленъ кварталъ № 8. Телефонъ фабриката 9-77.

Анодни батерии отъ всички волтажи съ голѣма трайност.




Батерии за джебни фенерчета винаги пресни.

Батерийтѣ сѫ направени отъ първокачествени сирови материали и се самозвѣзбновяватъ при почизка, затова сѫ много трайни.

Специални елементи за нагрѣване лампите на радио апарати, най-практични за употребление по селата и другаде, кѫдето нѣма удобства за пълнене акумулатори.


Радио апарати, класически моделъ съ 4 лампи, мощнни, селективни и достѣпни даже за деца.

Части за радио апарати.

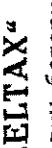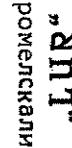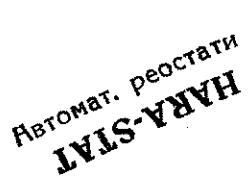 <p>“TESIG” Китъ за къси вълни</p>	<p>NEUBERGER Волтъ и Амперметри</p>	 <p>“ASTRA” Шпули и антени апарати</p>
 <p>“ELTA” Анодни батерии</p>	<p>ГЕРСОНЪ ИС. ЛЕВИ РАДИОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ул. Търговска № 27 (въ безистена) — София.</p>	 <p>“LUR” Тромелскали</p>
 <p>“HEGRA” Високоговорителни Тороидъ-шпули</p>	<p>Stern</p>	 <p>HARA-STAT Автомат. реостати</p>

SCINTILLA

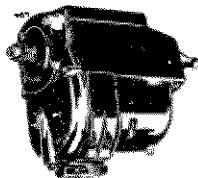Електромотори, магнети, динамо-фарове и акумулатори
за автомобили и аероплани



Главенъ представител за България

Д. ВИДИНЛИЕВЪ,

ул. Солунъ, 58 — София. Телефонъ 26-54.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА

РАДИО




АПАРАТИ

отъ всеизвестната шведска фабрика „БАЛТИКЪ“.

На складъ: Радио апарати съ
1 до 7 лампи, съ недостигната
чистота на приемането, високо-



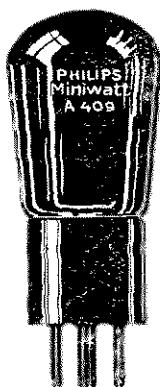говорители, радиочасти, акуму-
латори и анодни батерии. Еже-
дневно пълнене на акумулатори.



N. V. **PHILIPS**
RADIO
EINDHOVEN.



Азъ имамъ Радио може да кажете само когато всички важни части въ апаратъ ви сѫ **Philips**.

Радиотелефонътъ Холандия — о-въ Ява — Разстояние 14,003 километра — се подържа съ предавателни и приемни лампи **Philips**.

Цепелина „ИТАЛИЯ“ съ генералъ Нобиле е билъ снабденъ съ радиопредавател и радиоприемникъ **Philips**, благодарение на което връзката съ останалия свѣтъ бѣ осигурена и екипажа спасенъ.

ГОТОВИ НА СКЛАДЪ ФИЛИПСОВИ КРУШКИ ЗА РАДИО, ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ, АНОДНИ АПАРАТИ, ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ, ПРЕДПАЗИТЕЛИ ОТЪ ГРЪМЪТ, ТРАНСАОРМАТОРИ И ПР. И ПР.

ДЕПОЗИТЪРИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ЛИБЕРМАНЪ & ПАУКЕРЪ

София, Булевардъ Дондуковъ № 9.

Телефонъ № 14-18. Телегр. адресъ ЛИПА.

КРЕМЕНЕЦКИ



РАДИОЛАМПИ

СЖ

предпочитани навсъкъде отъ всѣки радиолюбителъ.

УПОТРЪБЯВАЙТЕ
КАКТО ЛАМПИТЪ,
ТАКА И
АНОДНИ БАТЕРИИ,
ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ
И ШАЙБИ

„КРЕМЕНЕЦКИ“,

за да имате истинско удоволствие отъ вашиятъ радиоапаратъ.

ГЛАВЕНЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗА
БЪЛГАРИЯ:

ГЕОРГИ ГЕЛЧЪ

Телеграми: Гелчъ София

Телефонъ: 25-16

София
ул. Солунъ 30.

„ТЕЛЕКТРА“

АКЦИОНЕРНО Д-ВО ЗА ТЕЛЕГРАФНИ И
ТЕЛЕФОННИ ПРОИЗВОДСТВА — ОЛМУЦЪ,
ЧЕХОСЛОВАШКО

РАДИО „ТЕЛЕКТРА“ — НЕУТРОДИНЪ, ОПИСАНЪ
ВЪ ТАЗИ КНИГА

ИЗРАБОТВА ПЪРВОКЛАСНИ РАДИОАПАРАТИ И
ЧАСТИ, А СЖЩО ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ И
АПАРАТИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДЕПОЗИТЕНЪ
СКЛАДЪ

ТЕХНИЧЕСКО БЮРО „ЕЛЕКТРОНЪ“.

Инж. Електротехникъ Н. НИКОЛАЕВИЧЪ.
Вул. Дондуковъ, 53 — София — Телефонъ № 83.

„ЕЛЕКТРОНЪ“



ГЕОРГИ И БОРИСЪ Д. ВЪЛКОВИ,
София, ул. Александър I № 12.

Изработва : Споредъ най-новата теория отъ 1-42 лампови радио-
приемници, за вълни отъ 3-3000 метра. Вълнометри. Всички принадлеж-
ности и части за приемници. ИЗПРАВИТЕЛИ за пълнене на радио и авто-
мобили акумулатори. ЛНОДНИ АПАРАТИ, които замъсятъ анодните батерии,
черпяте отъ градския токъ направо и повеже съсъ приспособе-
ление за пълнение акумулатори, през време когато не работятъ съ
радиоприемника, служатъ за пълнение отопителния акумулаторъ. Гъзи
анодни апарати се строятъ точно по желание на клиента и ИЗСКВА-
НИЯТА НА АПАРАТЪТЪ иматъ и за това всѣкога работятъ много по-
добре отъ всѣ какви текива внесени отъ странство. Електрически пиро-
графи, термофори, кинотрансформатори, електрохими, всѣлякви транс-
форматори до 15 KVА, реостати и др. Всевъзможни месингови и отъ
изолираща маса фасонни части.

Всичко подъ контролъ на опитенъ техникъ и дълговременна
практика въ странство и тукъ по радиотехниката.

Въ складъ : Всички материали и части за радио и то само пър-
востепени фабрикати. Електрически материали за осветление.

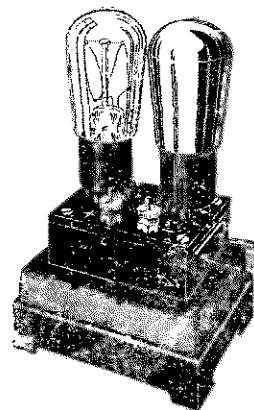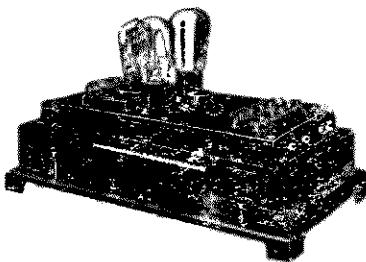ДЕВИЗЪТЪ НИ Е : ВИНГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНО И НИЗКИ ЦЕНИ.



Преди да купите трансформатори, токоизправители, анодни апарати и пр. опитайте тъзи на най-renomирваната европейска фабрика

„Ahemo“ „Ахемо“

ДЕПОЗИТЪ ПРИ ГЛАВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ ДЖЕБАРОВЪ

ул. Аксаковъ № 5 — София — Телефонъ № 5-44.

При поискване даватъ се адресите на препродавачите на всички фабрикати отъ фабриката „Ahemo“, както въ София, тъй и въ провинцията.

