

# *Радиоприемник Септември*

*тип Р-III-54-5*

*(вариант с 6A7)*



През 1954 година завод „Ворошилов“ пуска в производство няколко нови радиоприемници - „Мир“, „Дружба“, „Септември“, „Пионер“, „Родина“, „Гусла“, „Родна песен“ и нова модификация на „Марек“.

Радиоприемникът „Септември“ е с модерна за десетилетието си кутия от дърво. Правена е в два варианта. Първият е като на приемника „Дружба“, а вторият е уголемено копие на приемника „Родна песен“. Шасито му се използва и в приемниците „Мир“ и „Дружба“, а с модификация в конструкцията на скалата - и в приемника „Христо Ботев“.

Произвеждан е в следните варианти:

- тип Р-III-54-5 - с преобладаващо руски радиолампи, като хептодът е 6A7 или 6A8.
- тип Р-III-55-3 - с радиолампи от миниатюрната серия.

Лампов състав:

6A7 - хетеродин и смесител,  
6K3 - усилвател на междинна честота,  
6Г2 - нискочестотен предусилвател, детектор и автоматично регулиране на усилването,  
6П6С - усилвател на мощност,  
ЕМ4 - „магическо око“,  
6Ц5С - токоизправител.

**Технически данни:**

1. Честотни обхвати:

КВ - (5,8 ÷ 18,0) MHz,  
СВ - (520 ÷ 1600) kHz, (577 ÷ 187) m,  
ДВ - (150 ÷ 400) kHz, (2000 ÷ 750) m.

2. Точки за настройка:

КВ - 6,6 и 17,2 MHz,  
СВ - 590 и 1480 kHz, (510 и 200 m),  
ДВ - 170 и 380 kHz, (1764 и 790 m).

3. Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 dB:

- КВ - 100 µV,

- СВ -  $50 \mu\text{V}$ ,
- ДВ -  $100 \mu\text{V}$ .

4. Междинна честота -  $468 \pm 2 \text{ kHz}$ .

5. Избирателност по съседен канал при разстройка  $\pm 10 \text{ kHz}$  -  $23 \text{ dB}$ .

6. Избирателност по огледален канал:

- KB -  $10 \text{ dB}$ ,
- СВ -  $30 \text{ dB}$ ,
- ДВ -  $36 \text{ dB}$ .

7. Изходна мощност при  $k < 10\%$  -  $1,5 \text{ W}$ .

8. Високоговорител - електродинамичен с постоянен магнит и мощност  $2 \text{ W}$ .


9. Консумирана мощност -  $35 \text{ W}$ .

10. Габаритни размери -  $39,5/27/20 \text{ cm}$ .


### Принципна схема:

Схемата на приемника е като тази на „Дружба“ тип Р-III-54-2, като е добавен оптически индикатор за визуална настройка на станциите.

Схемното решение на бобинния блок и разположението на елементите са дадени на фиг. 1, а външният му вид - на фиг. 2.

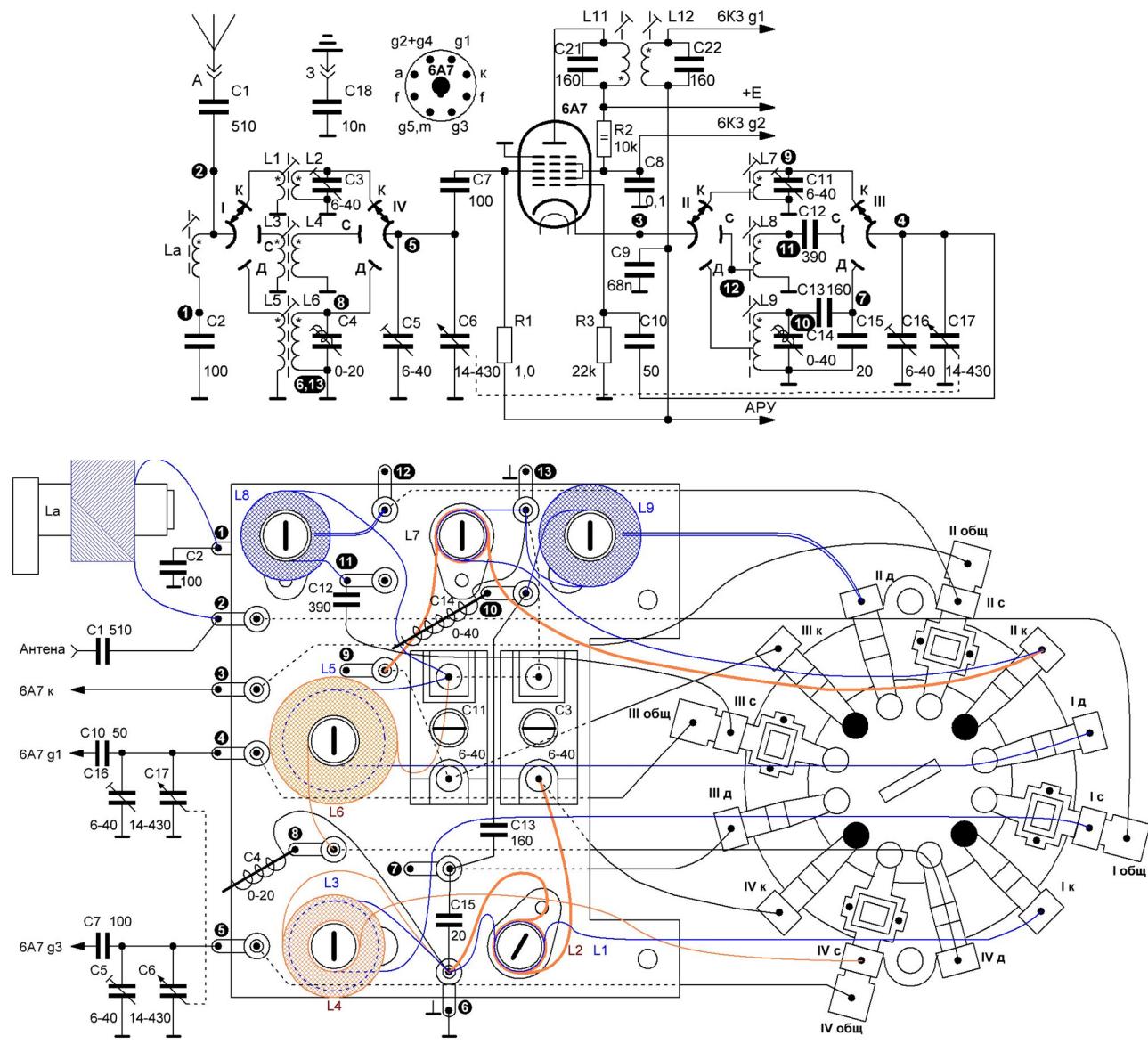

Фиг. 1.

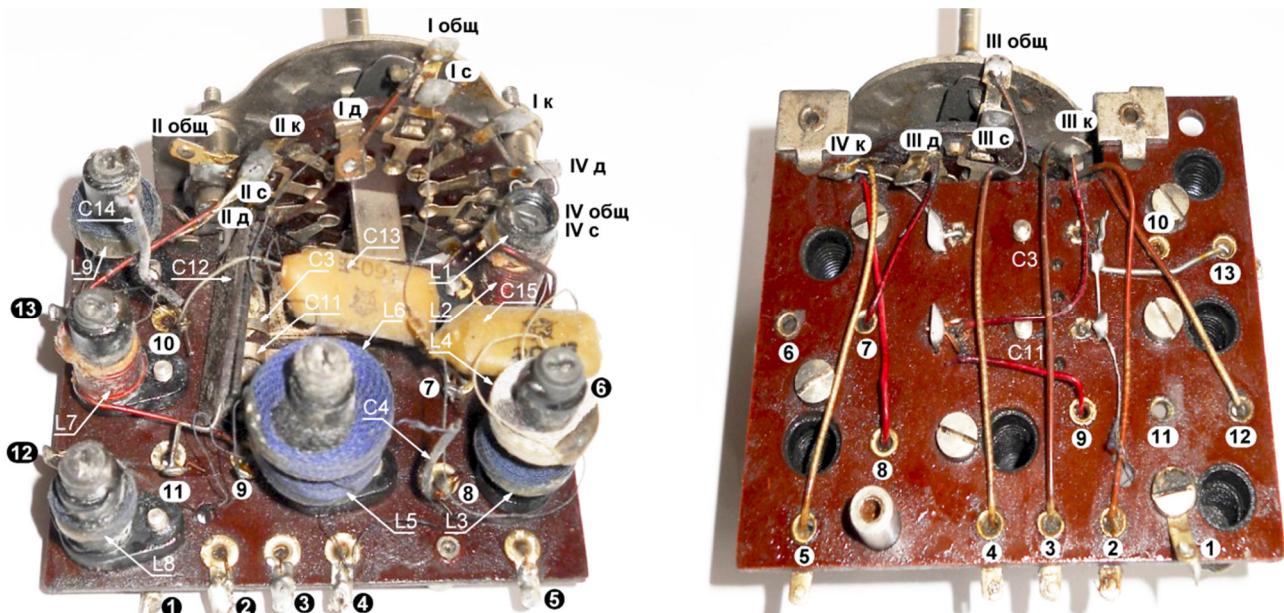

Фиг. 2.

Бобинният блок е изпълнен като самостоятелен възел с новоразработен вграден галетен превключвател, модификации на който се използват и в приемниците „Христо Ботев“, „Родина“ и „Балкан“. Входната и осцилаторната части на приемника са изпълнени на хептода 6А7.

Както се вижда от схемата, блокът е с три въlnови обхвати - къси, средни и дълги вълни. Входните бобини за всички обхвати са с трансформаторна връзка с антената. Настройката им се осъществява с феритни сърцевини и тример-кондензатори, отделно за трите обхвати. Тримерът на СВ - C<sub>5</sub> се използва като допълнителен капацитет за късовълновия и дълговълновия обхвати, поради което, настройката на СВ трябва да предхожда тази на КВ и ДВ. (Тример-кондензаторите за ДВ са тип „мустак“, а тези на СВ са монтирани на променливия кондензатор, или на специален държач до основата му.)

С цел намаляване на смущенията от паразитни сигнали с честоти, близки до междинната честота, във веригата на антената е включен последователният филтър La, C<sub>2</sub>.

Хетеродинната част на приемника е изпълнена по три точкова схема с катодна автотрансформаторна обратна връзка. Настройката на осцилаторните кръгове се осъществява също с феритни сърцевини и тример-кондензатори. Тримерът на СВ (C<sub>16</sub>), се използва като допълнителен капацитет за късовълновия и дълговълновия обхвати, поради което, настройката на СВ трябва да предхожда тази на КВ. С кондензаторите C<sub>12</sub> и C<sub>13</sub>, съответно за средни и дълги вълни, се постига три точково спрягане на кръговете, а настройката на трептящите кръгове става в двете крайни точки.


Точките за настройка са отбелязани върху скалата на приемника. Те са:

- 6,6 MHz и 17,2 MHz, за КВ,
- 590 kHz и 1480 kHz, (510 и 200 m), за СВ,
- 170 kHz и 380 kHz, (1764 и 790 m), за ДВ.


Смесването е умножително - входният сигнал се подава на трета решетка, а осцилаторният - на първа решетка на хептода 6А7.

За усиливане по междинна честота се използват два междиночестотни трансформатора, включени в анодните вериги на хептода 6А7 и пентода 6К3 (фиг. 4). И двата трансформатора работят в режим на надкритична връзка между кръговете, но по-близка до критичната.

В схемата на детектора се използва единият диод на радиолампата 6Г2. В изхода му е включен филтър за МЧ (C<sub>27</sub>, R<sub>4</sub>, C<sub>28</sub>), а също и филтърът R<sub>43</sub>, C<sub>41</sub> на оптичния индикатор ЕМ4 - „магическо око“.. Потенциометърът за регулиране на силата на звука R<sub>5</sub> и съпротивлението R<sub>6</sub> са товарно съпротивление на детектора.

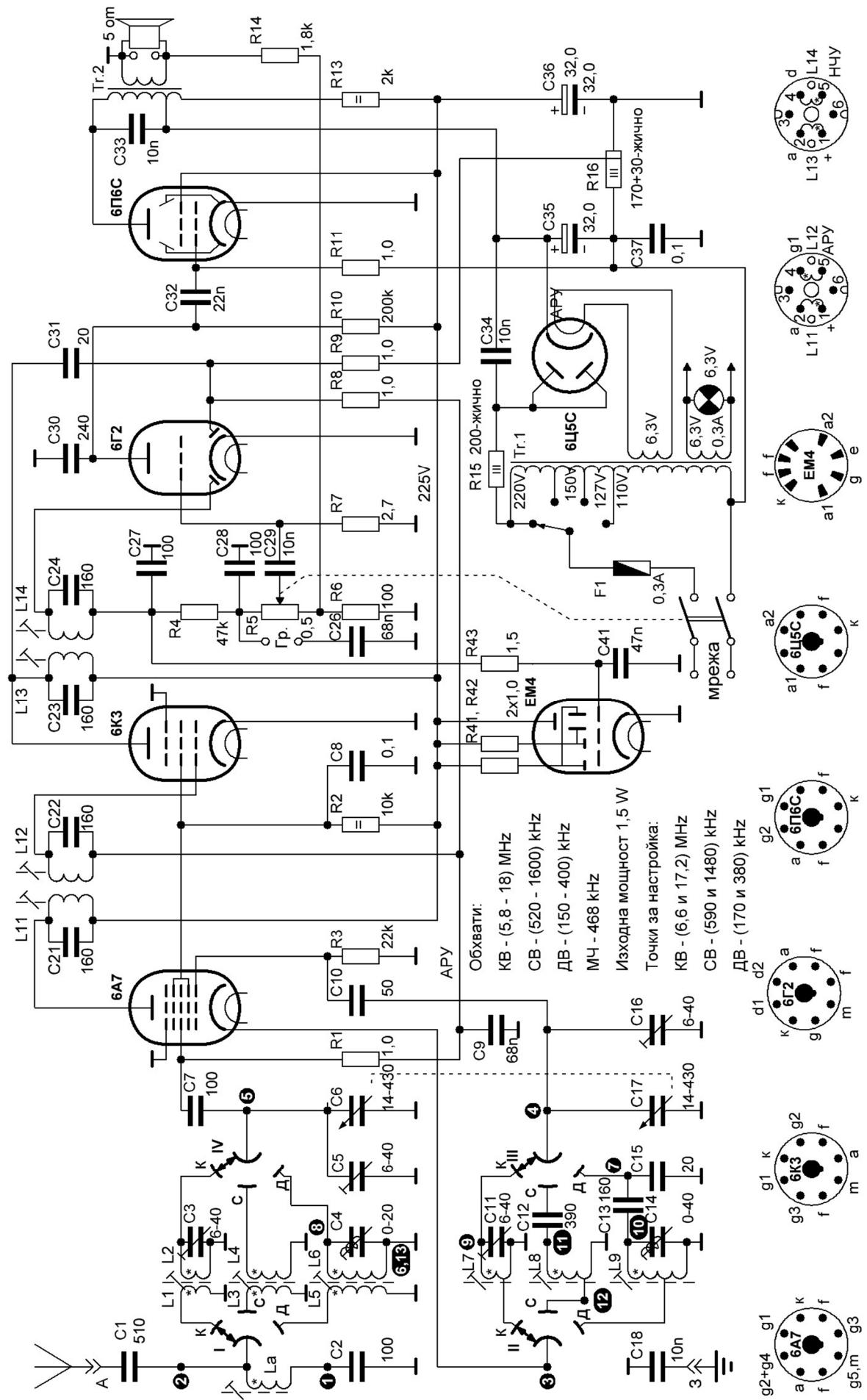

Фиг. 3.

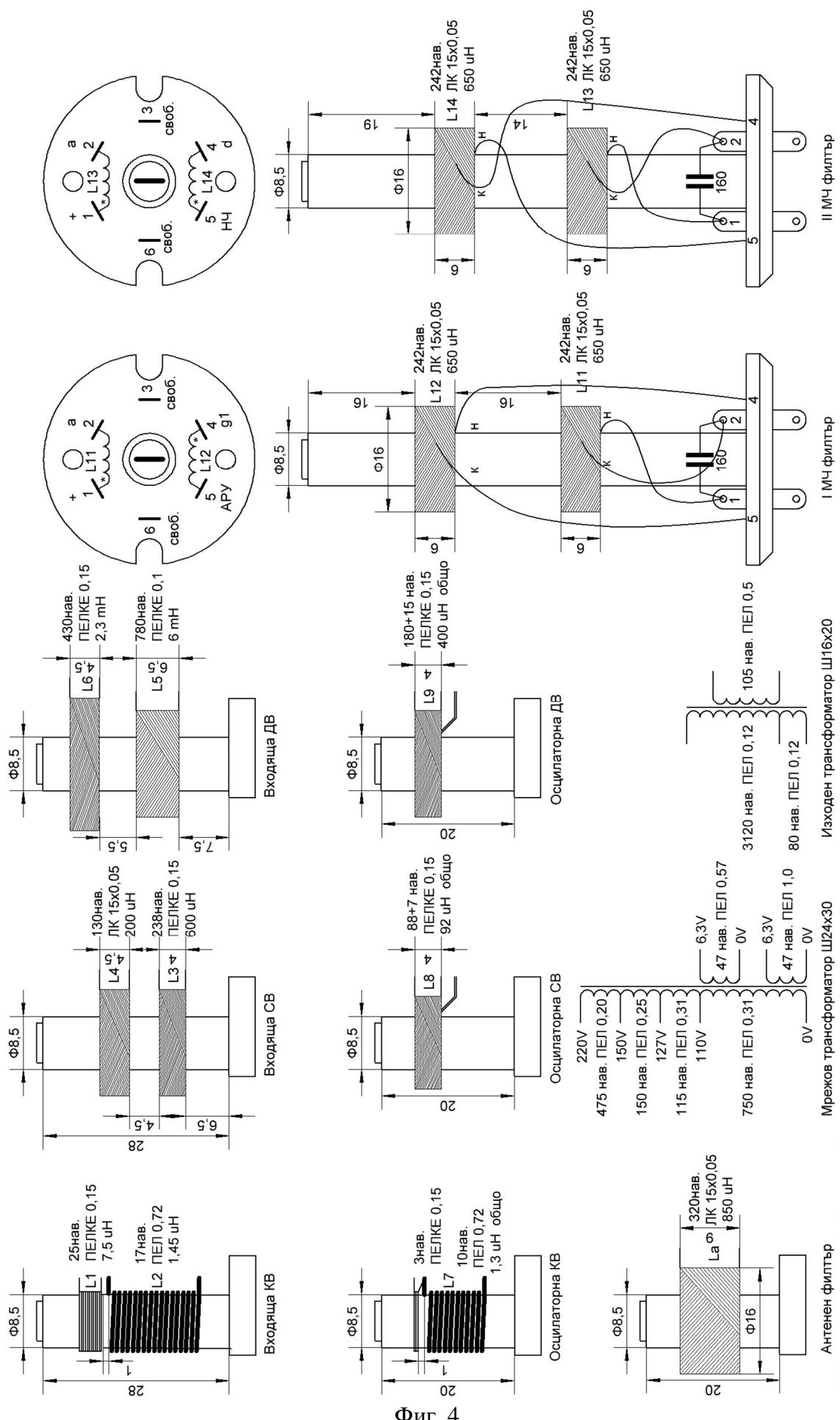

Системата за автоматично регулиране на усилването (АРУ) е изпълнена с втория диод на 6Г2. Използвана е схема на АРУ със задръжка. Сигналът се взема от анода на 6К3 през кондензатора  $C_{31}$  и се изглежда от групата  $R_8$ ,  $C_9$ . От там постъпва през съответните елементи към третата решетка на 6А7 и първата решетка на 6К3. Напрежението на удръжка постъпва на диода от извод на регулируемото съпротивление  $R_{16}$ , през съпротивлението  $R_9$ .

За усилване на НЧ се използват триодната част на лампата 6Г2 и лъчевият тетрод 6П6С. Триодът работи като усилвател на напрежение със съпротивителен товар. В анодната му верига е включен кондензаторът  $C_{30}$ , предпазващ радиолампата от самовъзбуждане. Необходимото отрицателно преднапрежение на управляващата решетка се получава от пропричашия решетъчен ток през съпротивлението  $R_7$ .

Лъчевият тетрод работи като усилвател на мощност с трансформаторен товар и осигурява мощност 1,5 W при коефициент на нелинейни изкривявания  $\leq 10\%$ . Преднапрежението на първа решетка се взема от пада на напрежение върху съпротивлението  $R_{16}$  през утечното съпротивление  $R_{11}$ . За намаляване на коефициента на нелинейни изкривявания и подобряване на честотната характеристика, е употребена отрицателна обратна връзка по напрежение, изпълнена със съпротивленията  $R_{14}$  и  $R_6$ .

Захранването на приемника е направено автотрансформаторно, с цел да се намали обемът на магнитопровода. Автотрансформаторът има изводи за 110, 127, 150 и 220 V.

Заради автотрансформаторното захранване, изправителят е еднопътен, изпълнен на радиолампата 6Ц5С. В анодната ѝ верига е включено съпротивлението  $R_{15}$ , което я предпазва от токов удар, когато приемникът се включва при загрято състояние на лампите. Характерното за схемата е, че филтрирането на изправеното напрежение става чрез допълнителна компенсационна намотка в първичната страна на изходния трансформатор и съпротивлението  $R_{13}$ . Това е разпространен похват за намаляване на мрежовия брум. Този начин на бездроселно захранване - с използването на компенсационна намотка, дава сравнително добри резултати.

На фиг. 3 е показана принципната схема на приемника, а на фиг. 4 - намотъчните данни.

### **Скала и скален механизъм:**

В радиоприемника „Септември“ са използвани два типа променливи кондензатори.

При първия вариант, посоката на намаляване на капацитета (отваряне) е обратна на часовата стрелка. Наричаме условно този вариант „обратен“. Кинематиката на скалното движение за варианта е показана на фиг. 5.

При втория вариант, посоката на намаляване на капацитета (отваряне) е по посока на часовата стрелка. Наричаме условно този вариант „прав“. Кинематиката на скалното движение за този вариант е показана на фиг. 6. (Конкретно този приемник е изпълнен по този вариант.)

Типичното за скалния механизъм на този тип шаси е устройството за механично водене на стрелката. Тя е направена от стоманена ламарина и се „води“ от стоманена направляваща с кръгло сечение. Отражателят е боядисан в черен цвят.


В приемника са използвани различни модели скали. Две от тях са показани на фиг. 7.

### **Акустична система:**


Високоговорителят е производство на завод „Ворошилов“. Разработен е на базата на говорителя на приемник „Пионер“. Освен в радиоприемниците „Мир“, „Дружба“, „Септември“, той се използва и в жичната радиофикация. Общият му вид е показан на фиг. 8.

Високоговорителят има следните данни:


- номинална мощност 2 W,
- активно съпротивление на шпулата  $5 \Omega$ ,
- честотна лента  $70 \text{ Hz} \div 7 \text{ kHz}$ ,
- неравномерност  $< 12 \text{ dB}$ ,
- клирфактор  $\leq 9 \%$ .

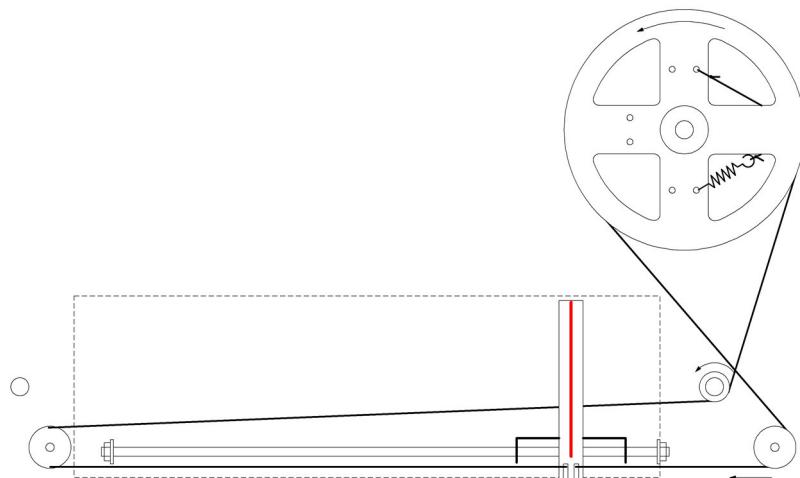

Фиг. 5.

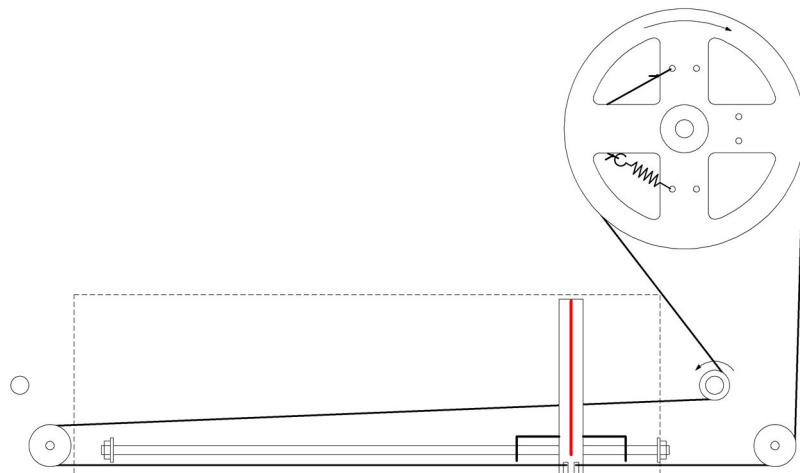

Фиг. 6.

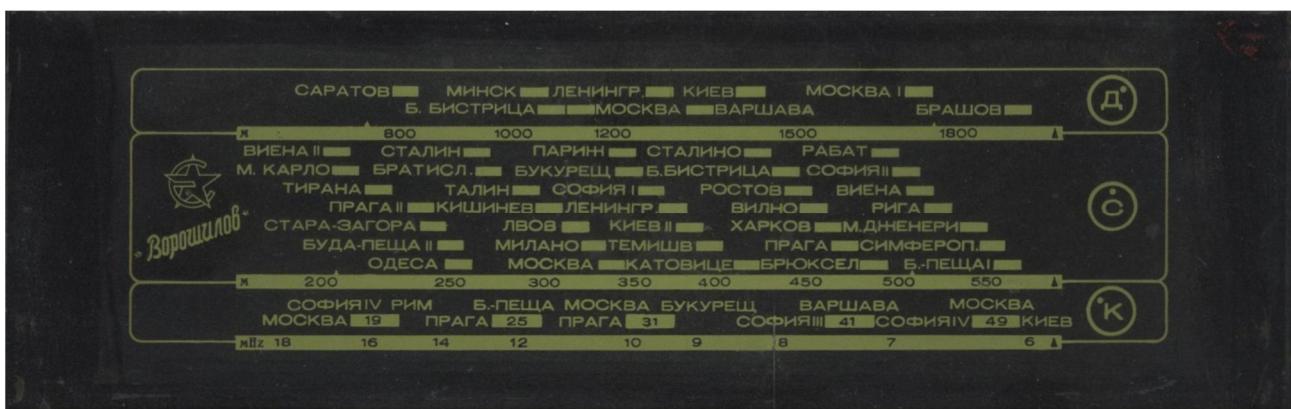

Фиг. 7.


Шасито има форма на пресечен конус. Направено е от бакелит. По този начин полето на разсейване на магнитната система, което се влияе от използването на стоманено шаси, е по-малко. Трите големи прозорци не позволяват колебателната система да бъде демпфирана.

Магнитната система се състои от постоянен магнит от сплав „Al-Ni“. Горната и долната полюсни наставки са захванати с три винта. От своя страна, горната полюсна наставка е за-винтиена към шасито също с три винта, като между тях е поставена картонена гарнитура.

Мембранината на високоговорителя е конусна. Гънките ѝ са изтънени, с оглед да се понижи резонансната честота на колебателната система, респективно да се подобри възпроизвеждането на ниските честоти. Освен това, мембранината е най-дебела в центъра и постепенно изтънява към периферията.

Трептилката е пресована от специално уравновесен копринен плат, пропит с бакелитов лак. Това изключва появяването на деформации в нея, които биха разцентровали високоговорителя. Монтирана е на стоманен държач, който се закрепва и регулира с помощта на два болта.

Височината на шпулката е с около 1,5 mm по-голяма от дебелината на горната полюсна наставка. По този начин, обхванатият от шпулката магнитен поток е почти постоянно при възпроизвеждане на ниските честоти, когато мембранината прави най-големи амплитуди. Така, нелинейните изкривявания са по-малки.

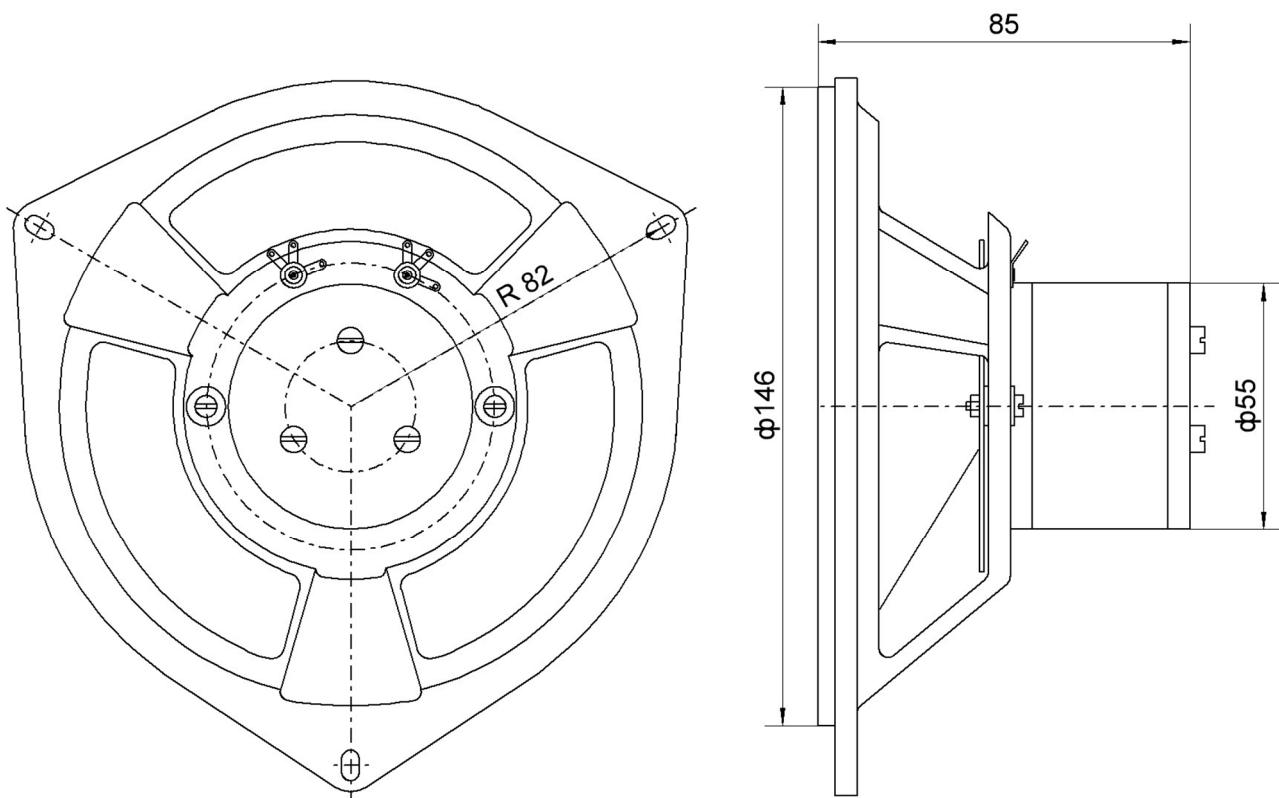

Фиг. 8.

*По материали от:*

1. сп. Радио и телевизия, кн. 3 - 1955 г.
2. сп. Радио и телевизия, кн. 6 - 1955 г.
3. сп. Радио и телевизия, кн. 2 - 1959 г.
4. Радиоприемник „Септември“ - зав. № 0021713, произведен 1955 г.

Б. Ст. Петков  
Б. Ст. Петков  
Ив. Вълчев

*Обработка, актуализация и допълнения:*

инж. Любомир Божков, 2023 г.